

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03-484 87

СХЕМЫ ВТОРИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ
НАПРЯЖЕНИЯ 3-10кВ И ВЫШЕ

Альбом I

ПЗ Пояснительная записка стр 5-26

ЭВ Схемы электрические принципиальные стр 27-50

СМ Справочные материалы стр 51-71

Ивб N 23388-01

СН ЦИТИ 620040, г. Свердловск, ул. Чкалова, 4
Зак. № 404/Ивб. 23388-01 стр. 650
Сдано в печать 20.06.1982 Цена 10-82

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407 - 03 - 484.87

СХЕМЫ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ
НАПРЯЖЕНИЯ 6-10 кВ И ВЫШЕ

Альбом I

ПЗ Пояснительная записка стр 5-26


ЗВ Схемы электрические принципиальные стр 27-50

СМ Справочные материалы стр 51-71

РАЗРАБОТАНЫ ГОРЬКОВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ИНСТИТУТА „ЭНЕРГОВЕТПРОЕКТ“
МИНЭНЕРГО СССР

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ПРОТОКОЛОМ МИНЭНЕРГО СССР ОТ
19 07 88 г N 12

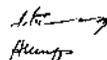ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



А.А. ГАЛИЦЫН
Н.Н. ШИФРИНА

С о д е р ж а н и е

а л ь б о м а № 1

№ № листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр
	Титульный лист	1
	Содержание альбома 1	2-4
	Пояснительная записка 407-03-484 87-ПЗ	
1	1 Введение	5
1-4	2 Основные технические решения	5-8
4,5	3 Область применения разработанных схем и подключения трансформаторов напряжения на подстанциях	8,9
5	4 Резервирование, питания нагрузок вторичных цепей трансформаторов напряжения	9
6	5 Особенности работы трансформаторов напряжения типа НКФ и НФЕ	10
6,7	6 Сигнализация замыкания на землю в сетях 6-35 кВ	10,11
7-9	7 Определение нагрузок вторичных обмоток трансформатора напряжения	11-13
9	8 Выбор автоматических выключателей	13
9-11	9 Выбор сечений проводов кабелей во вторичных цепях ТН	13-15
11-21	10 Особенности расчетов вторичных цепей ТН	15-25
22	11 Пояснения к схемам	26
22	12 Техничко-экономические обоснования	26
	Схемы электрические принципиальные 407-03-484 87-ЭВ	
1,2	ТН 3xЗНОЛ-6-10, НАМИ-10, 3xЗНОМ-35 на вводе 6-10-35 кВ автотрансформатора	27,28
3,4	Трансформаторы напряжения НАМИ-10, 3xЗНОЛ-6-10 на шинах 6-10 кВ	29,30

№ № листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр
5,6	ТН 6-10 кВ для счетчиков, ТН на вводе 6-10 кВ трансформатора, ТН на линии 35 кВ	31,32
7	Трансформаторы напряжения 3xЗНОМ-35 на шинах 35 кВ	33
8	Трансформаторы напряжения 3xНКФ-110-220 на линиях 110-220 кВ	34
9	Трансформаторы напряжения 3xНКФ-110-220 на шинах 110-220 кВ	35
10	Трансформаторы напряжения 3xНКФ-330-500, 3xНФЕ-500 на линиях 330-500 кВ	36
11	Трансформаторы напряжения 3xНФЕ-750 на линии с одним комплектом конденсаторов связи	37
12	Трансформаторы напряжения 3xНФЕ-750 на линии с двумя комплектами конденсаторов связи	38
13	Трансформаторы напряжения 3xНКФ-330, 3xНФЕ-500-750 на шинах 330-750 кВ	39
14	Поясняющие схемы РУ 330-750 кВ	40
15	Организация цепей напряжения РУ 35 кВ	41
16	Организация цепей напряжения РУ 110-220 кВ со схемой „мостик“	42
17	Организация цепей напряжения РУ 110-220 с двумя системами шин	43
18	Организация цепей напряжения РУ 220-750 кВ по схеме „Четырехугольник“, „Треугольник“	44
19	Организация цепей напряжения РУ 330-750 кВ по схеме „Трансформаторы-шины“	45
20	Организация цепей напряжения РУ 330-750 кВ по схеме „Полутарная“	46

С о д е р ж а н и е

а л ь б о м а № 1

№ № листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр.
21, 22	Организация цепей напряжения РУ 750 кВ по схеме "Четырехугольник", "Треугольник" при двух комплектах ТН на линии	47, 48
23	Организация цепей напряжения РУ 750 кВ по схеме "Трансформаторы - шины" при двух комплектах ТН на линии	49
24	Организация цепей напряжения РУ 750 кВ по схеме "Полуторная" при двух комплектах ТН на линии	50
	Справочные материалы	
	Приложение 1	
1	Технические характеристики трансформаторов напряжения 407-03 - 484 87 - СМ1 Таблица СМ1-1 Таблица СМ1-2	51
	Приложение 2	
	Нагрузки вторичных цепей ТН 407-03 - 484 87 - СМ2	
1	Потребление аппаратуры, приборов и устройств Таблица СМ2-1	52
2	Нагрузки вторичных цепей ТН 3 x НКФ - 110 - 220 кВ на линиях 110-220 кВ Таблица СМ2-2	53
3	Нагрузки вторичных цепей ТН 3 x НКФ - 110 - 220 на шинах 110 - 220 кВ Таблица СМ2-3	54
4	Нагрузки вторичных цепей ТН 3 x НКФ - 330 - 500, 3 x НФЕ - 500 - 750 на линиях 330 - 750 кВ Таблица СМ2-4	55

№ № листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр.
5	Нагрузки вторичных цепей ТН 3 x НКФ - 330, 3 x НФЕ - 500 - 750 на шинах 330 - 750 кВ Таблица СМ2-5	56
	Приложение 3	
1, 2	Выбор уставок автоматов вторичных цепей ТН 407-03 - 484 87 - СМ3 Таблица СМ3	57, 58
	Приложение 4	
	Допустимые сопротивления проводов кабелей вторичных цепей ТН 407-03 - 484 87 - СМ4	
1	Допустимые сопротивления проводов кабелей вторичных цепей ТН для линий 110 - 220 кВ Таблица СМ4-1	59
1	Допустимые сопротивления проводов кабелей вторичных цепей ТН на шинах 110 - 220 кВ Таблица СМ4-2	59
2	Допустимые сопротивления проводов кабелей вторичных цепей ТН для линий 330 - 750 кВ Таблица СМ4-3	60
2	Допустимые сопротивления проводов кабелей вторичных цепей ТН на шинах 330 - 750 кВ Таблица СМ4-4	60

С о д е р ж а н и е

а л ь б о м а № 1

№ листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр
	Приложение 5 Определение сечений проводов кабелей 407-03 - 484.87 - СМ5	
1	Определение сечений проводов кабелей основной обмотки ТН 3×НКФ - 110 - 220 на линиях 110 - 220 кВ Таблица СМ5-1-1	61
2	Определение сечений проводов кабелей ТН 3×НКФ - 110 - 220 на шинах 110 - 220 кВ Основная обмотка Таблица СМ5-1-2 Дополнительная обмотка Таблица СМ5-1-3	62
3	Определение сечений проводов кабелей основной обмотки ТН 3×НКФ - 330 - 500, 3×НФЕ - 500 - 750 на линиях 330 - 750 кВ Таблица СМ5-1-4	63
4	Определение сечений проводов кабелей ТН 3×НКФ - 330, 3×НФЕ - 500 - 750 на шинах 330 - 750 кВ Основная обмотка Таблица СМ5-1-5 Дополнительная обмотка Таблица СМ5-1-6	64
	Графики $q_1 = f(l_1)$ для ТН НАМУ-10, 3×ЗНОЛ - 6 - 10, 3×ЗНОМ - 35 на вводах 6 - 10 - 35 кВ автотрансформатора СМ5-2-1-3	
5	График $q_1 = f(l_1)$ для ТН 2×НОЛ (НОМ) - 6 - 10 на вводе 6 - 10 кВ трансформатора СМ5-2-4	65

№ листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр
	График $q_1 = f(l_1)$ для ТН НАМУ-10, 3×ЗНОЛ - 6 - 10 на шинах 6 - 10 кВ СМ5-2-5	
6	Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ для ТН 3×ЗНОМ - 35 на шинах 35 кВ СМ5-2-6-10	66
7	Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ для ТН 3×НКФ - 110 - 220 на линиях 110 - 220 кВ ПС на постоянном оперативном токе СМ5-2-11, 12	67
8	Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ для ТН 3×НКФ - 110 - 220 на линиях 110 - 220 кВ ПС на выпрямленном оперативном токе. СМ5-2-13, 14	68
9	Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ для ТН 3×НКФ - 110 - 220 на шинах 110 - 220 кВ СМ5-2-15-18	69
10	Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ для ТН 3×НКФ - 330 - 500 3×НФЕ - 500 - 750 на линиях 330 - 750 кВ СМ5-2-19-21	70
11	Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ для ТН 3×НКФ - 330, 3×НФЕ - 500 - 750 на шинах 330 - 750 кВ СМ5-2-22-26	71

Шкв № 1000/1000
 Подл. и дата
 Взаут. Шкв. №

1 Введение

Настоящие типовые материалы для проектирования разработаны в соответствии с поз 731 24 10 плана типового проектирования Госстроя СССР на 1988 г по теме "Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10 кВ и выше" № 407-03-484 87

1 1 В работе приведены необходимые для конкретного проектирования технические данные и технические решения, являющиеся основными критериями для разработки полных схем трансформаторов напряжения (ТН) 6-750 кВ, схем организации цепей напряжения защиты, автоматики, измерительных приборов и учета для подстанций с различными схемами распределения сечения жил кабелей во вторичных цепях ТН

1 2. В типовых материалах для проектирования использованы данные по ряду технических характеристик и расчетов, приведенных в типовой работе № 52770-Э "Анализ и разработка схем вторичных цепей трансформаторов напряжения для цепей защиты и измерения", вып 1980 г (с изм 1982 г), института "Теплоэлектропроект", 107815, г Москва, ГСПб, Бакунинская 7, строение 1

- К числу указанных данных относятся
- технические характеристики по ТН 6-750 кВ,
- расчеты величин уставок автоматов для защиты вторичных цепей ТН,
- расчеты предельных сопротивлений жил кабелей во вторичных цепях ТН в зависимости от используемой мощности и классов точности соответствующих ТН

1 3. С выпуском настоящей работы аннулируются типовые решения института "Энергосетьпроект" 107844, г Москва, ГСПб, 2^я Бауманская, 7 "Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения для различных схем электрических соединений подстанций 110-500 кВ № 5554 тм - I, II (II редакция, 1973 г)

2 Основные технические решения

2 1 Разработанные схемы организации цепей трансформаторов напряжения обеспечивают питание устройств защиты, автоматики, измерения, учета электроэнергии, органов контроля напряжения и синхронизма в устройствах АПВ, устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов, автотрансформаторов под нагрузкой, устройств контроля изоляции сетей с малым током замыкания на землю и т.д.

2 2 Трансформаторы напряжения, собираемые из однофазных ТН, должны иметь одинаковые группы соединений вторичных обмоток для

- "звезды" — нулевую группу,
- "разомкнутого треугольника" — одиннадцатую группу

Для трехфазных ТН 6-10 кВ сохраняется заводское соединение обмоток

2 2 1 От основных вторичных обмоток, соединяемых в звезду и предназначенных для питания устройств релейной защиты, автоматики, учета, измерений, выводятся три фазных и один нулевой провод, обозначенные соответственно "А", "В", "С", "N"

2 2 2 От дополнительных вторичных обмоток, соединяемых в разомкнутый треугольник, максимально выводятся четыре провода, обозначенные условно "Н", "К", "У(И)", "F". Провода "Н" и "К" предназначаются для выведения напряжения нулевой последовательности (ЗЩо).

Провод У(И) используется для снятия векторных диаграмм при проверках рабочим током защит от замыканий на землю, получающих питание от цепи ЗЩо.

Цепи "Н" — У(И) предназначаются для питания блокировки линейных защит при неисправностях цепей напряжения линий (см п 2 б).

Для устройств, питающихся от ТН шин 35 кВ, вывод "F" не выполняется, т.к. не требуется в схемах

Альбом 1

Учб. № 10001 / Подп. и дата / Взам. инв. №

		407-03-48487-03				
ГЛП	Шифрина	И.И.	Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6 кВ и выше	Лист	Листов	
Нач. отд.	Мерзлякова	И.И.		РП	1	22
Нач. сект.	Котелев	И.И.		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ		
Рук. груп.	Тыгушов	И.И.		Пермское отделение 1988 г.		

Альбом 1

2.3. Защита от повреждений первичных обмоток осуществляется предохранителями и выполнена для ТН 6 - 10 - 35 кВ, установленных на шинах соответствующих напряжений.

Предохранители обеспечивают сохранение в работе шин и подключенных к ним первичных цепей при повреждении ТН. В схемах предусмотрен контроль исправности предохранителей.

На напряжение 110 кВ и выше предохранители не выпускаются, и ТН включаются без них.

Опыт эксплуатации ТН, подключенных без предохранителей, показал, что их отсутствие не приводит к понижению надежности работы установок.

2.4. Защита вторичных цепей ТН от всех видов коротких замыканий осуществляется с помощью автоматических выключателей (автоматов), имеющих блок - контакты.

Автоматы в цепях ТН типа НКФ, устанавливаемых на линиях, должны быть отстранены от срабатываний при бросках тока во вторичных обмотках ТН во время разряда емкости незаряженной линии при ее отключении.

2.4.1. Для защиты основных вторичных обмоток ТН (соединенных в звезду) предусматривается один трехполюсный автомат.

При больших расстояниях между щитом управления подстанции и релейными щитами, на которые выводятся цепи ТН из соответствующих распределительных устройств, автоматы в шкафу ТН могут оказаться нечувствительными к КЗ в цепях нагрузок, удаленных от релейного щита (цепи измерительных приборов и др.). Для защиты этих цепей могут предусматриваться дополнительные автоматы, с установкой последних в помещении релейного щита. При выборе уставок автоматов допускается неселективное действие автоматов в шкафу у ТН при близком КЗ за дополнительным автоматом.

Если по условиям обеспечения минимальных допустимых потерь для расчетных счетчиков оказывается целесообразным прокладывать к ним отдельные кабели или отдельные жилы, то эти цепи защищаются отдельным автоматом.

2.4.2. Для ТН, в сетях с малыми токами замыкания на землю, в цепи выводов ЗЦо (от обмоток, соединенных в разомкнутый треугольник), где в нормальных режимах работы сети напряжение отсутствует, предусмотрена установка защитного автомата.

Указанный автомат предназначен для защиты обмотки от длительного протекания по ней токов КЗ в случае замыкания между проводниками, по которым подается напряжение ЗЦо, и возникновения замыканий на землю в первичной сети. Необходимость такой защиты обуславливается возможностью длительной работы сети, имеющей малые токи КЗ на землю. Указанная защита должна применяться при наличии в ней кабеля более 10 м или при разводке этой цепи по панелям отдельных присоединений, в противном случае автомат не устанавливается.

2.4.3. В сетях с большими токами замыкания на землю длительное протекание токов в цепи обмоток, соединяемых в открытый треугольник, не может иметь места, т.к. такие повреждения отключаются соответствующими защитами. В связи с указанным, автомат в цепи ЗЦо для ТН 110 кВ и выше не устанавливается.

Схемы предусматривают периодический контроль исправности цепи обмотки ТН, соединенной в "разомкнутый треугольник", с помощью миллиамперметра, защищенного кнопкой. Измерительный прибор при его включении и исправности цепей замеряет ток небаланса.

2.4.4. Для защиты цепей выводов от разомкнутых вершин треугольника ("U", "F") предусматривается отдельный автомат.

2.4.5. На основании технических характеристик ТН, а также рекомендаций по выбору уставок автоматических выключателей для защиты основных и дополнительных обмоток ТН, приведенных в типовой работе N 52770 - Э (см. п. 1.2), в настоящих типовых материалах для проектирования выполнена сводная таблица по уставкам автоматов, см. приложение 3.

2.5. Во вторичных цепях ТН предусматриваются меры, включающие возможность неправильных действий релейной защиты, устройств регулирования возбуждения синхронных компенсаторов и др., в виде обеспечения контроля исправности цепей напряжения с организацией сигналов: — при отключении защитных автоматов в цепях ТН всех напряжений с помощью их блокконтактов;

Специальное место и дата

Альбом 1

- при нарушении работы реле-повторителей шинных разъединителей, контактами которых производится переключение цепей напряжения присоединения;
- при перегорании предохранителей для ТН, в цепях первичных обмоток которых установлены предохранители. Цели сигналов выводятся в схему центральных устройств звуковой и световой сигнализации.

В цепях разомкнутого треугольника ТН 110 кВ и выше (см. п. 2.4.3) предусматривается периодический контроль исправности цепи ЗШ.

Кроме того, релейная защита элементов напряжением 35 кВ и выше, питание которой выполняется от ТН, снабжается устройствами:

- автоматически выводящими защиту из действия и сигнализирующими об этом, если неисправности в цепях ТН могут привести к неправильному действию защиты в нормальном режиме;
- сигнализирующими появление указанных неисправностей в цепях напряжения во всех остальных случаях.

2.6. Во всех вторичных цепях ТН устанавливается аппаратура, обеспечивающая видимый разрыв цепи при ремонтах.

2.7. Для защиты персонала в случае повреждений в ТН, сопровождающихся перекрытием изоляции между первичной и вторичной обмотками, во вторичных цепях ТН предусматривается защитное заземление.

Оно выполняется путем соединения с заземляющим устройством одного из фазных проводов вторичных обмоток (фазы В). Заземление вторичных обмоток ТН должно выполняться либо на ближайшей от ТН сборке зажимов, либо на зажимах ТН.

В заземленных проводах между ТН и местом заземления его вторичных цепей не допускается установка каких-либо коммутационных аппаратов (переключателей, блок-контактов, рубильников, автоматов и т.д.).

При установке заземления на зажимах трансформатора запрещается объединение заземленных вторичных цепей разных трансформаторов напряжения в других точках, для исключения возможности протекания токов замыкания на землю в первичной сети через провода вторичных цепей ТН, что может привести к неправильному действию некоторых видов устройств релейной защиты.

2.8. При переводе присоединения с одной системы шин на другую в установках, имеющих две системы сборных шин, питание

цепей напряжения указанного присоединения автоматически переводится на цепи ТН соответствующей системы шин. Переключение осуществляется контактами реле повторителей блок-контактов разъединителей.

2.9. В соответствии с требованиями директивных материалов схемами предусматривается возможность резервирования питания цепей нагрузок при выходе ТН из строя или при выводе его в ремонт.

Пояснения к организации цепей резервирования для ТН по отдельным присоединениям приведены в разделе 4 настоящей ПЗ.

2.10. Нагрузки ТН не должны превышать допустимые в заданных классах точности, которые приведены в технических характеристиках ТН 6-750 кВ, см. приложение 1.

2.11. Определение сечений жил (проводов) кабелей выполнено с учетом требований, изложенных в разделе 9.

В типовых материалах для проектирования разработаны таблицы и графики с данными по определению сечений проводов в кабелях для наиболее характерных сочетаний нагрузок во вторичных цепях ТН, с учетом требуемых классов точности ТН и допустимых падений напряжения в кабелях. Таблицы и графики см. в приложении 5.

2.12. Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей напряжения необходимо выполнять таким образом, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

В качестве мероприятий, обеспечивающих выполнение этой задачи, предусматривается:

- 2.12.1. Разделение цепей нагрузки, питаемой от обмоток трансформатора напряжения, соединенных в „звезду“ и в разомкнутый треугольник.
- 2.12.2. Прокладка в одном кабеле трех фазных и нулевого проводов от основных обмоток ТН на щит.
- 2.12.3. Прокладка в одном кабеле проводов от дополнительных обмоток на щит.
- 2.12.4. Использование разных кабелей для прокладки цепей по п. 2.12.2 и 2.12.3 обусловлено необходимостью применения кабелей со значительным сечением жил.

Информация: год, и дата, 630 т. 1/1984

23388-01

Альбом 1

2 12 5 Для прокладки вторичных цепей напряжения от ТН до щита с использованием силовых кабелей должны применяться только четырехжильные кабели в металлической оболочке. При этом указанная оболочка должна быть заземлена с обоих концов каждого кабеля.

При наличии соединительных муфт оболочки кабелей по обе стороны каждой из муфт должны быть электрически соединены между собой.

При этом использование металлической оболочки в качестве одного из проводов вторичной цепи напряжения по соображениям надежности не допускается

Кабели в цепях основных и дополнительных обмоток ТН по всей длине от шкафа ТН до щита должны прокладываться рядом.

2 12 6 Прокладка и монтаж кабелей от выводов ТН до шкафа с защитными автоматами должны осуществляться с учетом требований повышенной надежности, т.к. эти кабели не входят в зону защиты автоматов. Для этой цели должны применяться кабели с изоляцией на номинальное напряжение не менее 1000 В

2 13 Для предотвращения самопроизвольных смещений нейтрали и повреждений ТН, в соответствии с директивными документами Минэнерго СССР, в цепи разомкнутого треугольника ТН установлены резисторы, за исключением ТН типа НАМУ-10, обладающих повышенной надежностью

3. Область применения разработанных схем и подключение трансформаторов напряжения на подстанциях

3 1 Типовые схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-750 кВ выполнены применительно для подстанций энергосистем с высшим напряжением 110-750 кВ

3 2 Применение разработанных типовых схем предназначено для вновь сооружаемых подстанционных объектов

Для расширяемых и реконструируемых подстанций использование технических решений, принятых в работе, следует проводить по каждому конкретному случаю индивидуально

3 3 Размещение релейной аппаратуры ТН 35-750 кВ предусматривается на панелях, устанавливаемых в помещении общеподстанционного пункта управления либо в релейных щитах, каждый из которых приближен к распределительному соответствующего напряжения.

Аппаратура ТН 6-10 кВ, кроме вольтметра с переключателем, устанавливается в соответствующих шкафах КРУ, КРУН 6-10 кВ.

3 4. Подключение ТН 6-750 кВ предусматривается в соответствии с типовыми материалами для проектирования N 407-03-456 87 „Схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6-750 кВ подстанций.“

3 5 Трансформаторы напряжения устанавливаются на линиях 35-750 кВ в следующих случаях

3.5 1 На линиях 35 кВ ПС 110-220 кВ с трехобмоточными трансформаторами установка ТН типа НОМ-35 производится при соответствующем обосновании (возможности питания со стороны линии) Цепи напряжения ТН 35 кВ используются для контроля АПВ по синхронизму и наличию (отсутствию) напряжения

3 5. 2 На линиях электропередач 110-220 кВ установка ТН соответствующего напряжения ЗхНКФ-110, ЗхНКФ-220 выполняется для распределительных устройств с мостиковыми схемами.

3 5. 3 Установка ТН на линиях электропередач 330-500-750 кВ предусматривается для всех вариантов схем РУ соответствующих напряжений

На линиях 330 кВ устанавливаются ТН типа ЗхНКФ-330, для линий 500 кВ могут быть использованы ЗхНКФ-500 либо ЗхНФЕ-500, а для линий 750 кВ применяются ЗхНФЕ-750 с установкой двух трансформаторных устройств на линии.

3 6 Трансформаторы напряжения устанавливаются на каждой системе (секции) шин 6-750 кВ.

3 6 1. Питание цепей напряжения защиты, автоматики, измерения и технического учета на питающих вводах секций шин 6-35 кВ осуществляется от ТН типов НАМУ-10, ЗхЗНОЛ-6-10, ЗхЗНОМ-35

Для цепей напряжения счетчиков отходящих линий на секциях шин 6-10 кВ, как правило, устанавливаются дополнительные ТН типа 2хНОМ-6-10, 2'хНОЛ-6-10, собранные по схеме неполного треугольника.

3 6 2 На каждой системе (секции) сборных шин 110-220-330кВ выполняется установка ТН типа НКФ - ЗхНКФ-110; ЗхНКФ-220, ЗхНКФ-330 соответственно

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

23388 01

3.6.3 На шинах 500 кВ могут устанавливаться ТН типа НКФ либо НФЕ (3хНКФ-500 или 3хНФЕ-500) в зависимости от применяющихся в схеме РУ 500 кВ выключателей.

Для исключения возможных феррорезонансных явлений в РУ 500 кВ с воздушными выключателями, имеющими емкостные делители напряжения, рекомендуется установка ТН типа НФЕ-500, для остальных РУ 500 кВ применяются ТН типа НКФ-500.

О явлениях феррорезонанса трансформаторов напряжения типа НКФ см. раздел 5 настоящей ПЗ.

3.6.4. На шинах 750 кВ устанавливаются ТН типа НФЕ-750 (3хНФЕ-750).

4. Резервирование питания нагрузок вторичных цепей трансформаторов напряжения.

Типовые материалы для проектирования предусматривают обеспечение питания нагрузок, подключаемых к вторичным цепям ТН при выходе из строя или при выводе в ремонт соответствующего ТН

Резервирование питания цепей ТН выполнено с учетом требований директивных материалов следующим образом:

4.1. В РУ 35-220 кВ с двойной системой (двумя секциями) шин для взаимного резервирования цепей ТН предусматривается переключение нагрузки с одного ТН на другой с помощью переключателей.

При этом обе системы шин должны быть объединены шинсоединительным (секционным) выключателем и перевод присоединений с одной системы (секции) шин на другую не выполняется.

4.2. Для линий 110-220 кВ РУ с мостиковыми схемами питание нагрузки ТН одной линии резервируется от ТН другой линии переключателем.

4.3. Для линий 220, 330, 500 кВ со схемами РУ „треугольник“, „четыреугольник“ питание нагрузки ТН одной линии резервируется от ТН другой линии через переключатель.

4.4. Для линий 330, 500 кВ со схемами РУ „Трансформаторы - шины с присоединением линий через два выключателя“ питание нагрузки ТН линии резервируется от ТН на шинах.

4.5. Для линий 330, 500 кВ со схемами РУ „Полуторная“ и „Трансформаторы - шины с полуторным подключением линий“ питание нагрузки ТН линии резервируется от ТН той системы шин, с которой линия связана посредством одного выключателя.

4.6. Для линий 750 кВ способ резервирования нагрузки зависит от количества комплектов конденсаторов связи, устанавливаемых на каждой фазе линии.

4.6.1 При одном комплекте конденсаторов связи на каждой фазе выполняется два тракта с соответствующими электромагнитными устройствами трансформаторов типа НФЕ, шкафа с автоматическими выключателями и кабелями, прокладываемыми к панелям защиты

Электромагнитные устройства присоединяются к конденсаторам связи через разъемники.

Одновременное подключение двух электромагнитных устройств к одному комплекту конденсаторов не допускается по условиям обеспечения точности работы трансформаторов НФЕ.

Питание всей нагрузки осуществляется по одному тракту, а при его неисправности разъемники и нагрузка переключаются на исправный тракт

При этом необходимо предусматривать также резервирование питания нагрузки в таком же объеме, как указано в п. 4.3; 4.4, 4.5 при соответствующих схемах РУ 750 кВ.

4.6.2 При двух комплектах конденсаторов связи на каждой фазе, устанавливаемых в соответствии с техническими требованиями к устройствам связи, выполняется подключение через разъемники электромагнитных устройств ТН к каждому из комплектов конденсаторов, то-есть производится полное дублирование цепей напряжения по двум трактам от конденсаторов связи до панелей защиты.

При нормальной работе основная защита и АПВ питаются по одному тракту, а резервные защиты и измерительные приборы - по другому.

При неисправности одного из трактов нагрузка поврежденного тракта переключается вручную (переключателем) на исправный тракт, так выполняется резервирование питания нагрузки по цепям напряжения линии 750 кВ при наличии на ней двух комплектов конденсаторов связи.

Альбом 1

Исполнитель Проект и дата

5 Особенности работы трансформаторов напряжения типа НКФ и НДЕ

Как показал опыт эксплуатации, при работе дифференциальной защиты шин, УРОВ и при оперативных переключениях имели место случаи повреждения электромагнитных трансформаторов напряжения типа НКФ при применении выключателей (ВВБ, ВНВ и др) с емкостными делителями напряжений, шунтирующими дугогасящие камеры.

После отключения указанных выключателей в результате работы защиты шин и УРОВ трансформатор напряжения остается подключенным к сети через емкости, шунтирующие камеры отключенных выключателей.

Повреждение трансформатора напряжения в таких схемах объясняется феррорезонансными явлениями, возникающими в сложном контуре (создаваемом нелинейной индуктивностью НКФ и емкостями шин и выключателей), и сопровождающимся превышением номинального тока в высоковольтной обмотке ТН в 50-100 раз.

Упомянутый контур, в котором возникает явление феррорезонанса, создается в частности и при оперативных переключениях линий при установке НКФ до линейного разъединителя (то-есть со стороны подстанции)

В схемах РУ 110-220 кВ со сборными шинами, к которым присоединен НКФ, феррорезонанс не возникает при шунтировании ТН шин емкостью линии или индуктивным сопротивлением трансформатора (автотрансформатора)

Не сопровождаются явлениями феррорезонанса и оперативные переключения на установке НКФ на линиях за линейными разъединителями, так при этом ТН шунтируется емкостью линии

Указанное подсоединение ТН типа НКФ на линиях 330-500 кВ выполнено в типовых материалах для проектирования № 407-03-456/87 „Схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6-750 кВ подстанций.“

При применении емкостных ТН типа НДЕ как на шинах, так и на линиях опасность возникновения феррорезонанса после отключения воздушных выключателей с емкостными делителями напряжения - отсутствует

Для предотвращения повреждений ТН типа НКФ 220-500 кВ в условиях феррорезонанса, действующими директивными и руководящими материалами Минэнерго СССР, до выпуска и внедрения специальных устройств, осуществляющих подавление феррорезонанса, намечен ряд мероприятий, предлагающих

5.1 В схемах РУ 500 кВ на сборных шинах устанавливать трансформаторы напряжения типа НДЕ 500.

5.2. В схемах РУ со сборными шинами 110-220 кВ при действии дифзащиты шин и УРОВ предусматривать одно из следующих условий:

- не отключать одну из тупиковых линий;
- отключать одну из питающих линий с противоположной стороны, обеспечивая шунтирование НКФ емкостью линии;
- вместо отключения автотрансформатора или трехобмоточного трансформатора с заземленной нейтралью со стороны поврежденных шин отключать его выключателями с других сторон

5.3 На обходной системе шин 110-220 кВ вместо одной фазы НКФ устанавливать конденсатор связи со шкафом отбора напряжения

6 Сигнализация замыканий на землю в сети 6-35 кВ

Сигнализация замыканий на землю в сетях, работающих с изолированной нейтралью и имеющих малый ток замыканий на землю, осуществляется от цепей дополнительных вторичных обмоток ТН, соединенных в разомкнутый треугольник

Сумма напряжений трех фаз $3U_0$ подается к обмотке реагирующего реле, для действия которого при замыканиях на землю нулевая точка первичных обмоток должна быть заземлена

В нормальном режиме результирующее напряжение обмоток, соединенных в разомкнутый треугольник, теоретически равно нулю, практически же имеет некоторое напряжение небаланса, недостаточное для срабатывания реле

Действие реле обеспечивается напряжением, возникающим в обмотке разомкнутого треугольника при замыканиях на землю со стороны первичной обмотки (в какой-либо фазе).

Вследствие того, что нейтраль сети изолирована, короткое замыкание не возникает и симметрия векторной диаграммы напряжений сети не нарушается.

Альбом 1

Шиб. М. Лопин. Дата. Взам. Инв. №.

Однако, из-за того, что нулевая точка первичных обмоток ТН заземлена, обмотка фазы, замкнутой на землю, оказывается замкнутой накоротко, а к двум другим будет приложено линейное напряжение. В дополнительные обмотки соответствующих фаз будут трансформироваться напряжения, совпадающие по фазе с напряжением на первичных обмотках этих фаз.

На выходе обмотки, соединенной в разомкнутый треугольник, будет сумма векторов двух фаз сдвинутых между собой на 60°

$$3U_0 = 2\sqrt{3}U_{\phi} \cos \frac{60^\circ}{2} = 2\sqrt{3}U_{\phi} \frac{\sqrt{3}}{2} = 3U_{\phi}$$

На рис. 1 приведена схема ТН и векторные диаграммы напряжений сети, первичных и вторичных обмоток ТН при металлическом замыкании на землю фазы А в сети.

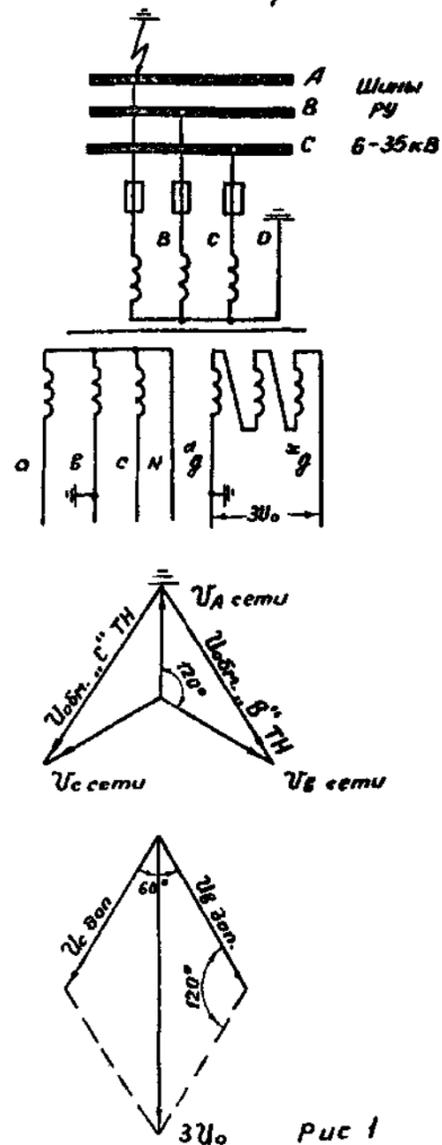


рис 1

Схема ТН с замыканием на землю фазы А в сети 6-35кВ

векторные диаграммы напряжений при замыкании на землю фазы А

Номинальное напряжение дополнительных вторичных обмоток ТН, предназначенных для использования в сетях с изолированной нейтралью принимается равным $\frac{100}{3}$, максимальное значение будет $3U_{0\max} = 3 \cdot \frac{100}{3} = 100В$

В связи с тем, что напряжение на выходе обмоток, соединенных в разомкнутый треугольник, может возникать и при перегорании одного из предохранителей в цепи первичных обмоток ТН, для обеспечения четкой сигнализации о замыкании на землю предусматривается блокирование действия сигнализации устройством контроля предохранителей.

Сигнализация о замыкании на землю выполняется с выдержкой времени для отстройки от сигналов, связанных с повреждениями, отключаемыми защитами

Для выявления фазы, на которой произошло замыкание на землю, используется шинный вольтметр, определяющий любое фазное и междуфазное напряжение с помощью переключателя.

7. Определение нагрузок вторичных обмоток трансформаторов напряжения.

7.1. Характер нагрузки ТН.

К вторичным обмоткам ТН подключаются нагрузки, требующие питание по цепям напряжения в различных классах точности.

Последние определяются положениями директивных и руководящих материалов и соответствующими разделами „Правил устройств электроустановок“ (ПУЭ).

Для расчетных счетчиков электрической энергии должны применяться ТН класса точности 0,5. При этом допустимое падение напряжения в кабеле, связывающем ТН и панель счетчиков межсистемных линий, не должно превышать 0,25% U_n , а в кабеле между ТН и панелью расчетных счетчиков потребительских линий — 0,5% U_n .

Допускается использование ТН класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2.

Алебом 1

Уни. М. мод. 1/100 и 1/200. Взам Ш. 6. М.

Для измерительных приборов, как правило, может использоваться ТН, работающий в классе точности 1 или 3. ТН, используемый для релейной защиты, должен работать в классе точности не ниже 3

При питании от одной и той же обмотки ТН нагрузок различного характера должна обеспечиваться работа ТН в высшем из требуемых классов точности

По результатам расчета оценивается применимость выбранного ТН. В случае превышения допустимой для ТН нагрузки в требуемом классе точности следует принимать меры по разгрузке ТН (переводу части нагрузки на другой ТН) либо по переходу на ТН большей мощности

7 2. Порядок определения нагрузок вторичных цепей ТН.

7 2 1 Определение нагрузки ТН производится по данным о потреблении релейной и измерительной аппаратуры, счетчиков и других устройств, подключаемых к ТН

Для расчета потребления всей аппаратуры, включенной на линейное напряжение, потребление должно быть приведено к напряжению 100В, а аппаратуры, включенной на фазное напряжение — к $110/\sqrt{3}$ В.

Пересчет с другого напряжения на расчетное производится по выражению

$$S_{расч} = \left(\frac{U_{расч}}{U}\right)^2 \cdot S_u \quad (7-1)$$

где S_u — потребление, заданное при напряжении U ;

$S_{расч}$ — потребление при расчетном (линейном или фазном) напряжении $U_{расч}$

Если известно только сопротивление $Z_{реле}$ или прибора, то потребление определяется по выражению

$$S_{расч} = \frac{U_{расч}^2}{Z} \quad (7-2)$$

7 2 2. Для более полного использования мощности ТН по возможности выравнивают их вторичную нагрузку по фазам. Однако, обычно имеется некоторая неравномерность нагрузки, поэтому расчет сводится к определению нагрузки наиболее загруженной фазы ТН.

С целью упрощения в практических расчетах суммирование потребляемой мощности производят арифметически, без учета разных коэффициентов мощности отдельных нагрузок, неравномерность нагрузки учитывают приближенно, что создает некоторый расчетный запас

7 2 3. Ниже приводятся расчетные выражения для определения нагрузок на фазу основной вторичной обмотки ТН (соединенной в звезду) согласно данным типовой работы 52770 - Э (см п 1.2 настоящей ПЗ).

$$\text{Для фазы А } S_{нф} = \frac{S_{нас}}{\sqrt{3}} \sqrt{K^2 + K + 1} \quad K = \frac{S_{наб}}{S_{нас}}$$

$$\text{Для фазы В } S_{нф} = \frac{S_{наб}}{\sqrt{3}} \sqrt{K_1^2 + K_1 + 1} \quad K_1 = \frac{S_{наб}}{S_{наб}}$$

$$\text{Для фазы С } S_{нф} = \frac{S_{нас}}{\sqrt{3}} \sqrt{K_2^2 + K_2 + 1} \quad K_2 = \frac{S_{наб}}{S_{нас}}$$

где, $S_{наб}$ — линейная нагрузка между фазами АВ

$S_{наб}$ — линейная нагрузка между фазами ВС

$S_{нас}$ — линейная нагрузка между фазами АС

при этом условия приняты следующее неравенство линейных нагрузок $S_{наб} > S_{наб} > S_{нас}$

Наибольшее значение $S_{нф}$ будет для той фазы, к которой присоединены две междуфазные нагрузки, каждая из которых больше третьей. При неравенстве нагрузок, принятом выше ($S_{наб} > S_{наб} > S_{нас}$) максимальная нагрузка будет у фазы В, то-есть $S_{нфВ}$

При наличии нагрузок, включенных на фазные напряжения (в четырехпроводных вторичных цепях), потребляемая ими мощность $S_{нф}$, приведенная к фазному напряжению должна суммироваться с мощностью междуфазной нагрузки соответствующих фаз. При этом полная мощность нагрузки любой из фаз ТН будет

$$S_{нф} = \frac{S_{нф\ наф}}{\sqrt{3}} \sqrt{K^2 + K + 1} + S_{ф} \quad (7-3)$$

При отсутствии нагрузок, включенных на фазное напряжение, $S_{ф} = 0$

При соединении вторичных обмоток однофазных ТН в звезду нагрузка, подсчитанная для наиболее загруженной фазы по выражению (7-3), должна сопоставляться с мощностью одной фазы трансформаторов в требуемом классе точности

При питании вторичной нагрузки от трехфазного ТН с его мощностью в нужном классе точности сопоставляется умноженная мощность нагрузки наиболее загруженной фазы, подсчитанная по выражению ((7-3).

Альбом 1

Униформация (Литература) (Литература) (Литература)

Альбом 1

7 2 4 При соединении вторичных обмоток двух однофазных трансформаторов напряжения в открытый треугольник и равенстве нагрузок $S_{ab} = S_{bc} = S_{ca}$, $S_{нар}$ на ТН $= \sqrt{3} S_{нф}$. Если ту же нагрузку можно включить только на напряжение U_{ab} и U_{bc} ($S_{ab} = S_{bc}$; $S_{ca} = 0$), то на каждый ТН придется только половина суммарной нагрузки, то - есть $1,5 S_{нф}$.

Следовательно, при схеме открытого треугольника выгоднее распределить нагрузку между напряжениями U_{ab} и U_{bc} .

7 2 5 Нагрузка $S_{нн}$ цепи ЗЦо дополнительной обмотки приводится к напряжению 100 В.

Для трехфазных ТН типа НАМИ она сопоставляется с мощностью 30 ВА, указанной в ТУ 16-671 159-87

Для однофазных ТН нагрузка $S_{нн}$ суммируется с нагрузкой основной обмотки и сопоставляется с мощностью трансформатора в классе точности 3

7 2 6 Расчет суммарной нагрузки на ТН выполняется по формулам, входящим в состав типовых материалов, указанных в п 12 настоящей ПЗ

Суммарная нагрузка ТН, установленного в сетях с изолированной нейтралью вычисляется по выражению

$$\sum S_{НТН} = \frac{S_{нн}}{\sqrt{3}} + S_{нф} \quad (7-4)$$

а для сетей с заземленной нейтралью

$$\sum S_{НТН} = S_{нн} + \frac{S_{нф} + S_{нф}''}{3} \quad (7-5)$$

где $S_{нн}$ — нагрузка в цепи ЗЦо,
 $S_{нф}$ — нагрузка наиболее загруженной фазы,
 $S_{нф}'$, $S_{нф}''$ — максимальные значения линейных нагрузок.

По вычисленной величине нагрузки $\sum S_{НТН}$ определяется класс точности, в котором будет работать ТН. При этом решается вопрос о необходимости установки дополнительных ТН в том случае, если $\sum S_{НТН} > S_{ТН}$ в требуемом классе точности

8. Выбор автоматических выключателей

8 1 Общие положения

В качестве защитных автоматов во вторичных цепях ТН применяются автоматические выключатели типа АП 50Б

Для обеспечения должной чувствительности электромагнитных расцепителей (отсечек) автоматов, при коротких замыканиях во вторичных цепях ТН во всех случаях, их кратность принимается равной 3,5

При этом следует также учитывать, что электромагнитные расцепители могут иметь разброс в пределах (3-4) I_n

Ввиду большой величины тока срабатывания электромагнитного расцепителя, превышающей его номинальный ток в 3-4 раза, для повышения чувствительности автоматов к удаленным КЗ и внутриаппаратным повреждениям, рекомендуется применение автоматов с электромагнитными и тепловыми расцепителями

Последние начинают работать при токе 1,35 номинального и, с учетом возможного отключения тока срабатывания на $\pm 25\%$, обеспечивают надежное действие при токе порядка 1,7 номинального тока расцепителя.

Номинальный ток расцепителя должен выбираться по условию наибольшего возможного тока длительной нагрузки. При малых величинах тока нагрузки расцепитель выбирается по отключающей способности, которая характеризуется величиной допустимого тока КЗ

Необходимая чувствительность автоматов должна обеспечиваться при выборе сечения жил кабелей во вторичных цепях ТН.

8 2 Анализ ситуаций, возникающих при неисправностях в цепях ТН с разработкой и определением расчетных выражений для вычислений уставок автоматов, с рекомендациями по их выбору приведен в типовой работе № 527703 (см п 12 настоящей ПЗ)

На основании указанных материалов выполнена свободная таблица принятых уставок автоматов во вторичных цепях ТН 6-750 кВ в зависимости от места установки последних с приведением расчетных выражений — см приложение 3

9. Выбор сечений жил кабелей во вторичных цепях ТН

9 1 Основные условия расчета.

9 1 1. Выбор сечений жил кабелей определяется двумя главными требованиями

- потеря напряжения в проводах вторичных цепей ТН не должна превышать значений, установленных ПУЭ,
- должна обеспечиваться надежная работа автоматических выключателей при КЗ во вторичных цепях ТН

Шифр по плану и дата

407-03-48487-03

Лист 9

23388-01

На основе этих требований с использованием расчетных данных и формул, приведенных в типовой работе 52770-Э (см. п. 1.2 настоящей ПЗ), составлены таблицы по определению нагрузок вторичных цепей ТН с расчетами допустимых сопротивлений кабелей, а также сечений жил (проводов) кабелей, питающих указанные нагрузки, применительно к схемам распределительных устройств подстанций 110 - 750 кВ по типовым материалам для проектирования № 407 - 03 - 456.87.

Помимо таблиц выполнены графики, отражающие зависимость сечения жил (проводов) кабелей от их длины при определенных нагрузках во вторичных обмотках ТН с учетом допустимых потерь напряжения в кабелях при соответствующих классах точности ТН и счетчиков.

В таблицах и графиках приведены данные по расчетным выражениям, расчету и выбору сечений жил (проводов) кабелей, прокладываемых как в ячейках ТН распределительных устройств соответствующих напряжений, так и связывающих ящик зажимов ТН с панелью ввода цепей напряжения на щите, а также кабелей по щиту между панелью ввода и панелями РЗА, счетчиков, измерений.

Таблицы и графики выполнены отдельно для определенных схем распределительных устройств 6 - 750 кВ с учетом места установки ТН (на шинах, на линиях). Расчеты сечений проводов кабелей проведены для наиболее характерных сочетаний нагрузок на ТН при установке последних на линиях и шинах.

Содержащиеся в таблицах и графиках данные по определению и выбору сечений жил (проводов) кабелей предназначены для использования при конкретном проектировании.

Таблицы определения сечений проводов кабелей и графики даны в приложении 5.

9.2. Порядок выполнения расчета

9.2.1 Расчет начинается с определения нагрузки и выбора необходимой мощности ТН в заданном классе точности.

Пояснения по характеру и расчету нагрузок на ТН приведены в разделе 7 настоящей ПЗ.

9.2.2. По полученному значению максимальной нагрузки для обмоток „звезда“ и „разомкнутый треугольник“ с округлением до ближайшей большей величины нагрузки, приведенной в таблицах приложения 4, определяется значение допустимых сопротивлений в проводах кабелей от ячейки ТН до щита для основных и дополнительных обмоток ТН, с учетом допустимых падений напряжений в кабеле.

Допустимое сопротивление жил кабеля, полученное по заданному падению напряжения, сравнивается с допустимым сопротивлением кабеля по условию надежной работы защитного автомата при 2^х фазном КЗ.

По результатам сравнения для определения сечения жил кабеля принимается меньшее по величине допустимое сопротивление кабеля.

9.2.3. По принятому допустимому значению сопротивления проводов в кабеле ($Z_{пр доп}$), определяется расчетное сечение жил кабелей для выбранного расстояния между ячейкой ТН и щитом по выражению

$$q_1 = \frac{L_1}{\gamma Z_{пр доп}} (9-1), \text{ где}$$

L_1 — длина, в которую входит удвоенная длина кабеля от шкафа ТН до наиболее удаленной фазы + длина кабеля от шкафа ТН до панели ввода цепей напряжения на щите; удвоенная длина кабеля в ячейке ТН принимается в связи с объединением нуля вторичных цепей ТН в ящике зажимов;

γ — удельная проводимость по меди = 57 (для контрольных кабелей при наличии межсистемных линий и для подстанций 330 кВ и выше); по алюминию = 34,5 (для силовых кабелей, а также контрольных кабелей, где не разрешается применение меди).

По расчетному значению сечения провода q_1 подбирается ближайшее большее сечение кабеля и определяется его сопротивление $Z_{пр 1}$ и $Z_{пр.н}$ с учетом выбранного сечения на участке длиной L_1 .

Альбом 1

Инв. № табл. Подл. и дата. Взам. Инв. №

Величина $Z_{пр1}$ должна быть меньше $Z_{пр доп}$, а $Z_{пр1} + Z_{прН}$ меньше соответствующего значения допустимого сопротивления, обеспечивающего надежность работы автомата при 1-фазном КЗ (см таблицы приложения 4)

9 2 4 Сечение жил кабелей по щиту зависит от величины допустимых сопротивлений в отдельных кабелях, отходящих от панели ввода общих цепей напряжения к панелям - потребителям - (РЗА, измерений, счетчиков и т.д.) и от длины кабелей по щиту - l_2

Допустимые сопротивления жил (проводов) кабелей для панелей защиты и автоматики определяются по выражению

$$Z_{пр РЗА} = \frac{(3 - 3 S_{нагр ТН} Z_{пр1} / 100) 100}{3 S_{нагр РЗА}} \quad (9-2), \text{ где}$$

$S_{нагр ТН}$ - общая нагрузка на ТН,

$Z_{пр1}$ - сопротивление кабеля на участке l_1 ,

$S_{нагр РЗА}$ - потребление панели защиты

Допустимые сопротивления жил (проводов) кабелей до панели с измерительными приборами, осциллографом, датчиками телеизмерений вычисляются по выражению

$$Z_{пр изм} = \frac{(1,5 - 1,5 S_{нагр ТН} Z_{пр1} / 100) 100}{3 S_{нагр изм}} \quad (9-3), \text{ где}$$

$S_{нагр изм}$ - потребление панели измерения (осциллографа и т.д.)

Аналогичное по структуре выражение может быть использовано для определения сечения кабелей к панелям счетчиков с учетом соответствующих ΔU (для расчетного учета 0,25 или 0,5, для технического 1,5), если кабель, связывающий ТН с панелью ввода цепей напряжения, был общим для цепей напряжения счетчиков, РЗА, измерений и т.д.

При прокладке отдельного кабеля от ТН к панелям счетчиков допустимое сопротивление проводов кабелей определяется по выражениям

для двухэлементных счетчиков типа САЗУ, ЭЭ6700

$$Z_{пр сч} = \frac{\Delta U 100}{2,64 S_{сч} \Pi} \quad (9-4)$$

для трехэлементных счетчиков Ф443А

$$Z_{пр сч} = \frac{\Delta U 100}{3 S_{сч} \Pi} \quad (9-5), \text{ где}$$

ΔU - допустимое падение напряжения,

$S_{сч}$ - потребление данного счетчика,

Π - количество счетчиков на панелях

9 2 5 Сечения соответствующих кабелей подсчитываются по формуле

$$q_2 = \frac{l_2}{\gamma Z_{пр РЗА(изм)}}, \text{ где}$$

l_2 - расстояние между панелями

$Z_{пр РЗА(изм)}$ - допустимое сопротивление провода, кабелей соответствующих назначений по выражениям 9-2, 9-3

10. Особенности расчетов вторичных цепей ТН

Типовые материалы для проектирования содержат таблицы с расчетами вторичных цепей ТН по видам ТН и их подключениям в схемах распределительных устройств соответствующих напряжений (на линиях, шинах, вводах трансформаторов, автотрансформаторов)

Кроме того выполнены графики зависимости сечений проводов кабелей от их длины для наиболее характерных нагрузок по отдельным видам ТН

Ниже приводятся пояснения к соответствующим расчетам и графикам для ТН, используемым в схемах подстанций

10 1 ТН 6-10 кВ на вводах трансформаторов, автотрансформаторов предназначены для питания цепей напряжения устройств

- контроля изоляции (РН-153/60Д),
- контроля наличия напряжения, синхронизма (РНФ-1М - 15ВА на фазу, реле РН153,154 - 4 шт - по 1ВА на обмотку, обмотка РН-55 - 6,5ВА, РВ238 - 20ВА - на обмотку),
- дистанционной защиты автотрансформатора (ПЗ2105 - 62ВА на фазу)

При подсчете нагрузки для реле напряжений их потребление приводится к напряжению 100 В

$$S = \left(\frac{U_{ТН}}{U_{н}} \right)^2 S_{реле}$$

$$\text{для РН-154/160} \quad S = \left(\frac{100}{40} \right)^2 1 = 6,25 \text{ ВА}$$

$$\text{РН-153/200} \quad S = \left(\frac{100}{50} \right)^2 1 = 4 \text{ ВА}$$

Определение максимальной нагрузки на фазу производится по выражению

$$S_{\text{иф макс}} = \frac{S_2}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 + \frac{S_1}{S_2} + 1} + S_{\text{ф}}$$

где $S_2 > S_1$ — межфазные нагрузки примыкающие к одной фазе,

$S_{\text{ф}}$ — нагрузка включенная на фазу

На вводах 6-10 кВ устанавливаются ТН типа НАМУ-10 или 3хЗНОЛ-6-10 — для автотрансформаторов и 2х НОЛ (НОМ)-6-10 — для трансформаторов

Нагрузка подключается к указанным ТН, допускает потерю напряжения в кабеле (связывающем шкаф КРУ (КРУН) 6-10 кВ со щитом) $\Delta U = 3\text{В}$, т.к. состоит из аппаратуры устройств защиты, и ТН может работать в классе точности 3

Согласно таблице СМ1-1 (приложение 1) мощность ТН типа ЗНОЛ-6, НОЛ-6 (НОМ-6) в классе 3 составляет 200 ВА, а типа ЗНОЛ-10, НОЛ-10 (НОМ-10) — 300 ВА

Для ТН типа НАМУ-10 в заводских материалах отсутствуют данные по мощности ТН в существующих понятиях по классам точности, имеются данные по основной погрешности $\pm 0,2\%$ и по дополнительной в зависимости от распределения нагрузок по обмоткам ТН (см таблицу СМ1-2, приложение 1) Для каждого из вариантов сочетания нагрузок предлагается определять дополнительную погрешность ТН типа НАМУ по выражениям.

$$\Delta U_{\text{аб}} = -\left[\frac{S_{\text{аб}} - 75}{100} + \frac{S_{\text{ас}}}{2 \cdot 100}\right] Z_{\text{к}} \quad (10-1)$$

$$\Delta U_{\text{вс}} = -\left[\frac{S_{\text{вс}} - 75}{100} + \frac{S_{\text{ас}}}{2 \cdot 100}\right] Z_{\text{к}}$$

$$\Delta U_{\text{са}} = -\left[\frac{S_{\text{аб}} - 75}{2 \cdot 100} + \frac{S_{\text{вс}} - 75}{2 \cdot 100} + \frac{2S_{\text{са}}}{100}\right] Z_{\text{к}}$$

где $S_{\text{аб}}, S_{\text{вс}}, S_{\text{са}}$ — мощности нагрузок, включенные на линейные напряжения,

$Z_{\text{к}}$ — сопротивление короткого замыкания, равное 0,6 Ом

Ниже проводится расчет вторичных цепей ТН на вводах 6-10 кВ автотрансформаторов, трансформаторов

10 I 1 По действующим типовым работам для ТН на вводе автотрансформатора по основной обмотке (А) нагрузка распределяется следующим образом

$$S_{\text{аб}} = 4 + 2 \times 6,5 + 3 \times 6,25 = 35,75 \approx 36 \text{ ВА},$$

$$S_{\text{вс}} = 0, S_{\text{ас}} = 0,$$

$$S_{\text{ф1}} = 62 + 15 = 77 \text{ ВА} \text{ — при включении одной панели ПЗ 2105}$$

$$S_{\text{ф2}} = 2 \times 62 + 15 = 139 \text{ ВА} \text{ — при включении двух панелей ПЗ 2105}$$

$$S_{\text{иф1 макс}} = \frac{S_{\text{аб}}}{\sqrt{3}} + S_{\text{ф}} = \frac{36}{\sqrt{3}} + 77 = 98 \text{ ВА}$$

$$S_{\text{иф2 макс}} = \frac{S_{\text{аб}}}{\sqrt{3}} + S_{\text{ф2}} = \frac{36}{\sqrt{3}} + 139 = 160 \text{ ВА},$$

$$S_{\text{аб1 макс}} = 36 + 77 = 113 \text{ ВА},$$

$$S_{\text{аб2 макс}} = 36 + 139 = 175 \text{ ВА},$$

Для ТН типов 3х НОЛ-6 (3х ЗНОЛ-10) 98 ВА и $160 < 200$ (300 ВА) обеспечивается работа ТН в классе точности 3

Для ТН типа НАМУ-10 определяется дополнительная погрешность с учетом распределения нагрузки $S_{\text{аб2 макс}} = 175 \text{ ВА}$ по выражению 10-1

$$\Delta U_{\text{аб}} = \left[\frac{175 - 75}{100} + \frac{139}{2 \cdot 100}\right] 0,6 = -1,017$$

$$\Delta U_{\text{вс}} = -\left[\frac{139 - 75}{100} + \frac{139}{2 \cdot 100}\right] 0,6 = -0,801$$

$$\Delta U_{\text{са}} = -\left[\frac{175 - 75}{2 \cdot 100} + \frac{139 - 75}{2 \cdot 100} - \frac{2 \cdot 139}{100}\right] 0,6 = +1,176$$

Максимальная суммарная погрешность НАМУ-10 составит

$$\sum \Delta U_{\text{са}} = +0,2 + 1,176 = +1,376$$

Полученное значение суммарной погрешности позволяет утверждать, что ТН при этом обеспечивает работу не ниже класса точности 3

Допустимое сопротивление провода кабеля основной обмотки ТН по потере напряжения в классе 3

— при включении одной панели ПЗ 2105

$$Z_{\text{пр}} = \frac{\Delta U U_{\text{н}}}{3 S_{\text{нагр}}} = \frac{3 \cdot 100}{3 \cdot 113} = 0,885 \text{ Ом}$$

— при включении двух панелей ПЗ 2105

$$Z_{\text{пр}} = \frac{\Delta U U_{\text{н}}}{3 S_{\text{нагр}}} = \frac{3 \cdot 10}{3 \cdot 175} = 0,571 \text{ Ом}$$

Допустимое сопротивление провода кабеля по надежности действия автоматов в режиме двухфазного КЗ подсчитывается

$$Z_{\text{пр}} = \frac{\sqrt{3} U_{\text{нТН}}}{1,2 I_{\text{н расч}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 100 / \sqrt{3}}{1,2 \cdot 2,5} = 3,33 \text{ Ом}$$

Расчет сечений проводов кабелей основной обмотки определяется по сопротивлению $Z_{\text{пр}}$

— при включении одной панели ПЗ 2105

Альбом 1

Шифр подл. | Подл. и дата | Вкладчик

$$q = \frac{l}{\gamma \cdot z_{пр}} = \frac{l}{57 \cdot 0,885} = \frac{l}{504} \text{ - для кабеля с медными проводниками}$$

$$q = \frac{l}{\gamma \cdot z_{пр}} = \frac{l}{34,5 \cdot 0,885} = \frac{l}{305} \text{ - для кабеля с алюминиевыми проводниками}$$

— при включении двух панелей ПЭ 2105

$$q = \frac{l}{\gamma \cdot z_{пр}} = \frac{l}{57 \cdot 0,571} = \frac{l}{32,55} \text{ - для кабеля с медными проводниками}$$

$$q = \frac{l}{\gamma \cdot z_{пр}} = \frac{l}{34,5 \cdot 0,571} = \frac{l}{19,69} \text{ - для кабеля с алюминиевыми проводниками}$$

Выбор сечения кабелей при конкретном проектировании производится по графику СМ 5-2-1 приложения 5

Допустимое сопротивление кабеля дополнительной обмотки принимается по надежности действия автомата, из-за незначительной нагрузки в цепи ЗЦБ

Расчет производится по выражению

$$z_{пр} = \frac{1}{2} \frac{3 U_{н.тн}}{I_{расч}}$$

$$\text{Для НАМИ-10} - z_{пр} = \frac{1}{2} \frac{3 \cdot 100}{6 \cdot 16} = 15,625 \text{ Ом}$$

$$\text{Для ЗНОЛ-6-10} - z_{пр} = \frac{1}{2} \frac{3 \cdot 100/3}{6 \cdot 2,5} = 3,33 \text{ Ом}$$

Зависимость сечения кабеля от его длины для дополнительной обмотки определяется для ТН типа НАМИ-10

$$q = \frac{l}{57 \cdot 15,625} = \frac{l}{890,6} \text{ мм}^2 \text{ - при медных проводниках в кабелях,}$$

$$q = \frac{l}{34,5 \cdot 15,625} = \frac{l}{539} \text{ мм}^2 \text{ - при алюминиевых проводниках в кабелях,}$$

для ЗНОЛ-6-10

$$q = \frac{l}{57 \cdot 3,33} = \frac{l}{189,8} \text{ мм}^2 \text{ - при медных проводниках в кабелях,}$$

$$q = \frac{l}{34,5 \cdot 3,33} = \frac{l}{114,9} \text{ мм}^2 \text{ - при алюминиевых проводниках в кабелях}$$

Выбор сечения кабелей при конкретном проектировании производится по графикам СМ 5-2-2, 3 приложения 5
10 1 2 ТН на вводе 6-10кВ трансформатора собирается по схеме открытого треугольника с применением ЗНОЛ (НОМ)-6-10

В связи с указанным ранее для наилучшего использования мощностей обмоток ТН, целесообразно равномерно распределить нагрузку между двумя обмотками

$$S_{\phi} = 158 \text{ А}$$

$$S_{св} = 6,25 + 20 = 26,25 \text{ ВА}$$

$$S_{св} = 6,25 + 6,5 + 6,25 = 19 \text{ ВА}$$

Характер нагрузки - устройства РЗА допускают работу ТН в классе точности 3

Максимальная нагрузка на обмотку

$$S_{н.тн} = S_{св.тн} = 15 \sqrt{3} + 26,55 = 52,2$$

$S_{н.тн} = 52,2 < 200 (300)$ - номинальной мощности на ТН типа НОЛ-6(-10)кВ в классе точности 3

Допустимое сопротивление провода кабеля по потере напряжения для устройства РЗА

$$z_{пр} = \frac{\Delta U \cdot 100}{3 S_{нагр}} = \frac{3 \cdot 100}{3 \cdot 52,2} = 1,9 \text{ Ом}$$

Расчет сечения проводов кабеля производится по сопротивлению 1,90, так допустимое сопротивление провода кабеля по надежности действия автомата при двухфазном КЗ больше ($3,33 > 1,90 \text{ Ом}$)

Зависимость сечения кабеля от длины определяется выражениями

$$q = \frac{l}{57 z_{пр}} \text{ - при медных проводниках в кабелях,}$$

$$q = \frac{l}{34,5 z_{пр}} \text{ - при алюминиевых проводниках в кабелях}$$

По принятому допустимому сопротивлению

$$z_{пр} = 1,90 \text{ Ом}$$

$$q = \frac{l}{108,3} \text{ мм}^2 \text{ - для кабелей с медными проводниками,}$$

$$q = \frac{l}{65,55} \text{ мм}^2 \text{ - для кабелей с алюминиевыми проводниками}$$

Выбор сечения кабелей при конкретном проектировании производится по графику СМ 5-2-4 приложения 5
10 2 ТН 6-10кВ на шинах для питания цепей защиты автоматики, измерения, учета (3x ЗНОЛ-6-10, НАМИ-10)

Нагрузки на ТН 6-10кВ можно подразделить на два вида

— общеподстанционные,

Альбом 1

- счетчики линий 6-10 кВ к общеподстанционным относятся.
- контроль напряжения на шинах 6-10 кВ,
- контроль исправности цепей ТН,
- контроль изоляции,
- блокировка по напряжению максимальной токовой защиты, защиты от дуговых замыканий секции шин 6-10 кВ,
- питание устройства автоматической частотной нагрузки секции шин 6-10 кВ,
- вольтметр показывающий с переключателем,
- ваттметр, варметр на выключателе ввода трансформатора, автотрансформатора,
- питание устройства регулирования напряжения под нагрузкой на трансформаторе, автотрансформаторе,
- питание защиты от замыканий на землю, действующей на отключение,

10.2.1. Для выполнения оптимального распределения общеподстанционных нагрузок на основную обмотку (А) предлагается подключение их в следующем порядке:

$$S_{аб} = S_{рн 154/160} - 2 шт + S_{вн+внА} + S_{вн+внБ} =$$

$$= 2 \cdot 6,25 + 2 \cdot 3,7 + 2 \cdot 10 = 39,9 \text{ ВА}$$

$$S_{вс} = S_{рн 154/160} + S_{вн+внА} + S_{вн+внБ} =$$

$$= 6,25 + 2 \cdot 3,7 + 2 \cdot 10 = 33,65 \text{ ВА}$$

$$S_{св} = S_{рн 154/160} + S_{внА} + S_{внБ} + S_{рпн} + S_{в} =$$

$$= 6,25 + 3,7 + 2 \cdot 3 + 10 + 2 = 27,95 \text{ ВА}$$

$$S_{ф} = S_{впнк} + S_{рнф} - 1М = 24 \text{ ВА}$$

$$S_{нф \text{ max}} = S_{нфв} = \frac{S_{вс}}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{S_{аб}}{S_{вс}}\right)^2 + \frac{S_{аб}}{S_{вс}} + 1} + S_{ф}$$

$$S_{нф \text{ max}} = \frac{33,65}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{39,9}{33,65} + \frac{39,9}{33,65} + 1} + 24 = 60,86 \text{ ВА}$$

$S_{нф \text{ max}} = 60,86$ учитывает использование счетчиков с потреблением — 3,7 ВА

Для счетчиков САЗУ и САЧУ с потреблением — 6 ВА на обмотку

$$S_{аб} = 44,5 \text{ ВА}, S_{вс} = 38,25 \text{ ВА}; S_{св} = 30,25 \text{ ВА}$$

$$S_{нф \text{ max}} = \frac{38,25}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{44,5}{38,25}\right)^2 + \frac{44,5}{38,25} + 1} + 24 = 68,06 \text{ ВА}$$

10.2.2. Согласно техническим данным, ТН типа ЗНОЛБ работает в классе 1 при нагрузке до 75 ВА

Следовательно, при применении счетчиков типа ЭЭ6700 разница между мощностью ТН и общеподстанционной нагрузкой составит

$$75 - 60,86 = 14,14 \text{ ВА}$$

а при использовании счетчиков САЗУ и СРЧУ

$$75 - 68,06 = 6,94 \text{ ВА}$$

В первом случае к ТН можно подключить одну линию с расчетным учетом, во втором подключение расчетных счетчиков линии не допускается.

Если на подстанции все линии 6-10 кВ, имеют технический учет, то их питание вместе с подстанционной нагрузкой допускается осуществлять от ТН в классе точности ниже 1, то-есть 3. Для ЗНОЛБ допустимая нагрузка в указанном классе составляет 200 ВА, запас по мощности выражается в 139,1 и 131,94 ВА в зависимости от типов примененных счетчиков.

Количество линии с техническим учетом может быть 19 — при использовании счетчиков типа ЭЭ6700 или 11 — при САЗУ и СРЧУ

Учеб. Лист, Подл. и Вып. 6301 ШФМ

23388-01

При конкретном проектировании весьма редко имеются точные данные по виду учета на линиях 6-10 кВ и маловероятно, что все они будут иметь только технический учет.

Если же на шинах 6-10 кВ подстанции имеются линии с техническим и расчетным учетом, то количество линий (соответственно количества счетчиков, питающихся от общих цепей напряжения) должно определяться по возможностям расчетного учета, т.к. ТН должен работать в классе точности 1.

10 2 3, ТН типа ЗНОЛ-10 в классе точности 1 допускает подключение нагрузки до 150 ВА, поэтому к общим цепям напряжения могут быть подключены цепи расчетных счетчиков линий в количестве 7 — со счетчиками САЗУ и СРЧУ или 12 — со счетчиками ЭЭБ700.

Если от шин 6-10 кВ подстанции отходят линии только с техническим учетом, то работа ТН допустима в классе точности 3 с нагрузкой до 300 ВА.

При этом к ТН помимо общеподстанционной нагрузки могут подключаться линии с техническим учетом практически без ограничения их количества (32 линии со счетчиками ЭЭБ700 или 19 линий со счетчиками САЗУ, СРЧУ)

При наличии на шинах 6-10 кВ линий с техническим и расчетным учетом количества линий определяется числом ~ 7 (САЗУ и СРЧУ) или 12 (ЭЭБ700) пояснения см п 10 2 2

10 2 4 Для ТН типа НАМУ-10 выполняется расчет дополнительной погрешности, учитывающей принятое распределение нагрузок по обмоткам — $\Delta U_{доп}$, согласно п 10 2 1 и выражениям 10-1.

При применении счетчиков ЭЭБ700

$$S_{об} = 39,9 + 24 = 63,9 \text{ ВА}$$

$$S_{вс} = 33,65 + 24 = 57,65 \text{ ВА}$$

$$S_{са} = 27,95 + 24 = 51,95 \text{ ВА}$$

$$\Delta U_{об доп} = - \left[\frac{63,9 - 75}{100} + \frac{51,95}{2 \cdot 100} \right] \cdot 0,6 = - 0,089$$

$$\Delta U_{вс доп} = - \left[\frac{57,65 - 75}{100} + \frac{51,95}{2 \cdot 100} \right] \cdot 0,6 = - 0,052$$

$$\Delta U_{са доп} = - \left[\frac{63,9 - 75}{2 \cdot 100} + \frac{57,65 - 75}{2 \cdot 100} + \frac{51,95}{100} \right] \cdot 0,6 = - 0,226$$

Максимальная суммарная погрешность будет:

$$\sum \Delta U_{са} = \Delta U_{осн} + \Delta U_{доп}, \text{ где}$$

$\Delta U_{осн}$ — основная погрешность по напряжению $\pm 0,2\%$;

$\Delta U_{доп}$ — дополнительная погрешность по напряжению — 0,226.

$$\sum \Delta U_{таж} = - 0,2 - 0,226 = - 0,426$$

При применении счетчиков САЗУ и СРЧУ

$$S_{об} = 44,5 + 24 = 68,5$$

$$S_{вс} = 38,25 + 24 = 60,25$$

$$S_{са} = 30,25 + 24 = 54,25$$

$$\Delta U_{об доп} = - \left[\frac{68,5 - 75}{100} + \frac{54,25}{2 \cdot 100} \right] \cdot 0,6 = - 0,085$$

$$\Delta U_{вс доп} = - \left[\frac{60,25 - 75}{100} + \frac{54,25}{2 \cdot 100} \right] \cdot 0,6 = - 0,074$$

$$\Delta U_{са доп} = - \left[\frac{68,5 - 75}{2 \cdot 100} + \frac{60,25 - 75}{2 \cdot 100} + \frac{54,25}{100} \right] \cdot 0,6 = - 0,262$$

Максимальная суммарная погрешность будет

$$\sum \Delta U_{са} = \Delta U_{осн} + \Delta U_{доп}$$

$$\sum \Delta U_{таж} = - 0,2 - 0,262 = - 0,462\%$$

Полученное сочетание суммарных погрешностей позволяет утверждать, что ТН обеспечивает работу не ниже класса точности 0,5.

Подключение к ТН счетчиков расчетного учета линий не должно выводить его из класса точности 1, то есть должно быть справедливо неравенство $\sum \Delta U_{таж} < 1\%$.

Проверка возможности подключения дополнительной нагрузки от счетчиков линий проводилась методом последовательных приближений.

При применении на линиях счетчиков типа ЭЭБ700 количество линий с расчетным учетом, подключаемых к ТН типа НАМУ, помимо общеподстанционной нагрузки составит 6, при этом $\sum \Delta U_{таж} = - 0,2 - 0,733 = - 0,933\%$

Количество линий с расчетным учетом с счетчиками САЗУ и СРЧУ будет 4, при этом $\sum \Delta U_{таж} = - 0,2 - 0,694 = - 0,894\%$.

Если от шин 6-10 кВ подстанции отходят линии только с техническим учетом, то работа ТН допустима в классе точности 3.

Для ТН типа НАМУ-10 по расчетам дополнительной погрешности возможно подключение (помимо общеподстанционной нагрузки) более 30 линий с техническим учетом при использовании счетчиков ЭЭБ700 или 23 линии с счетчиками САЗУ и СРЧУ.

10 2 5 Результаты расчетов по числу линий, счетчики которых подключаются по цепям напряжения к шинным ТН 6-10 кВ (в дополнении к общеподстанционной нагрузке в соответствующих классах точности), приведены в таблице.

Таблица 10-1

Виды нагрузок	Типы ТН 6-10 кВ						
	ЭЭБ700	ЭНОЛ 6		ЭНОЛ 10		НАМИ 10	
		Класс точности		Класс точности		Класс точности	
		1	3	1	3	1	3
1	2	3	4	5	6	7	
Общеподстанционная нагрузка	+		+		+		
Количество линий с счетчиками	ЭЭБ700	1	19	12	более 30	6	более 30
	САЗУ, СРЧУ	—	11	7	19	4	23

Количество линий, указанные в графах 2, 4, 6, дано при наличии линий с расчетным и техническим учетом (пояснения см п 10 2.2), в графах 3, 5, 7 — при наличии линий только с техническим учетом.

10 2 6. При установке на шинах 6 кВ ТН типа 3хЭНОЛ 6 при конкретном проектировании необходимо предусмотреть установку дополнительного ТН для питания счетчиков линий расчетного учета.

Необходимость применения дополнительного ТН при установке на шинах 3хЭНОЛ 10 и НАМИ 10 решается в конкретном проектировании по характеру учета отходящих линий в зависимости от их числа.

Дополнительный ТН для питания счетчиков собирается из двух однофазных ТН типа НОЛ 6-10 (НОМ 6-10), соединенных по схеме открытого треугольника.

Нагрузка на обмотку ТН определяется по выражению:

$$S_n = S_{ав} \sqrt{\left(\frac{S_{ас}}{S_{ав}}\right)^2 + \frac{S_{са}}{S_{ав}} + 1}, \text{ где}$$

$$\left. \begin{aligned} S_{ав} = S_{вс} = 7,4 \text{ ВА} \\ S_{са} = 3,7 \text{ ВА} \end{aligned} \right\} \text{ для счетчиков ЭЭБ700,}$$

$$\left. \begin{aligned} S_{ав} = S_{вс} = 12 \text{ ВА} \\ S_{са} = 6 \text{ ВА} \end{aligned} \right\} \text{ для счетчиков САЗУ и СРЧУ}$$

$$S_n = 7,4 \sqrt{1,75} = 9,8 \approx 10 \text{ ВА}$$

$$S_n = 12 \sqrt{1,75} = 15,9 \approx 16 \text{ ВА}$$

Для ТН 2хНОЛ (НОМ 6) номинальная мощность обмотки в классе 1 — 75 ВА; к ТН можно подключить счетчики типа ЭЭБ700 — 7 линий или счетчики типа САЗУ и СРЧУ — 5 линий с расчетным учетом.

Для ТН 2хНОЛ (НОМ 10) номинальная мощность обмотки в классе 1 — 150 ВА; к ТН можно подключить счетчики типа ЭЭБ700 — 15 линий или счетчики типа САЗУ и СРЧУ — 10 линий с расчетным учетом.

10 3. Потребители цепей вторичных соединений на шинах, как правило, размещаются в шкафах КРУ (КРУН) 6-10 кВ, и их питание осуществляется от шинок 4 мм², проходящих вдоль всех шкафов секции.

Исключением являются цепи измерительных приборов и РПН на щите, к которым прокладывается кабель. Нагр для них составляет 32 ВА, допустимая потеря по напряжению ΔU = 1,5.

Допустимое сопротивление провода кабеля по потере напряжения для измерительных приборов и РПН:

$$Z_{пр} = \frac{\Delta U \cdot U_n}{3 S_{нагр}} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 32} = 1,56 \text{ Ом}$$

Расчет сечения проводов кабеля проводится по потере напряжения, т.к. по надежности действия автомата допустимое сопротивление больше (3,33 > 1,56 Ом).

Зависимость сечения кабеля от его длины определяется по выражению:

$$q = \frac{L}{\gamma \cdot Z_{пр}}$$

Для основной обмотки ТН

$$q = \frac{L}{57 \cdot 1,56} = \frac{L}{88,92} \text{ — для кабелей с медными проводами;}$$

$$q = \frac{L}{34,5 \cdot 1,56} = \frac{L}{53,82} \text{ — для кабелей с алюминиевыми проводами.}$$

Выбор сечения кабелей при конкретном проектировании производится по графику СМ 5-2-5, приложение 5.

Расчет цепей напряжения дополнительной обмотки (как в п. 10.1.1.) для ТН 6-10 кВ на шинах не требуется, т.к. соответствующая аппаратура установлена в шкафах КРУ (КРУН) 6-10 кВ.

Альбом 1

Учеб. и метод. материалы по специальности «Электротехника»

10 4 ТН типа НОМ-35 на линии 35 кВ

ТН предназначается для питания цепей контроля АПВ по синхронизму и наличию (отсутствию) напряжения

В связи с малой величиной нагрузки ТН, допустимое сопротивление кабеля определяется по надежности действия автомата —

$$Z_{пр доп} = \frac{1}{2} \frac{3 U_{НТН}}{6 I_{расч}} = \frac{1}{2} \frac{3 \cdot 100}{6 \cdot 2,5} = 10 \text{ Ом}$$

Зависимость сечения кабеля от его длины —

$$q = \frac{L}{\gamma Z_{пр доп}} = \frac{L}{34,5 \cdot 10} = \frac{L}{345}$$

позволяет принять однозначно — для ТН типа НОМ-35 (на линии 35 кВ) кабель 2,5 мм² с алюминиевыми жилами

10 5 ТН типа 3 x ЭНОМ-35 на вводе автотрансформатора. Нагрузка основной обмотки на ТН 3 x ЭНОМ-35, включенного на вводе автотрансформатора, незначительна, поэтому допустимое сопротивление проводов от ТН до нагрузки выбирается по условию обеспечения надежного действия автомата, и не должно превышать 6,7 Ом

Указанное Z_{пр доп} обеспечивается при прокладке кабелей от ТН до щита на расстояние до 570 м при использовании как медных жил сечением 1,5 мм², так и алюминиевых — 2,5 мм²

Дополнительная обмотка ТН 3 x ЭНОМ-35 на вводе 35 кВ автотрансформатора имеет то же назначение и ту же нагрузку, что и ТН на вводе 6-10 кВ автотрансформатора

Необходимые пояснения по определению нагрузок, допустимого сопротивления проводов кабелей, а также данные по зависимости сечения кабелей от длины для вторичных цепей дополнительных обмоток см

в п 10 1

10 6 ТН 3 x ЭНОМ-35 на шинах 35 кВ

ТН на шинах 35 кВ предназначается для питания цепей защиты, автоматики, измерения и учета

Нагрузки на ТН 35 кВ можно подразделить на два вида

- общеподстанционные,
- устройства РЗА и счетчики линий 35 кВ

К общеподстанционным относятся следующие нагрузки.

- контроль напряжения на шинах 35 кВ,
- контроль исправности цепей ТН,
- контроль изоляции,

- питание устройств автоматической частотной нагрузки секции шин 35 кВ (уточняется при конкретном проектировании),
- вольтметр, показывающий с переключателем, возможная установка регистрирующего вольтметра,
- ваттметр, варметр на выключателе ввода 35 кВ трансформатора, автотрансформатора,
- питание устройства регулирования напряжения под нагрузкой трансформатора

К нагрузкам линии относятся панели защиты линий (ПЗ-4 и др) и счетчики

10 6 1 Характер общеподстанционной нагрузки и ее распределение в основном повторяет принятые для ТН на шинах 6-10 кВ, отличает является возможность установки регистрирующего вольтметра

Учитывая изложенное, в соответствии с п 10 2 в части расчета нагрузок, для основной обмотки ТН на шинах 35 кВ принимается следующее распределение общеподстанционной нагрузки

$S_{аб} = 40 \text{ ВА}$	} при применении счетчиков ЭЗБ700 на трансформаторном вводе	$S_{аб} = 45 \text{ ВА}$	} для счетчиков САЗУ, СРЧУ на трансформаторном вводе
$S_{вб} = 34 \text{ ВА}$		$S_{вб} = 39 \text{ ВА}$	
$S_{сб} = 38 \text{ ВА}$		$S_{сб} = 41 \text{ ВА}$	

$$S_{\phi} = S_{рнф-н} = 15 \text{ ВА}$$

$$S_{нф \text{ макс}} = S_{нфа} = \frac{S_{сб}}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{S_{аб}}{S_{сб}}\right)^2 + \frac{S_{аб}}{S_{сб}} + 1} + S_{\phi} =$$

$$= \frac{38}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{40}{38}\right)^2 + \frac{40}{38} + 1} + 15 = 54,1 \text{ ВА} \text{ — для счетчиков ЭЗБ700}$$

$$S_{нф \text{ макс}} = \frac{41}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{45}{41}\right)^2 + \frac{45}{41} + 1} + 15 = 58 \text{ ВА} \text{ — для счетчиков САЗУ и СРЧУ}$$

10 6 2 Согласно техническим данным, ТН типа 3 x ЭНОМ-35 работает в классе точности 1 при нагрузке до 250 ВА и в классе 3 при нагрузке 600 ВА

Разница между мощностью ТН и общеподстанционной нагрузкой на шинах 35 кВ предназначается для питания цепи напряжения линий 35 кВ

Общая нагрузка от одной линии на фазу складывается из потребления счетчиков активной и реактивной энергии и потребления устройств защиты

Альбом 1

УИС Населенных пунктов и Дата Взаим Уни М

$$S_{\text{ф}} \text{ нагр линии} = 12 + 60 = 72 \text{ ВА}$$

счетчики + панель ПЗ-4

$$S_{\text{ф}} \text{ нагр линии} = 12 + 35 = 47 \text{ ВА}$$

счетчики + направленной защита

$$S_{\text{ф}} \text{ нагр линии} = 12 \text{ ВА}$$

со счетчиками

При конкретном проектировании определяются устройства РЗА, измерений и вид учета на линиях

Если на линиях установлены счетчики расчетного учета, то потребление нагрузки, подключенной к вторичным цепям ТН, не должно превышать величину его мощности в классе 1, то есть 250 ВА. При техническом учете на линиях ТН может работать в классе точности 3 с нагрузкой до 600 ВА. В режиме резервирования допускается переход ТН в более низкий класс точности в связи с кратковременностью указанного режима.

10 Б 3 Допустимое сопротивление кабеля по падению напряжения при расчетном учете на линиях будет определяться как —

$$Z_{\text{пр доп}} = \frac{4U_{\text{лн}}}{3I_{\text{нагр}}} = \frac{0,5 \cdot 100}{3 \cdot 250} = 0,067 \text{ Ом}$$

при техническом учете —

$$Z_{\text{пр доп}} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 200} = 0,25 \text{ Ом}$$

Допустимое сопротивление по надежной работе автомата

$$Z_{\text{пр доп}} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3} \cdot U_{\text{лн}}}{12 I_{\text{расч}}}\right)^2 - \chi_{\text{ТН}}^2} = \sqrt{\left(\frac{100 \cdot 100}{12 \cdot 10}\right)^2 - 0,167^2} = 0,820 \text{ Ом}$$

10 Б 4 Расчет сечения проводов кабеля основной обмотки ТН проводится с $Z_{\text{пр доп}}$ по падению напряжения

При прокладке от ТН до щита общего кабеля для устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), измерений (ИЗМ), счетчиков (СЧ), сечение проводов определяется по выражениям

$$q = \frac{\ell}{\gamma \cdot Z_{\text{пр доп}}}$$

$$q = \frac{\ell}{34,5 \cdot 0,067} = \frac{\ell}{2,3} \text{ при расчетном учете на линиях,}$$

$$q = \frac{\ell}{34,5 \cdot 0,2} = \frac{\ell}{6,9} \text{ при техническом учете на линиях}$$

Для уменьшения сечения кабеля при расчетном учете на линиях целесообразно проложить отдельный кабель для счетчиков, при этом

— для кабеля счетчиков

$$Z_{\text{пр доп}} = \frac{0,5 \cdot 100}{3 \cdot 50} = 0,33 \text{ Ом}$$

$$q = \frac{\ell}{34,5 \cdot 0,33} = \frac{\ell}{11,4}$$

— для кабеля релейной защиты и измерения

$$Z_{\text{пр доп}} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 200} = 0,25 \text{ Ом}$$

$$q = \frac{\ell}{34,5 \cdot 0,25} = \frac{\ell}{8,6}$$

Выбор сечения кабелей при конкретном проектировании производится по графикам см 5-2-8-9 приложения 5

Если на линиях 35 кВ установлены простые защиты, не требующие питания по цепям напряжения, то кабели прокладываются только для целей общеподстанционной нагрузки и счетчиков

При этом, если на шинах 35 кВ отсутствуют линии с расчетным учетом и сложными защитами, то $Z_{\text{пр доп}}$ может быть определено по фактической нагрузке ТН-35, которая в данном случае не превышает 100 - 120 ВА

$$Z_{\text{пр доп}} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 120} = 0,417 \text{ Ом}$$

$$q = \frac{\ell}{\gamma \cdot Z_{\text{пр доп}}} = \frac{\ell}{34,5 \cdot 0,417} = \frac{\ell}{14,3}$$

10 Б 5 Допустимое сопротивление кабеля дополнительной обмотки принимается по надежности действия автомата, из-за незначительной нагрузки в цепи ЗИО

Расчет производится по выражению

$$Z_{\text{пр доп}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_{\text{лн}}}{I_{\text{нрм}}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{100/3}{10} = 1,67 \text{ Ом}$$

$$q = \frac{\ell}{\gamma \cdot Z_{\text{пр доп}}} = \frac{\ell}{57,6}$$

Выбор сечения кабелей при конкретном проектировании производится по графику см 5-2-10 приложения 5

10 7 ТН на линиях 110 - 220 кВ на подстанциях с модами каковыми схемами предназначается для питания цепей защиты автоматики, измерения и учета

10 7 1 Нагрузки на ТН приведены в таблице см 2 - 2 приложения 2

Расчет нагрузок на ТН выполнен для подстанций на постоянном и выпрямленном оперативном токе с применением стабилизированного блока питания БЛНС - 2

Суммарные нагрузки определены в режиме работы ТН на одну линию, а также при резервировании нагрузки второй линии путем увеличения нагрузки на один ТН - вдобавок

10 7 2 Допустимые сопротивления проводов кабелей основной обмотки ТН определялись для следующих видов учета на линиях

- расчетного с $\Delta U = 0,25\%$ (для межсистемных линий), $\Delta U = 0,5\%$,
- технического с $\Delta U = 1,5\%$.

Расчет допустимых сопротивлений по ΔU и данные по допустимым сопротивлениям проводов кабелей по надежности работы автоматов приведены в таблице см 4 - 1 приложения 4

10 7 3 Расчет сечений кабелей вторичных цепей напряжения основной обмотки ТН 110 - 220 кВ проведен по допустимым сопротивлениям проводов, выбранным в составе данных таблицы см 4 - 1 по падению напряжения и по надежности работы автоматов

В связи с незначительными нагрузками на ТН а также небольшими размерами щитового помещения, сечения кабелей по щитку между панелью ввода цепей напряжения и соответствующими панелями - потребителями релейной защиты, автоматики, измерений, счетчиков не выходят за пределы $2,5 \text{ мм}^2$ по алюминию для ПС на постоянном оперативном токе

Для ПС на выпрямленном оперативном токе в блоках БЛНС - 2 при наличии на линиях расчетного учета требуется прокладка отдельного кабеля до панели счетчиков. При организации на линиях технического учета от ТН до панели ввода цепей напряжения используется общий кабель

В таблице см 5 - 1 - 1 и графиках см 5 - 2 и 14 даны зависимости сечения проводов от длины кабелей

При этом в графиках $q_1 = f(l_1)$ приведены расчетные зависимости сечения кабелей от длины обозначенные тонкими линиями, и выбранные сечения силовых кабелей, показанные утолщенными линиями

В графиках $q_2 = f(l_2)$ приведена зависимость сечения (провода) от длины кабелей по щитку

На основании указанных графиков при конкретном проектировании производится выбор сечения кабеля с учетом расстояний по конкретному объекту

10 7 4 Допустимое сопротивление кабеля дополнительной обмотки принимается по надежности действия автомата, из-за незначительной нагрузки в цепи ЗШ. Расчет зависимости сечения провода кабеля от длины и график см см 5 - 1 - 2 и см 5 - 2 - 17 приложения 5

10 8 ТН на шинах 110 - 220 кВ предназначается для питания цепей напряжения устройств защиты автоматики, измерений, учета на

- шинах 110 - 220 кВ,
- отходящих линиях 110 - 220 кВ
- стороны 110 - 220 кВ силовых трансформаторов, автотрансформаторов

10 8 1 Нагрузки на ТН приведены в таблице см 2 - 3 приложения 2

Расчет нагрузок выполнен для одного из видов подстанций с учетом потребления по цепям напряжения на один ТН 110 - 220 кВ от устройств РЗА, измерений, учета 6-ти линий, одного трансформаторного ввода 110 - 220 кВ и соответствующих устройств на шинах

Общая нагрузка на ТН составляет порядка 420 ВА, что обеспечивает работу ТН в классе точности 1

Для определения допустимых сопротивлений кабелей, а также требуемых сечений принята полная мощность ТН в классе точности 1 - 600 ВА

Указанное целесообразно в связи с возможными расширениями РУ 110 - 220 кВ

Распределение 600 ВА между нагрузками РЗА, измерительными приборами и счетчиками осуществлено пропорционально полученным соотношениям при нагрузке 420 ВА

Альбом 1

В.М. Ш. Прог. и Вспом. Инж.

В режиме резервирования на ТН одной системы шин подключается двойная нагрузка (от двух систем шин)

При этом трансформатор будет работать в классе точности 3 ($S_{ном} = 1200 \text{ ВА}$)

В связи с непродолжительностью такого режима, это считается допустимым

10.8.2 Допустимые сопротивления проводов кабелей определялись для следующих видов учета на линиях

- расчетного с $\Delta U = 0,5\%$
- технического с $\Delta U = 1,5\%$

Данные по допустимым сопротивлениям проводов кабелей приведены в таблице см 4-2

При подключении на шины 110-220 кВ межсистемных линий требуется установка дополнительного ТН, работающего в классе точности не ниже 0,5. Общая нагрузка на указанный ТН не должна быть больше 400 ВА

Определение допустимых сопротивлений для кабелей от дополнительного ТН к счетчикам класса 0,5 (для $\Delta U = 0,25$ при межсистемном участке) см в п 10.7.2 и таблице см 4-1 соответственно

10.8.3 Расчет сечений кабелей цепей напряжения основной обмотки ТН выполнен по принципам, изложенным в п 10.7.3 по данным таблицы см 4-2 приложения 4

В связи со значительной нагрузкой на ТН шин 110-220 кВ, при расстоянии от ячейки ТН РУ 110-220 кВ до щита более 150 м сечение общего кабеля (РЗА и измерений) будет превышать 50 мм². Учитывая сложность подключения силового кабеля сечением более 50 мм² к зажимам ТН, следует учитывать соответствующую замену кабеля на участке между зажимами ТН и ящиком зажимов — как пропорциональное удлинение кабеля

В таблице см 5-1-3 и графиках см 5-2-15-16-18 приложения 5 даны зависимости сечения проводов от длины кабелей, по которым производится выбор сечений при конкретном проектировании

Обозначения расчетных и принятых сечений кабелей выполнены аналогично п 8.7.3

10.8.4 Допустимые сопротивления кабеля в цепях дополнительных обмоток ТН 110-220 кВ на шинах и линиях назначены и даны в таблицах см 4-2 и см 4-1 соответственно. Таблица расчета сечения провода кабеля и график в соответствии с п 10.7.4 приведены в приложении 5 (см 5-1-3 и см 5-2-1')

10.9 ТН на линиях 330-750 кВ предназначены для питания цепей защиты, автоматики, измерения и учета

10.9.1 Нагрузки на ТН приведены в таблице см 2-4 приложения 2

Расчет нагрузок на ТН выполнен для потребления по цепям напряжения от устройств одной линии, а для режима резервирования со схемами распределителей „Треугольник“, „Четырехугольник“ приведена суммарная нагрузка от двух линий

10.9.2 Допустимые сопротивления проводов кабелей основной обмотки ТН определялись для тех же видов учета с допустимыми потерями по напряжению, как указано в п 10.7.2

Расчет допустимых сопротивлений по ΔU и данные по допустимым сопротивлениям проводов кабелей по надежности работы автоматов приведены в таблице см 4-3

10.9.3 Расчет сечений кабелей вторичных цепей напряжения основной обмотки выявил необходимость прокладки отдельного кабеля от ТН до панели счетчиков при расчетном учете на линиях ($\Delta U = 0,25\%$, $\Delta U = 0,5\%$)

В данном случае от ТН на щит направляются два кабеля — один для счетчиков, второй общий для устройств защиты, автоматики (РЗА) и устройств измерительных приборов, преобразователей и пр (изм)

При техническом учете на линиях от ТН до щита прокладывается один общий кабель ($\Delta U = 1,5\%$) на панель ввода, от которой кабельными перемычками подаются цепи на панели защиты, автоматики, управления, счетчиков и т.д.

Расчет сечений кабелей основной обмотки ТН приведен в таблице см 5-1-4, графики зависимости сечений от длины кабелей см 5-2-19-21 даны в приложении 5

10.9.4 Допустимое сопротивление кабеля дополнительной обмотки принимается по надежности действия автомата из-за незначительной нагрузки в цепи ЗИ.

Расчет зависимости сечения провода кабеля от длины и график см см 5-1-6 и см 5-2-24 приложения 5

10.10. ТН на шинах 330-750 кВ предназначены для питания цепей напряжения устройств РЗА и измерений на шинах, а также для соответствующих устройств на линиях 330-750 кВ в режиме резервирования

10.10.1. Нагрузки на ТН приведены в таблице см 2-5 приложения 2.

Расчет нагрузок выполнен для потребителей РЗА и измерений на шинах, а также устройств РЗА, измерений и счетчиков, установленных на одной из резервных линий.

10.10.2. Допустимые сопротивления проводов кабелей основной обмотки ТН определялись по потерю напряжения раздельно для кабеля к панели счетчиков (по $\Delta U = 0,25\%$ и $\Delta U = 0,5\%$) и для кабеля устройств РЗА, измерений, преобразователей и др (по $\Delta U = 1,5\%$) при наличии на резервируемой линии расчетного учета энергии.

При техническом учете на резервируемой линии допустимое сопротивление определялось по $\Delta U = 1,5\%$ для общего кабеля (РЗА, изм, сч).

10.10.3. Расчет сечений кабелей вторичных цепей напряжения основной обмотки ТН 330-750 кВ проведен по падениям напряжения в кабелях, т.к. допустимые сопротивления по ΔU получились менее допустимых сопротивлений проводов по надежной работе автоматов.

В таблице см 5-1-5 и графиках см 5-2-22, 23; см 5-2-25, 26, приложения 5 даны зависимости сечения проводов от длины кабелей, по которым производится выбор сечений при конкретном проектировании.

Обозначения в графиках расчетных и принятых сечений кабелей, прокладываемых от РУ до щита, выполнены аналогично п 8.7.3.

10.10.4 Допустимые сопротивления кабеля в цепях дополнительных обмоток ТН 330-750 кВ на линиях и шинах однозначны и приведены в таблицах см 4-3 и см 4-4 соответственно.

Таблица расчета сечения кабеля и график приведены в приложении 5 (см 5-1-6 и см 5-2-24).

10.11. В качестве справочного материала по требованиям ПУЭ (п.п. 1.5.15; 1.5.19; 1.5.44), предъявляемым к классам точности работы ТН, устройств учета и допускаемым падениям напряжения ΔU , составлена таблица.

Таблица 10-2

Вид и объект учета		Класс точности		Допустимые потери при напряжении в кабелях %
		ТН	Счетчиков	
Расчетный учет	На межсистемных линиях 220 кВ и выше	0,5	0,5 (0,7)*	0,25
	На межсистемных линиях 110 кВ		1	
	На прочих объектах учета	1	2	0,5
Технический учет	На линиях с двухсторонним питанием 220 кВ и выше	допускается ниже	1	1,5
	На прочих объектах учета		1	

*) Значение, указанное в скобках, относится к импортным счетчикам

Альбом 1

Инв. № подл. Подл. и дата. Взам. Инв. №

11 Пояснения к схемам

Разработка схем трансформаторов напряжения 6-750 кВ и схем организации цепей напряжения выполнена на основании технических решений, перечисленных в разделе 2 настоящей ПЗ

Схемные решения, в основном, реализованы в действующих в настоящее время типовых полных схемах по подстанциям соответствующего типа в связи с указанным в данных материалах не приводится описание работы схем

В принципиальных схемах содержится информация по обращению к графикам, разработанным в составе данных типовых материалов и позволяющим подобрать необходимое сечение и тип кабельных перемычек между распределительным соответствующего напряжения и щитом, а также по щиту, без выполнения расчетов

Схемные решения по организации резервирования питания цепи нагрузки трансформаторов напряжения, присоединенных к линиям электропередач 110-750 кВ соответствуют требованиям п 4.16 Сборника директивных материалов Главтехуправления Минэнерго СССР, вып 1985г. Пояснения по принципам резервирования даны в разделе 4 настоящей ПЗ

В указанном разделе приведены также описания принципов резервирования цепей напряжения нагрузки, подключенной к ТН на шинах

Для автоматического перевода питания цепей напряжения автотрансформаторов, трансформаторов со схематипу „Треугольник“, „Четырехугольник“, „Полустарная“, помимо переключателя, используются реле переключения цепей напряжения

Разработка цепей автоматического перевода с применением реле переключения выполняется в составе типовых полных схем по определенным видам подстанций и распределительных устройств

12 Технико-экономические обоснования

Разработанные типовые материалы для проектирования содержат пояснения в части основных технических решений, принятых для схем вторичных цепей трансформаторов напряжения (ТН) с учетом особенностей эксплуатации последних, а также определенный набор расчетных и справочных документов в виде таблиц и графиков. В работе приведены принципиальные схемы вторичных цепей ТН 6-750 кВ, установленных на подстанциях энергосистем и схемы организации цепей напряжения для типовых схем РУ.

Типовые материалы для проектирования предусматривают:

12.1 Проведение выбора автоматов для защиты вторичных цепей трансформаторов напряжения на основе выполненных расчетов по таблице СМЗ (Приложение 3)

12.2 Определение сечений проводов кабелей и выбор соответствующих марок кабелей без выполнения расчетов по графикам зависимости сечения от длины кабелей $g = f(l)$.

Графики разработаны для вторичных цепей трансформаторов напряжений (ТН) применительно к типовым схемам распределительных устройств 6-750 кВ и предусматривают подключение к ТН суммарной нагрузки, по характеру и значениям наиболее часто встречающейся в практике проектирования

Графики выполнены на основании расчетов, приведенных в таблицах СМ2 (Приложение 2), СМ4 (Приложение 4), СМ5 (Приложение 5)

12.3 Описание методики проведения расчетов вторичных цепей ТН

12.4 Пояснение к методике расчета суммарных погрешностей ТН типа НАМИ-10 и приведение примера определения погрешностей для наиболее характерных распределений нагрузок, включаемых на обмотку указанного ТН


Целью использования при конкретном проектировании справочных материалов, обоснованных проведенными расчетами, обеспечивается повышение

- качества проектирования,
 - надежности работы вторичных цепей трансформаторов напряжения,
- а также сокращение
- расходов цветных металлов в результате уточненных данных по требуемым величинам сечений проводов кабелей,
 - трудозатрат при проектировании, требовавшихся ранее на проведение расчетов по определению сечений кабелей во вторичных цепях ТН по каждому конкретному объекту.

Типовые принципиальные схемы ТН и организации вторичных цепей напряжения служат основой для разработки типовых полных схем по различным видам подстанций.

Перечисленное выше подтверждает технико-экономическую целесообразность разработки и внедрения типовых материалов для проектирования „Схем вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10 кВ и выше“

Альбом 1

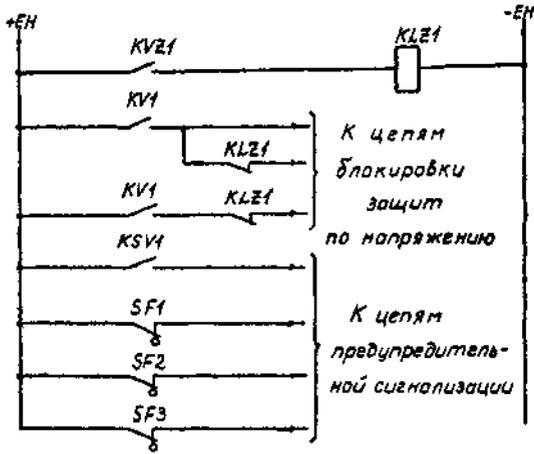

Реле-повторитель KVZ1	Цепи сигнализации
Контроль отсутствия (наличия) напряжения	
Сигнал земля на вводе НН	Цепи сигнализации
Сигнал "Неисправность цепей напряжения"	

Примечания.

1. Необходимость установки резисторов R1-R8 в цепях ТН типа 3хЗНОЛ6-10, 3хЗНОМ-35 для защиты от перенапряжений при самопроизвольных смещениях нейтрали уточняется при эксплуатации. Для ТН типа НАМИ установка резисторов не требуется.
2. Сечение кабелей, прокладываемых от шкафа КРУ(КРУН) 6-10кВ к щиту для ТН 6-10кВ и от шкафа ТН 35кВ к щиту, определяется при конкретном проектировании по данным графиков СМ5-2-1,2,3; см примечание 5.
3. Расположение аппаратуры для ТН 6-10кВ типа 3хзнал 6-10 и НАМИ-10 уточняется при разработке полных схем.
4. Тип рубильника определяется при разработке полных схем.

Перечень аппаратуры


Место установки	Позиция на монтажном листе	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примечание	
При напряжении оперативного тока, В				220	НО		
	Шкаф КРУ(КРУН) ТН 6-10кВ (Щит управления)	KLZ1	Реле промежуточное	РН-14	220	НО	1
		K-SV1	Реле напряжения	РН-А3/60Д			1
		KV1	Реле напряжения	РН-15Н/60			1
KW1		Фильм-реле напряжения обратной последоват.	РНФ-1М			1	
Шкаф КРУ(КРУН) ТН 6-10кВ	SF1	Выключатель	АП50Б-ЭНТ	Jнр = 2,5А Jотс = 3,5Jнр ВК = 2П		1	
	SF2	Выключатель	АП50Б-2МТ	Jнр = 2,5А Jотс = 3,5Jнр ВК = 2П		1	
	R1-R8	Резистор	С5-35875	200 Ом ± 5%		8	
Шкаф сборки ТН 6-10кВ	S1	Рубильник				1	
	S2	Рубильник				1	
	SF1	Выключатель	АП50Б-3МТ	Jнр = 2,5А Jотс = 3,5Jнр ВК = 2П		1	
	SF2	Выключатель	АП50Б-2МТ	Jнр = 10А Jотс = 3,5Jнр ВК = 2П		1	
	SF3	Выключатель	АП50Б-2МТ	Jнр = 4А Jотс = 3,5Jнр ВК = 2П		1	

Лист № 1/10. Подпись и дата. Взам инв. № 2




407-03-48487-38			
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше			
Тип	Шифр листа	Исполн.	Стр./Лист
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Энергосетьпроект			Порядковый номер

Альбом 1

Ввод 6-10кВ, 35кВ
автотрансформатора (АТ)

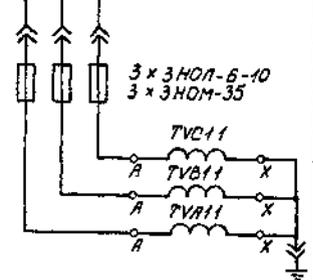

Ввод 6-10кВ
автотрансформатора (АТ)

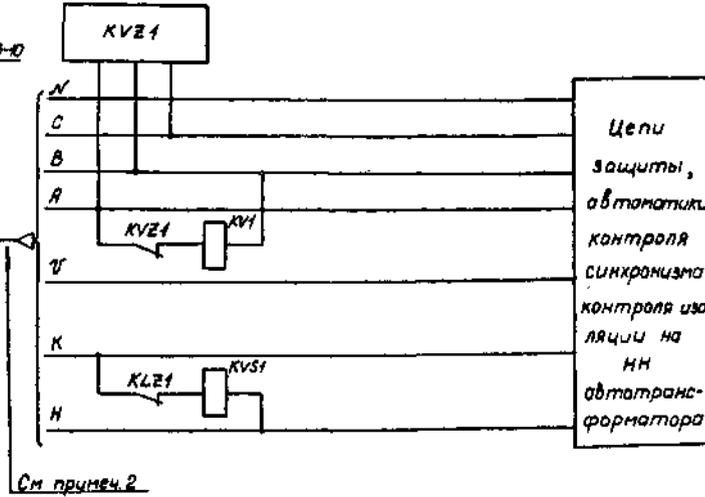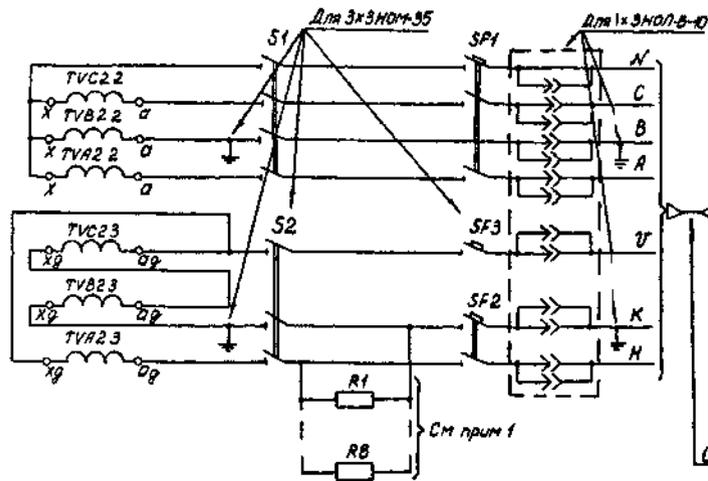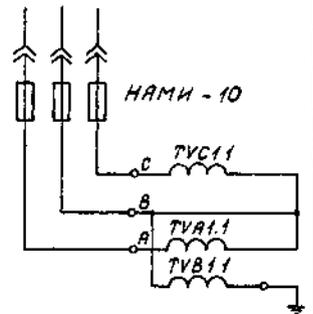

Цепи
защиты,
автоматики,
контроля
синхронизма
контроля изо-
ляции на
НН
автотранс-
форматора


Цепи
напряжения
ТН
3x3НМН-6-10
3x3НМН-35

Цепи
напряжения
ТН
НАМИ-10

Умб Н.М.П.П. Подпись и дата. Вып.UMB.№

		407-03-48487-3В	
		Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше	
Гип	Щербаков И.И.	ТН 3x3НМН-6-10, НАМИ-10, 3x3НМН-35 на вводе 6-10-35кВ автотрансформатора	Лист 2
Нач.проект	Щербаков И.И.		
Н.контр.	Хмельяк В.И.		
Нач.смет.	Тумашов Я.И.		
Рис.во	Мухомов И.И.		
Ст.техн.	Хорошилова		
		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	Горьковский филиал 1988г.

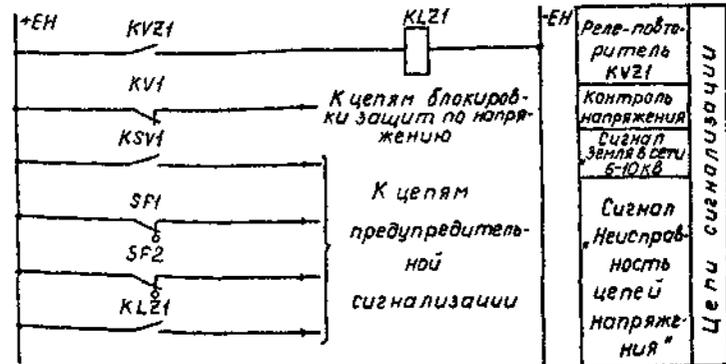
Для подстанций на постоянном и выпрямленном оперативном токе



Примечания:

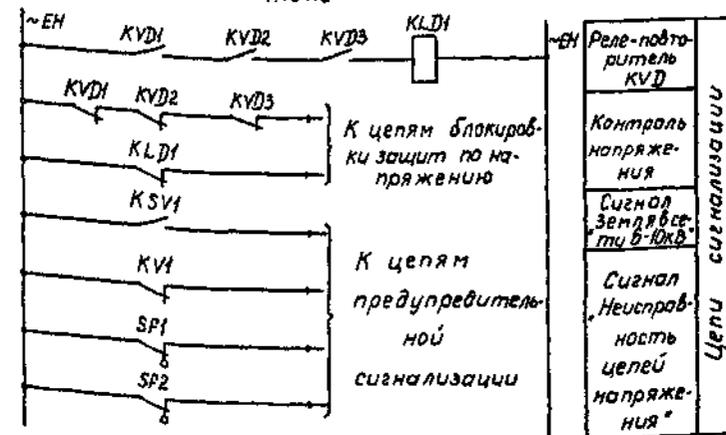1. Необходимость установки резисторов R1-R8 в цепях ТН типа ЗхЗНОЛ-6-10 для защиты от перенапряжений при самопроизвольных смещениях нейтрали уточняется при эксплуатации. Для ТН типа НАМИ-10 установка резисторов не требуется.
2. Сечение кабеля см приложение 5, график СМ 5-2-5.
3. Аппаратура и шинки предусматриваются при установке на эниях 6-10кВ защит типа ЗЗП-1.
4. В маркировку шин 6-10 кВ вместо "... " вводится буквы, обозначающие уровень напряжения: для 10кВ - К, для 6кВ - Р.

Для подстанций на переменном оперативном токе



Перечень аппаратуры


Место установки	Позиция	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол	Примеч
				220	110	
Шинки управления	PIV1	Вольтметр	З-365	... кВ	1	
	SIN1	Переключатель	ПМОФ45-112222/1-Д1		1	
Шина трансформатора 6-10кВ	KLZ1	Реле промежуточное	РП16-14	220	110	1
	KLZ1	Реле промежуточное	РП16-74	~ 220		1
	KS'V1	Реле напряжения	РН153/600			1
	KIV1	Реле напряжения	РН154/160			1
	KWZ1	Фильтр реле напряжения обратной последовательности	РНФ-1М	100 В		1
	KVD1-KVD3	Реле напряжения	РН154/160			3
	R1-R8	Резистор	С5-35875	200 Ом ± 5%		8
	SIN1	Переключатель	ПМОФ45-33466/В-Д29			1
	SSP1	Выключатель	АП506-ЭМТ	Знр = 2,5 А Зотс = 3,5 Знр ОК = 2 П		1
	SP2	Выключатель	АП506-ЭМТ	Знр = 1,6 А Зотс = 3,5 Знр ОК = 2 П		1
WIG1	Блок питания	БЛН-1/2			1	
Z	Вспомогательное устройство	ВУ1			1	

Альбом 1

Шинки управления и шинки трансформатора


407-03-48487-3В			
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше			
Гип	Шинкина	В.И.И.	
Начальник	Мезенцова	И.И.	Трансформатор напряжения
Н.консультант	Хмельев	С.И.	НАМИ-10, ЗхЗНОЛ 6-10
Начальник	Гумашов	И.И.	на шинах
Вып.го	Мызьева	Ю.А.	Схема электрическая
Отв.проект	Лавочкина	С.И.	принципиальная
		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	Горьковский отделен
			1988г

Альбом 1

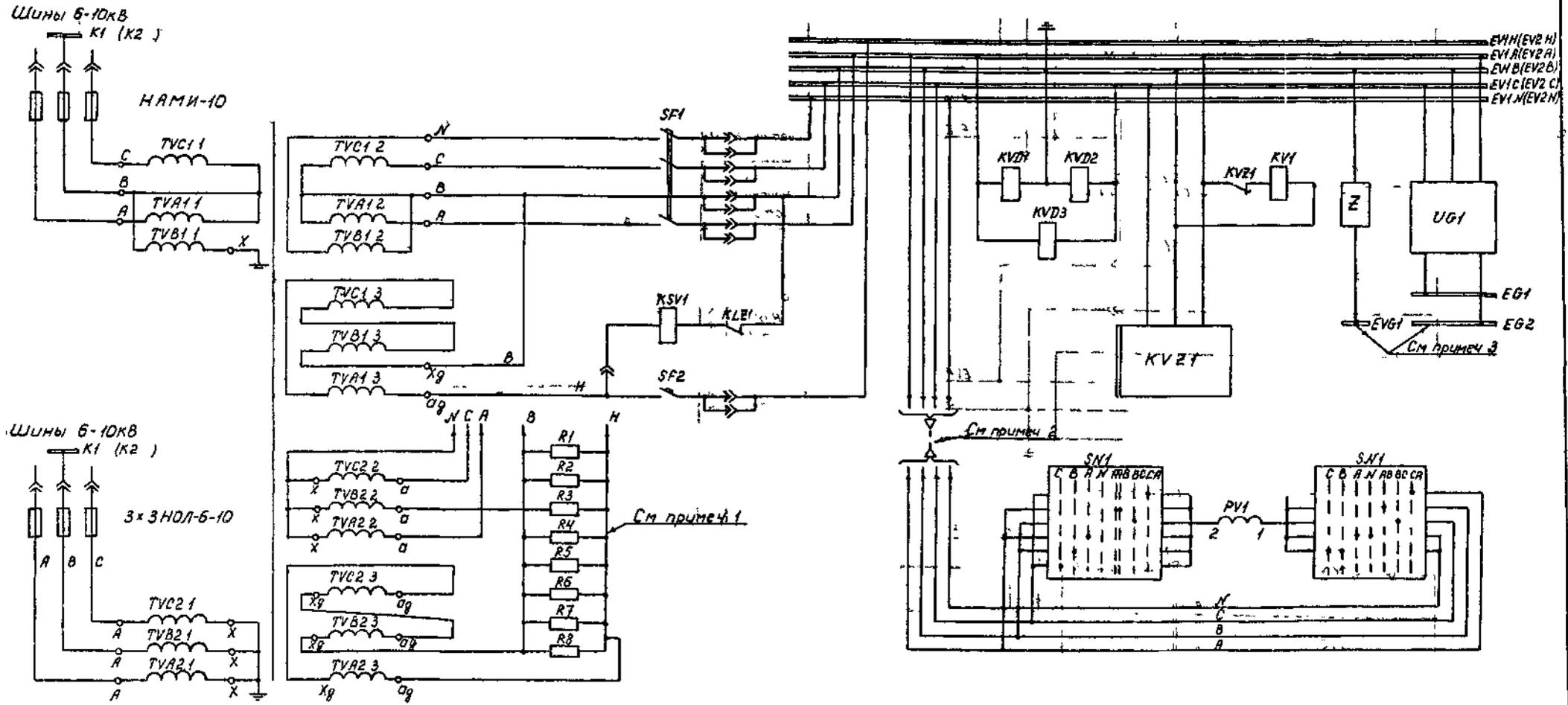


		407-03-48487-38	
		Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше	
ГИП	Шихарина	Шихарина	
Начальн	Хмельев	Хмельев	
И.контр	Хмельев	Хмельев	
Нач.смет	Тучманов	Тучманов	
Рис. за	Тучманов	Тучманов	
Спр. техн	Хмельев	Хмельев	
		Трансформаторы напряжения типа НАМИ 10, 3-фазной в 10 на шинах в 10кВ	
		Схема электрическая принципиальная	
Страницы	Лист	Листов	
рр	4		
		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Горьковский отделенк	


Альбом 1

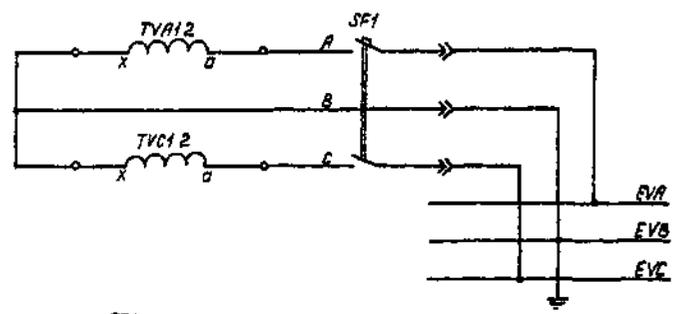

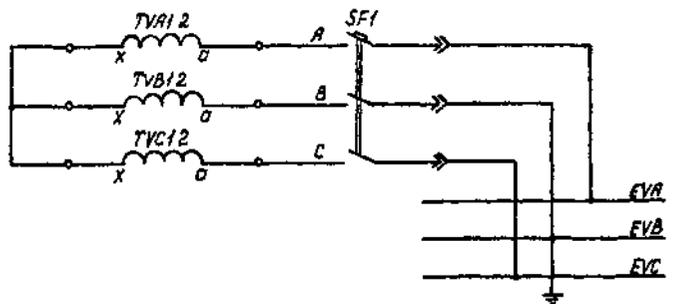SF1 → В схему предупредительной сигнализации



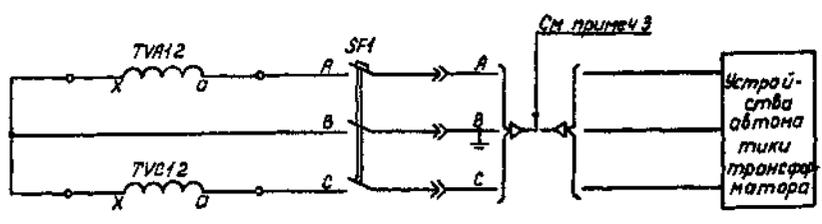SF1 → В схему предупредительной сигнализации




SF1 → В схему предупредительной сигнализации

Трансформатор напряжения 2хЮЛ(НОМ) для питания счетчиков	Цепи напряжения
Сигнал "Неисправность ТН"	
Трансформатор напряжения 3хЮЛ(НОМ) для питания счетчиков	Цепи напряжения
Сигнал "Неисправность ТН"	
Трансформатор напряжения 2хЮЛ(НОМ) в блоке 6-10кВ трансформатора	Цепи напряжения
Сигнал "Неисправность ТН"	

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиция обозначена по схеме	Наименование	Тип	Технические характеристики	Кол	Примечания
Шкаф аппаратуры ТН 35кВ	SF1	Выключатель	АП306-2м7	Упр = 2,5А Затс = 3,5Змр ВК = 2П	3	Рис 1-3
Шкаф аппаратуры ТН 35кВ	SF1	Выключатель	АП306-2м7	Упр = 2,5А Затс = 3,5Змр ВК = 2П	1	Рис 4
	S1	Ридильник				См примечание 4

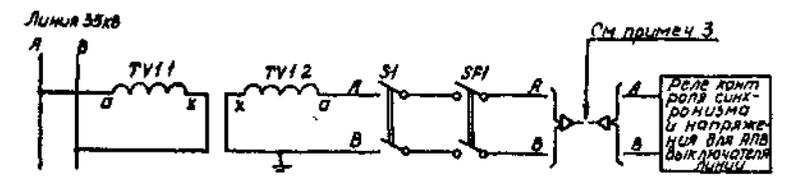

SF1 → В схему предупредительной сигнализации


Цепи напряжения ТН ном 35 кВ
Сигнал "Неисправность ТН"

В альбоме 1


407-03-48487-3В	
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше	
ГИП Шифрина	ИИИ
Начальн. Издленкова	ИИИ
Начальн. Хмельев	ИИИ
Начальн. Пучинаев	ИИИ
Вук 20 Мизрава	ИИИ
Инженер Варава	ИИИ
ТН 6-10кВ для счетчиков, ТН на вводе 6-10кВ автом. трансформатора, ТН на линии 35кВ	Лист 5
Схема электрическая принципиальная	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Альбом 1

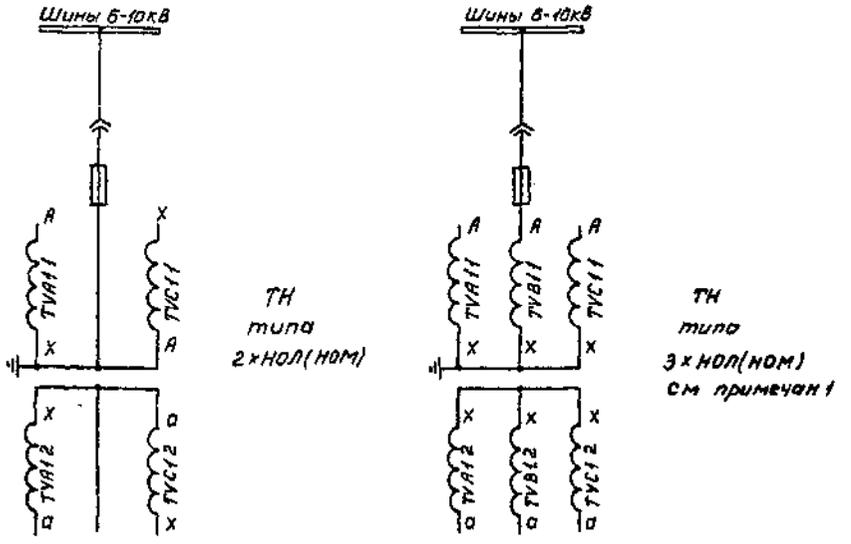
Трансформаторы напряжения для питания счетчиков



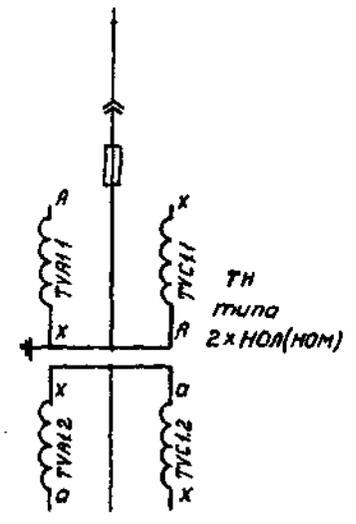Трансформатор напряжения на вводе 6-10кВ трансформатора



Трансформатор напряжения на линии 35кВ

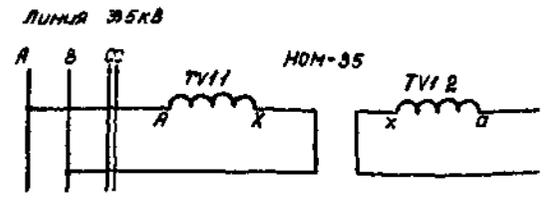

Примечания


1 Использование дополнительных ТН 6-10кВ 2xНОЛ-6-10 или 3xНОЛ-6-10 для питания счетчиков линий 6-10кВ с расчетным учетом определяется при конкретном проектировании в зависимости от числа линий, счетчики которых подключаются к цепям дополнительных ТН, по таблице

ТН 6-10кВ для питания счетчиков	Максимальная расчетная величина нагрузки на фазу от счетчиков одной линии		Количество линий с расчетным учетом		Номинальная мощность ТН на фазу в классе точности 1
	Счетчики ЭЭБ700	Счетчики СЯЗУ, СРЧУ	Счетчики ЭЭБ700	Счетчики СЯЗУ, СРЧУ	
2xНОЛ(НОМ)-6	~13	~20	~6	~4	75
2xНОЛ(НОМ)-10			12	8	150
3xНОЛ(НОМ)-6	7,4	12	10	6	75
3xНОЛ(НОМ)-10			20	12	150

- 2 Шинки трансформаторов напряжения 6-10кВ для питания счетчиков линий должны прокладываться отдельно от шин напряжения основных (шинных) ТН 6-10кВ
- 3 Сечение кабеля см приложение 5, график СМ5-2-4
- 4 Тип рубильников определяется при разработке полных схем

407-03-484.87-38			
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше			
Дил	Шифр	ИП	Лист
Нач. отд.	Мерзляков	В. П.	Лист
Нач. отд.	Хмельев	А. И.	Лист
Нач. отд.	Тришнев	А. И.	Лист
Рук. эк.	Мизяев	В. И.	Лист
Исполн.	Хмельев	А. И.	Лист
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ		Горьковское отделение	
		1986г.	

Альбом 1

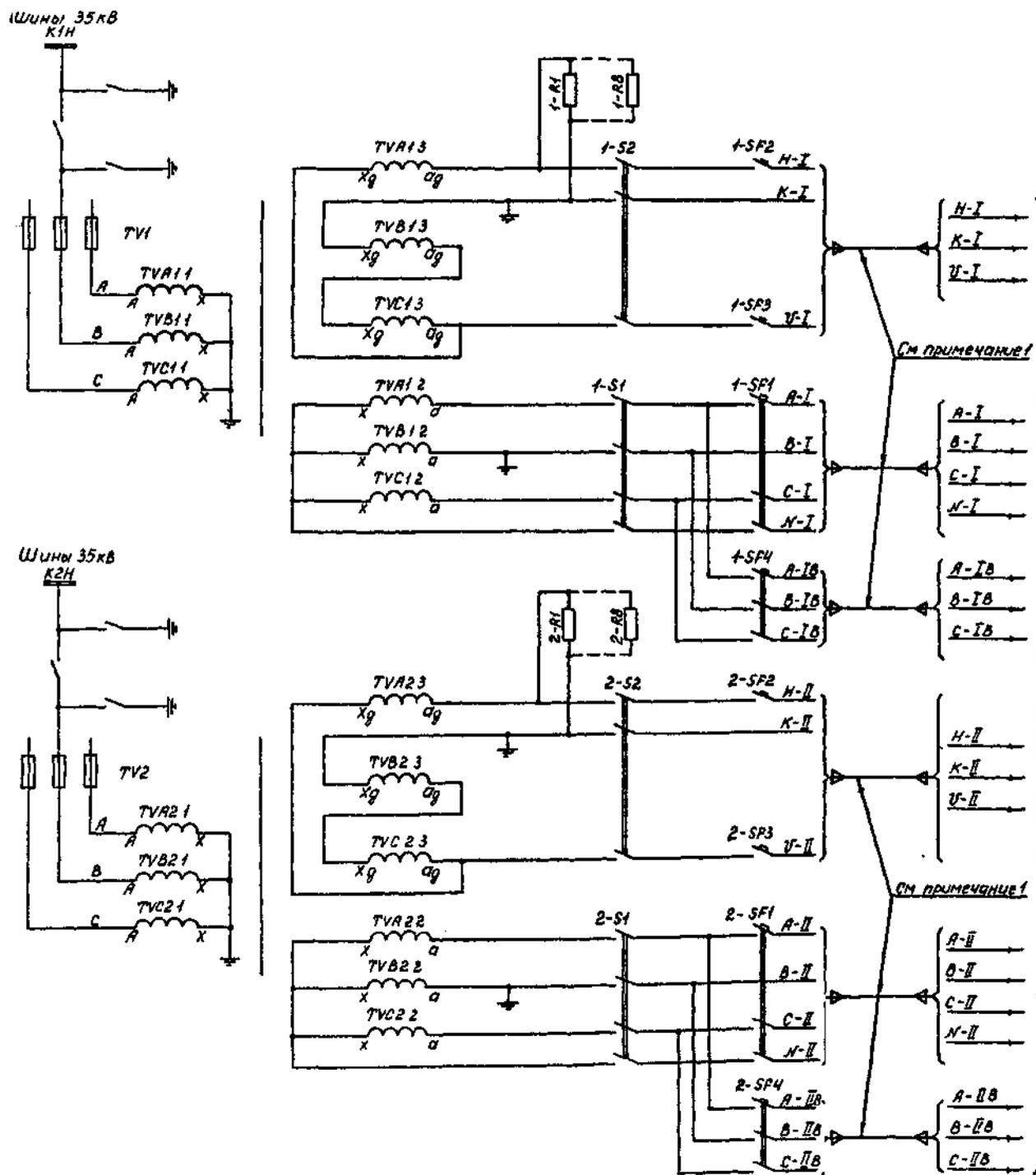

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционный обозначение	Наименование	Тип	Технические характеристики	Кол	Примечание
Шкаф зажимов ТН на шинах 35 кВ К1Н	1-S1	Рубильник			1	см приме
	1-S2	Рубильник			1	табл 2
	1-SF1	Выключатель	АП50Б-3МТ	Унр = 10А Уотс = 3,5Унр ВК = 2П	1	
	1-SF2	Выключатель	АП50Б-2МТ	Унр = 10А Уотс = 3,5Унр ВК = 2П	1	используется тепловой расцепитель
	1-SF3	Выключатель	АП50Б-2МТ	Унр = 4А Уотс = 3,5Унр ВК = 2П	1	
	1-SF4	Выключатель	АП50Б-3МТ	Унр = 2,5А Уотс = 3,5Унр ВК = 2П	1	
	1R1-R8	Резистор	С5-35В75	200 Ом ± 10%	8	
	Шкаф зажимов ТН на шинах 35 кВ К2Н	2-S1	Рубильник			1
2-S2		Рубильник			1	табл 2
2-SF1		Выключатель	АП50Б-3МТ	Унр = 10А Уотс = 3,5Унр ВК = 2П	1	
2-SF2		Выключатель	АП50Б-2МТ	Унр = 10А Уотс = 3,5Унр ВК = 2П	1	используется тепловой расцепитель
2-SF3		Выключатель	АП50Б-2МТ	Унр = 4А Уотс = 3,5Унр ВК = 2П	1	
2-SF4		Выключатель	АП50Б-3МТ	Унр = 2,5А Уотс = 3,5Унр ВК = 2П	1	
2R1-2R8		Резистор	С5-35В75	200 Ом ± 10%	8	

Примечания

- 1 Определение сечений кабелей см приложение 5, графики см 5-2-б+10
- 2 Тип рубильников определяется при разработке полных схем


напряжения ру 35 кВ
в схеме организации цепей

УчОБ № 100001 Проектировщик В.В.Вартаев В.А.Вартаев



407-03-48487-3В			
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше			
Гип	Штрипа	Ильин	
Начальник	Мерзляков	Ильин	
Инженер	Хмельков	Ильин	
Инженер	Тучинский	Ильин	
Руч во	Мещеряков	Ильин	
Ст. техн	Косовичкина	Ильин	
Трансформатор напряж. 3х3НМЭ5 на шинах 35кВ		Стадия	Лист 7
Схема электрическая принципиальная		ЭНЕРГПРОЕКТАПРОЕКТ	

Альбом 1

IK ЛИНИИ W1

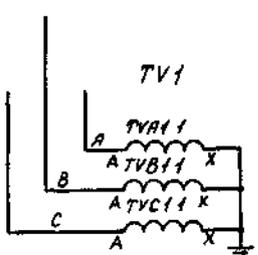

K ЛИНИИ W2

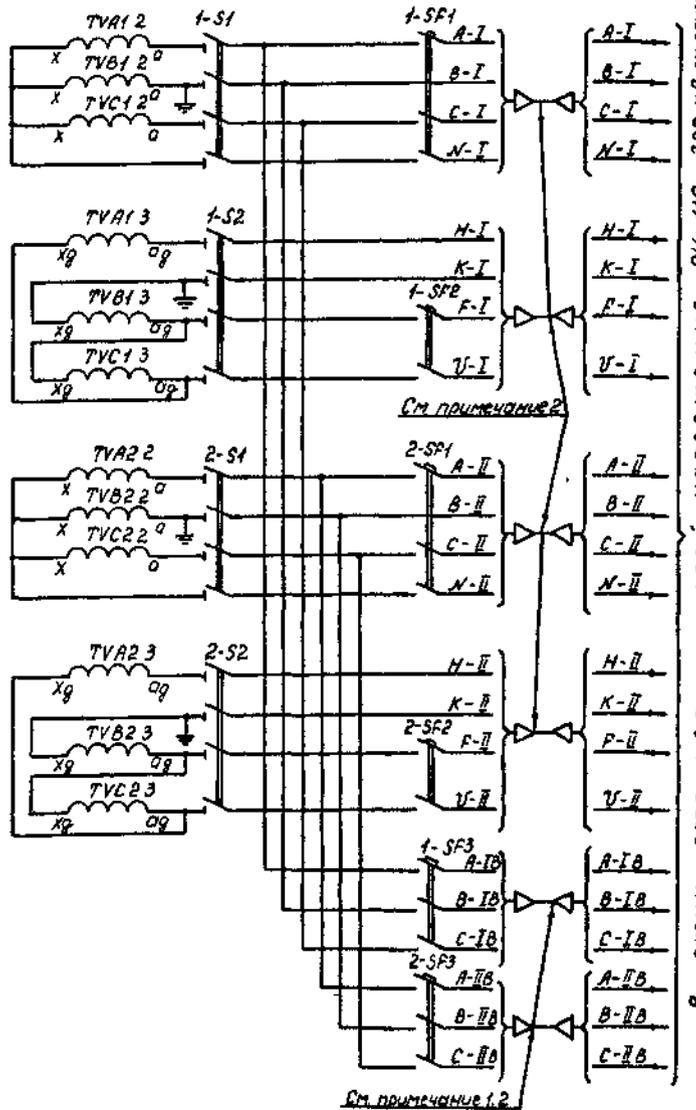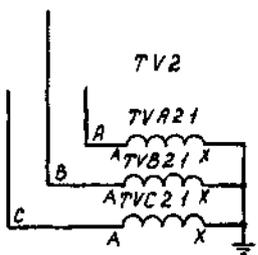


Примечания

- 1 Прокладка отдельных кабелей для расчетных счетчиков линии предусматривается на - ПС с РУ-110-220кВ по схеме "Мостик" с выпрямленным оперативным током (с ВНС-2), - ПС с РУ 220кВ по схеме "Четырехугольник"
- 2 Определение сечений кабелей см приложение 5 графики СМ 5-2-11-14, 18 для РУ 110-220кВ по схеме "Мостик" и РУ 220кВ по схеме "Четырехугольник"
- 3 Организацию цепей напряжения для ПС с РУ 110-220кВ по схеме "Мостик" см лист 16 по схеме "Четырехугольник" с РУ 220кВ см лист 18
- 4 В маркировку линий вместо " " вводятся буквы, обозначающие уровень напряжения для РУ 220кВ-е для РУ 110кВ-В
- 5 Тип рубильников определяется при разработке полных схем

В схему организации цепей напряжения РУ-110-220 кВ см лист 18

См примечание 2

См примечание 1,2

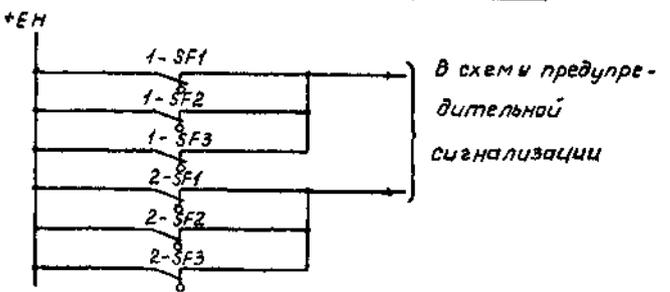

В схеме предупредительной сигнализации

Сигнал "Неисправность трансформаторов напряжения"

Цепи сигнализации


Перечень аппаратуры

Место установки	Позиция обозначена по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол	Примеч
Шкаф зажимов трансформатора напряжения TV1	1-S1, 1-S2	Рубильник			2	см примеч 5
	1-SF1	Выключатель	АП506-3МТ	$I_{нр} = 2,5 А$ $I_{отс} = 3,5 I_{нр}$ $ВК = 2 П$	1	
	1-SF2	Выключатель	АП506-2МТ	$I_{нр} = 10 А$ $I_{отс} = 3,5 I_{нр}$ $ВК = 2 П$	1	Для НКФ-110
Шкаф зажимов трансформатора напряжения TV2	2-S1, 2-S2	Рубильник			2	см примеч 5
	2-SF1	Выключатель	АП506-3МТ	$I_{нр} = 2,5 А$ $I_{отс} = 3,5 I_{нр}$ $ВК = 2 П$	1	
	2-SF2	Выключатель	АП506-2МТ	$I_{нр} = 10 А$ $I_{отс} = 3,5 I_{нр}$ $ВК = 2 П$	1	Для НКФ-110
	2-SF3	Выключатель	АП506-3МТ	$I_{нр} = 10 А$ $I_{отс} = 3,5 I_{нр}$ $ВК = 2 П$	1	Для НКФ-110
				$I_{нр} = 6,3 А$ $I_{отс} = 3,5 I_{нр}$ $ВК = 2 П$	1	Для НКФ-220

А. М. Подишвили

407-03-48487-ЭВ			
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше			
Гип	Щитович	И.И.	
Начальн	Мерзляков	И.И.	
Н.контр	Хитров	И.И.	
Начисл	Рыжиков	И.И.	
Рис	Миллер	И.И.	
Исполн	Борозда	И.И.	
Энергосетьпроект		Горьковское отделение	1988

Альбом 1

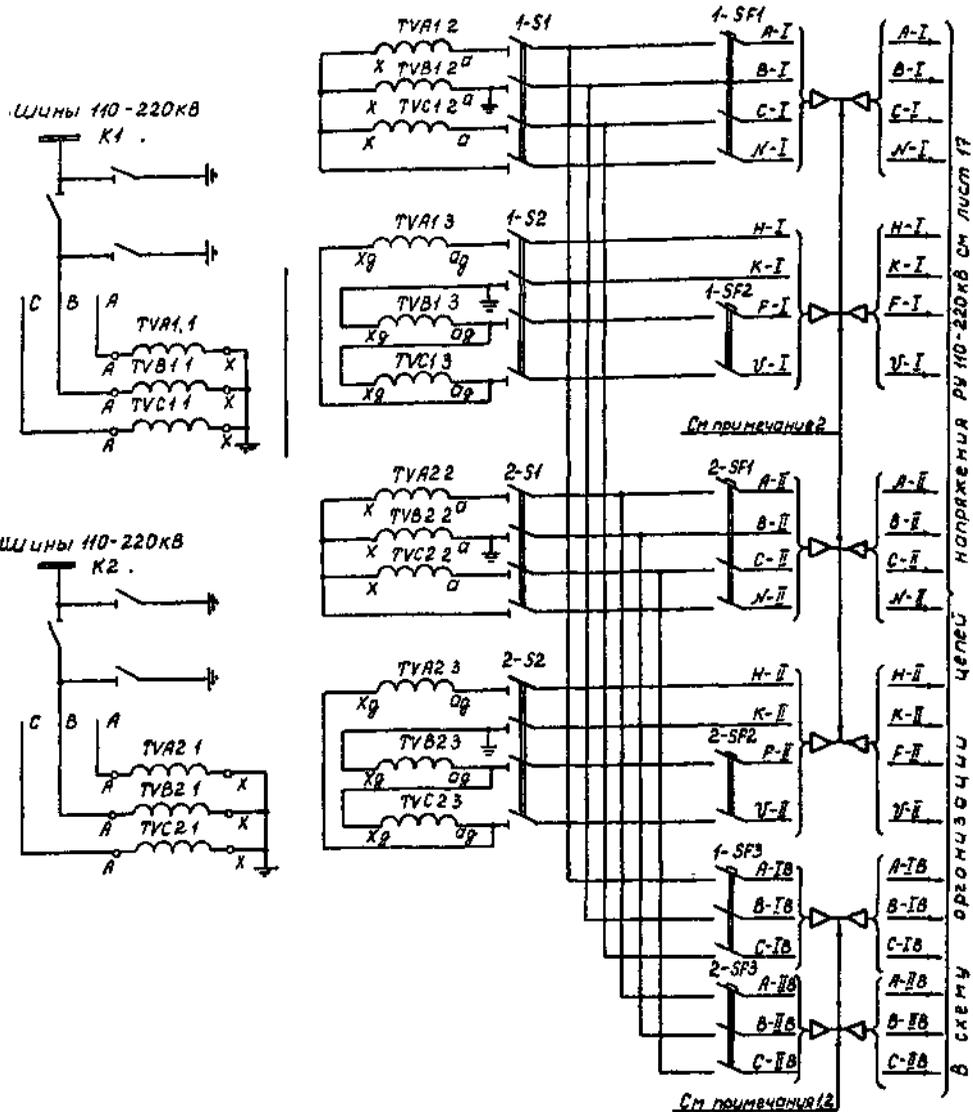


Примечания
 1 Прокладка отдельных кабелей предусматривается для счетчиков расчетного учета линии
 2 Определение сечения кабелей и приложение 5 (графики 015-2-15-18)
 3 маркировку шин вместо I вводятся буквы, обозначающие уровень напряжения для РУ 220кВ - E, для РУ 10кВ - G
 4 Тип рубильников определяется при разработке полных схем

См. примечания 2

См. примечания 2

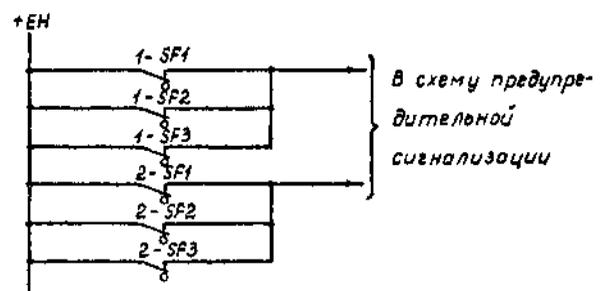ЦЕПИ ОРГАНИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ РУ 110-220кВ см. лист 17



Сигнал
Неисправность трансформаторов напряжения*

Цепи сигнализации

Перечень аппаратуры

Место установки	Обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол	Примеч
Шкаф зажимов трансформатора напряжения TV1	1-S1, 1-S2	Рубильник			2	см. примеч
	1-SF1	Выключатель	АП506-3мт	Унр = 25А Затс = 3,5Унр ВК = 2П	1	
	1-SF2	Выключатель	АП506-2мт	Унр = 10А Затс = 3,5Унр ВК = 2П	1	Для НКФ-110
Шкаф зажимов трансформатора напряжения TV2	2-S1, 2-S2	Рубильник			2	см. примеч
	2-SF1	Выключатель	АП506-3мт	Унр = 25А Затс = 3,5Унр ВК = 2П	1	
	2-SF2	Выключатель	АП506-2мт	Унр = 10А Затс = 3,5Унр ВК = 2П	1	Для НКФ-110
	2-SF3	Выключатель	АП506-3мт	Унр = 10А Затс = 3,5Унр ВК = 2П	1	Для НКФ-110
				Унр = 6,3А Затс = 3,5Унр ВК = 2П	1	Для НКФ-220

407-03-48487-3В					
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 8-10кВ и выше					
ГИП	Щергина	В.И.			
Нач. отд.	Метеленко	В.			
Нач. отд.	Химидь	В.			
Нач. отд.	Гуманов	В.			
Вук. пр.	Миляева	Ю.			
Инженер	Евдокимов	В.В.			
Ст. техн.	Корсакин	В.			
			ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	Горьковский р-н - 1988г.	






Перечень аппаратуры

Место установки	Позиция обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примечания
Щиток зажимов трансформатора напряжения	S1, S2	Рубильник			2	см примеч 4
	SF1	Выключатель	АП50Б-ЭМТ	$J_{нр} = 25A$ $J_{отс} = 3,5J_{нр}$ $ВК = 2П$	1	Для НКФ
	SF2	Выключатель	АП50Б-ЭМТ	$J_{нр} = 10A$ $J_{отс} = 3,5J_{нр}$ $ВК = 2П$	1	Для НДЕ-500
	SF3	Выключатель	АП50Б-ЭМТ	$J_{нр} = 10A$ $J_{отс} = 3,5J_{нр}$ $ВК = 2П$	1	Для НКФ-330
	SF3	Выключатель	АП50Б-ЭМТ	$J_{нр} = 6,3A$ $J_{отс} = 3,5J_{нр}$ $ВК = 2П$	1	Для НКФ
SF3	Выключатель	АП50Б-ЭМТ	$J_{нр} = 2,5A$ $J_{отс} = 3,5J_{нр}$	1	Для НДЕ-500	

Примечания


- 1 Определение сечения кабелей см приложение 5, график СМБ-2-20
- 2 Прокладка отдельного кабеля предусматривается для счетчиков расчетного учета линии в соответствии с данными по определению сечения кабелей, см приложение 5, график СМБ-2-19.
- 3 На ВЛ 500кв устанавливается, как правило, один трансформатор напряжения, тип его (НКФ или НДЕ) определяется при конкретном проектировании. Установка второго трансформатора напряжения допускается при наличии соответствующего обоснования. Цели напряжения при установке на линии 500кв двух ТН аналогичны приведенным для линии 750кв, см листы №, 12.
- 4 Типы рубильников определяются при разработке полных схем.

Альбом 1

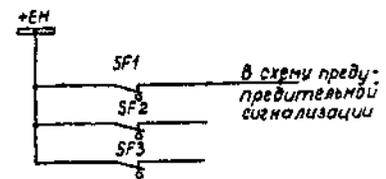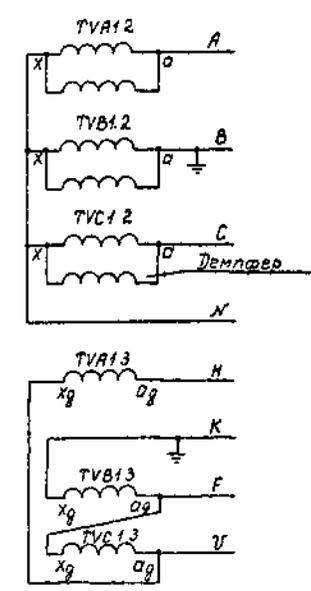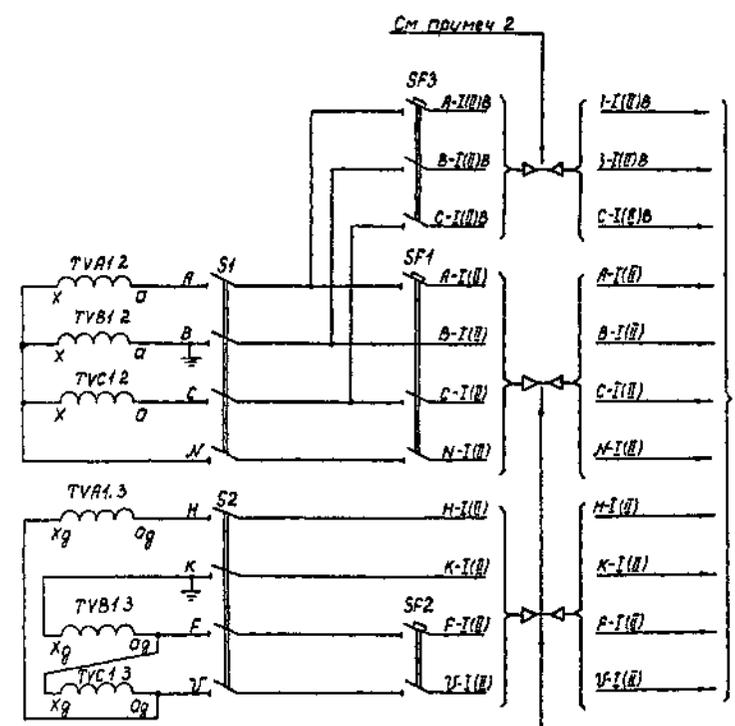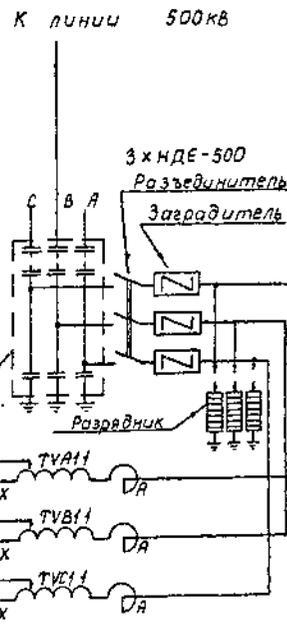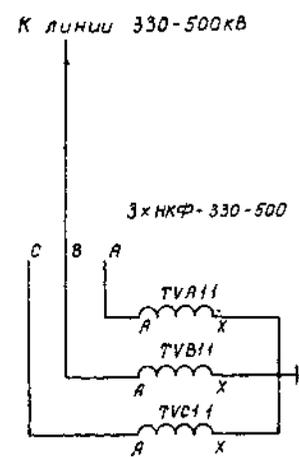

407-03-48487-38					
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше					
Группа	Шифр	Исполн.	Студия	Лист	Листов
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
Схема электрическая принципиальная			ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ		

Альбом 1

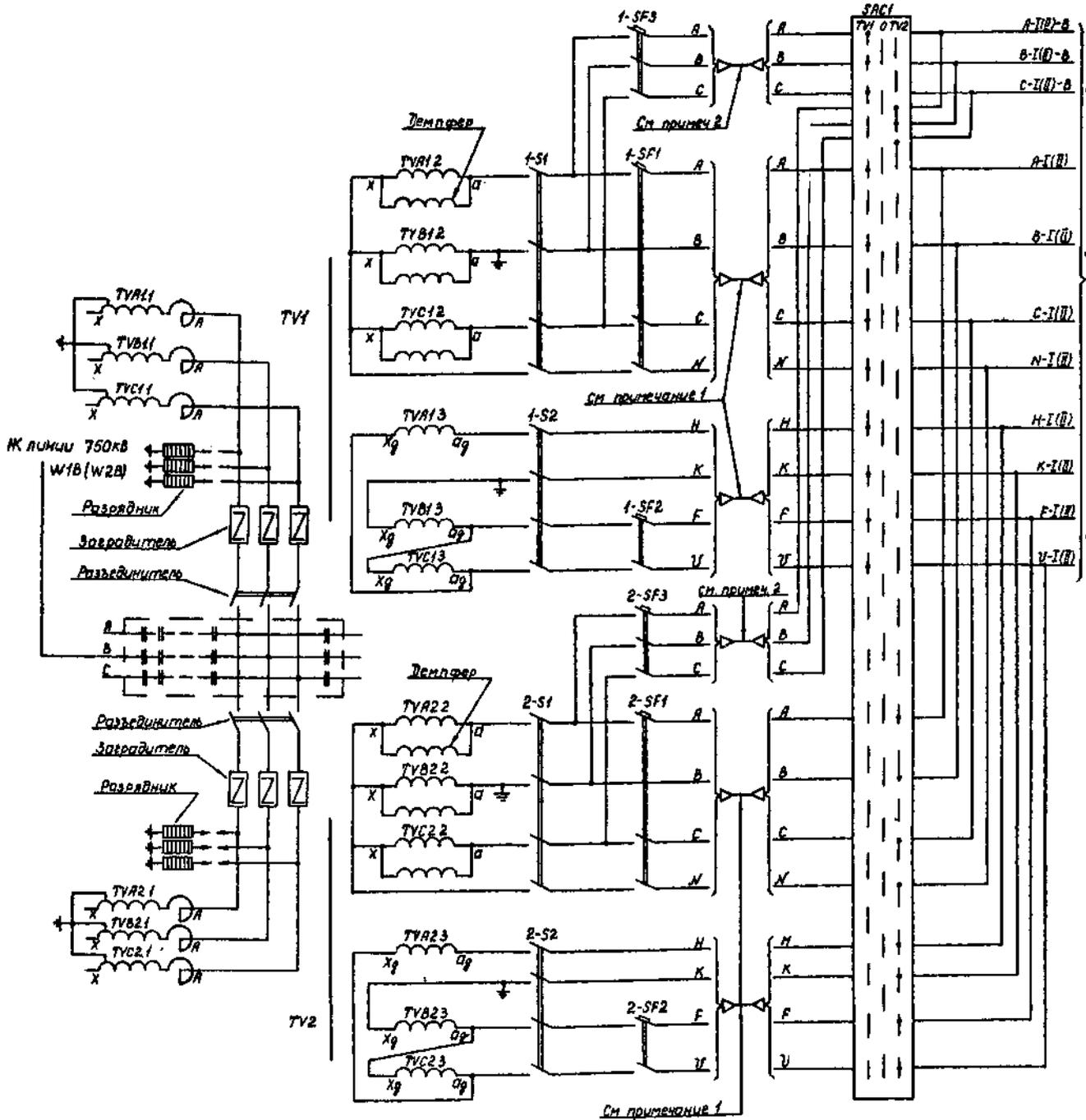

в схему организации цепи напряжения РУ 750 см листы 18, 19, 20

Перечень аппаратуры


Место установки	Позиция по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол	Примечание
Щит трансформатора напряжения ТУ1	1-S1, 1-S2	Рубильник			2	см прим 3
	1-SF1	Выключатель	АП506-3МТ	Инр=6,3А Тотс=3,5Инр ВК=2П	1	
	1-SF2	Выключатель	АП506-2МТ	Инр=6,3А Тотс=3,5Инр ВК=2П	1	
Щит трансформатора напряжения ТУ2	2-S1, 2-S2	Рубильник			2	
	2-SF1	Выключатель	АП506-3МТ	Инр=6,3А Тотс=3,5Инр ВК=2П	1	
	2-SF2	Выключатель	АП506-2МТ	Инр=6,3А Тотс=3,5Инр ВК=2П	1	
Щит трансформатора напряжения ТУ3	2-SF3	Выключатель	АП506-3МТ	Инр=2,5А Тотс=3,5Инр ВК=2П	1	
	САС1	Переключатель	ПКУЗ-12 Ж 1203		1	

Примечания

1. Определение сечения кабелей см приложение 5, графики СМ5-2-19-21
2. Прокладка отдельного кабеля предусматривается для счетчиков расчетного учета линий в соответствии с данными по определению сечения кабелей, см приложение 5, график СМ5-2-19
3. Тип рубильников определяется при разработке: полных схем

407-03-48487-ЭВ					
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше					
РП	Шифр	ИИ	Лист	Листов	
Нач. отд.	Материалы	М. В.	Трансформатор напряжения	Станция	Лист
Н. контр.	И. К. М. Р. В.	С. П. М.	3хИВ-390 на линии с одним комплексом конденсаторов	РП	11
Нач. сект.	Т. П. М. О. В.	В. П. М.	Схема электрическая принципиальная	ЭНЕРГОЛЕТ ПРОЕКТ	
Рук. зр.	М. П. М. Р. В.	В. П. М.		Горлобовское отделение	
Инженер	Б. Г. О. В.	В. П. М.		1983	

Альбом 1

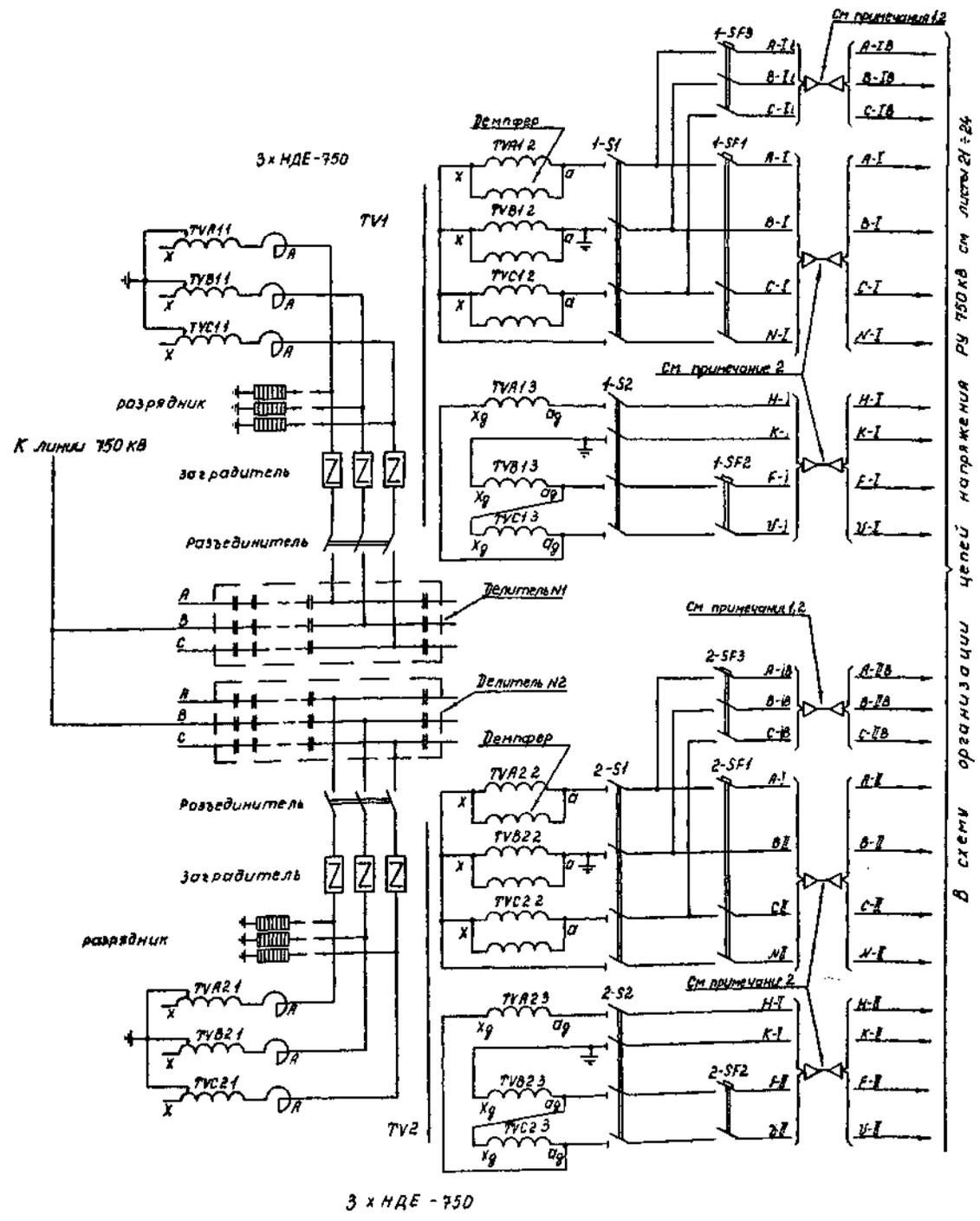

в схеме организации цепей напряжения РУ 750 кВ см. листы 21-26

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционная обозначка по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примечание
Шкаф зажимной трансформатора напряжения TV1	1-S1, 1-S2	Рубильник			2	см. примеч.
	1-SF1	Выключатель	АП506-3МТ	Энр = 6,3 А Затк = 3,5 Энр ВК = 2П	1	
	1-SF2	Выключатель	АП506-2МТ	Энр = 6,3 А Затк = 3,5 Энр ВК = 2П	1	
	1-SF3	Выключатель	АП506-3МТ	Энр = 2,5 А Затк = 3,5 Энр ВК = 2П	1	
Шкаф зажимной трансформатора напряжения TV2	2-S1, 2-S2	Рубильник			2	см. примеч.
	2-SF1	Выключатель	АП506-3МТ	Энр = 6,3 А Затк = 3,5 Энр ВК = 2П	1	
	2-SF2	Выключатель	АП506-2МТ	Энр = 6,3 А Затк = 3,5 Энр ВК = 2П	1	
	2-SF3	Выключатель	АП506-3МТ	Энр = 2,5 А Затк = 3,5 Энр ВК = 2П	1	

Примечания

1. Прокладка отдельных кабелей предусматривается для счетчиков расчетного учета.
2. Определение сечения кабелей см. приложение 5, графики СМ5-2-19-21.
3. Тип рубильников определяется при разработке полных схем.


См. также листы 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

407-03-48487-38


Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10 кВ и выше		
ГИП	Шарыгин	И.И.
Начальник	Морозов	А.И.
Инженер	Климов	В.И.
Инженер	Тимофеев	И.И.
Инженер	Музыкаев	В.И.
Инженер	Егорова	В.И.
Лист	12	Листов
Схема электрическая принципиальная		ЭГР: ГРЭС (Е) ПРП КТ
		Иркутское отделение

Альбом 1


„Четырехугольник“ 220-750 кВ

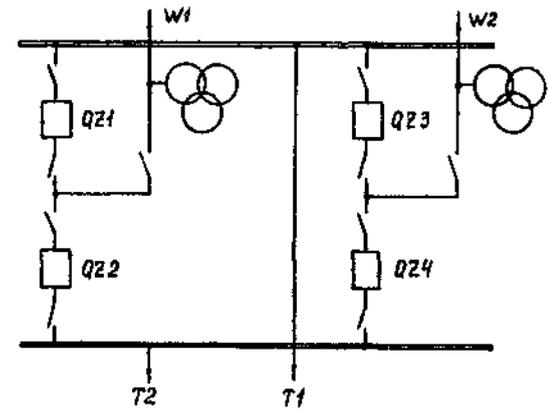


„Треугольник“ 220-750 кВ

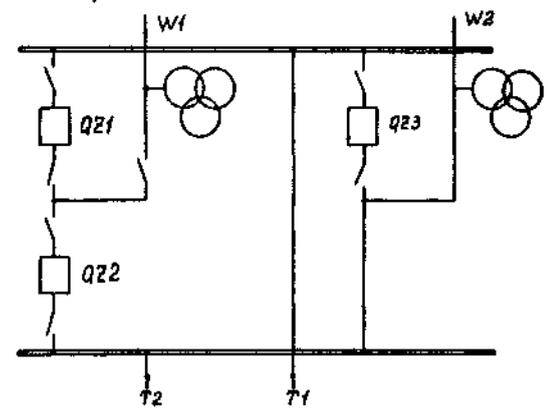

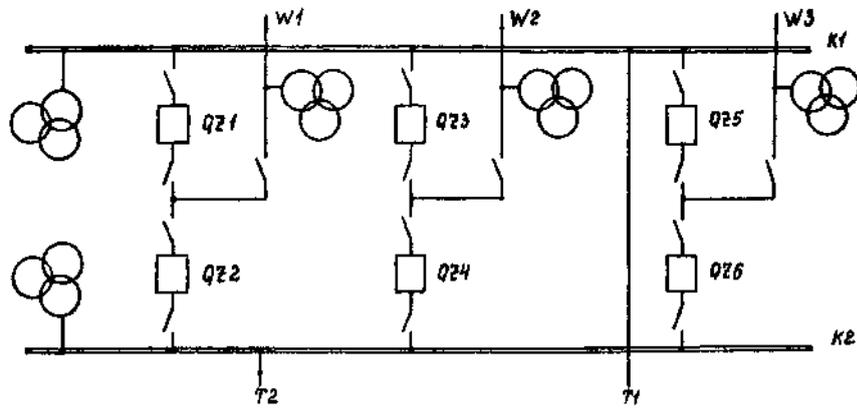
„Трансформаторы - шины“ с присоединением линий через два выключателя 330-750 кВ



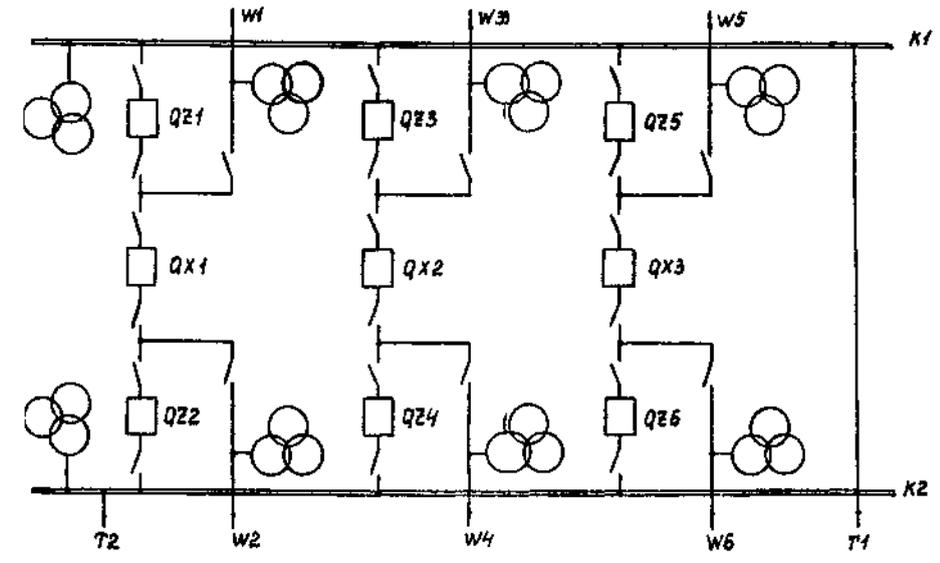„Трансформаторы - шины“ с полуторным присоединением линий 330-750 кВ




„Полуторная“ 330-750 кВ

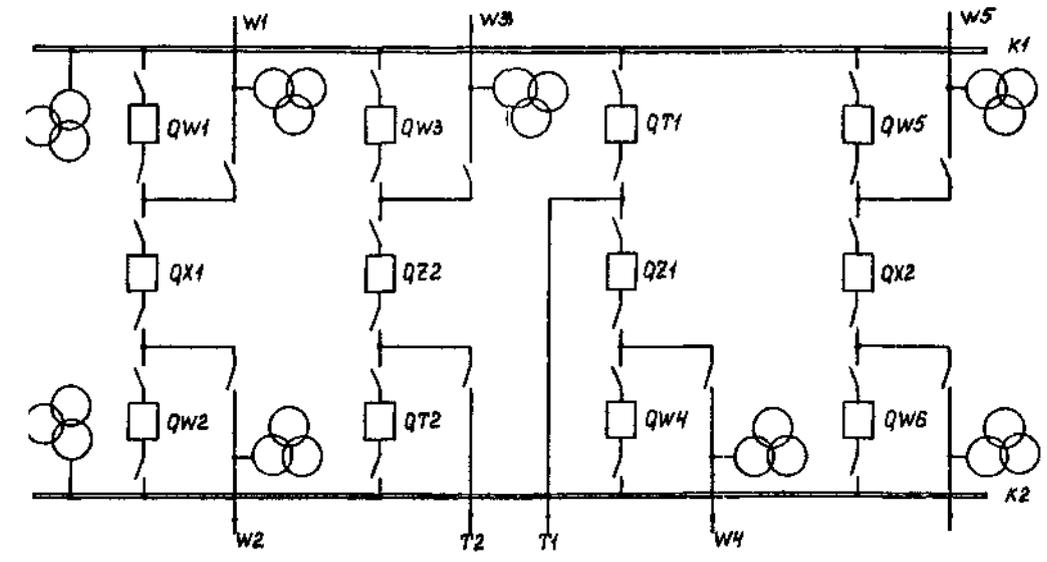

			407-03-48487-38			
			Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше			
Гип	Шварина	ИИИ	Поясняющие схемы	Стр.	Лист	Листов
Наскай	Морозенкова	К.И.		ру 330-750кВ	РП	14
Н.Костар	Хмельев	ИИИ	Схема электрическая принципиальная	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ		
Васильев	Тумашов	ИИИ		Уральского отделения		
Рижко	Мухоморова	ИИИ		1988		
Вяткин	Козлов	ИИИ				

Ш.В. Козлов | Подпись и дата | Визы

Альбом 1

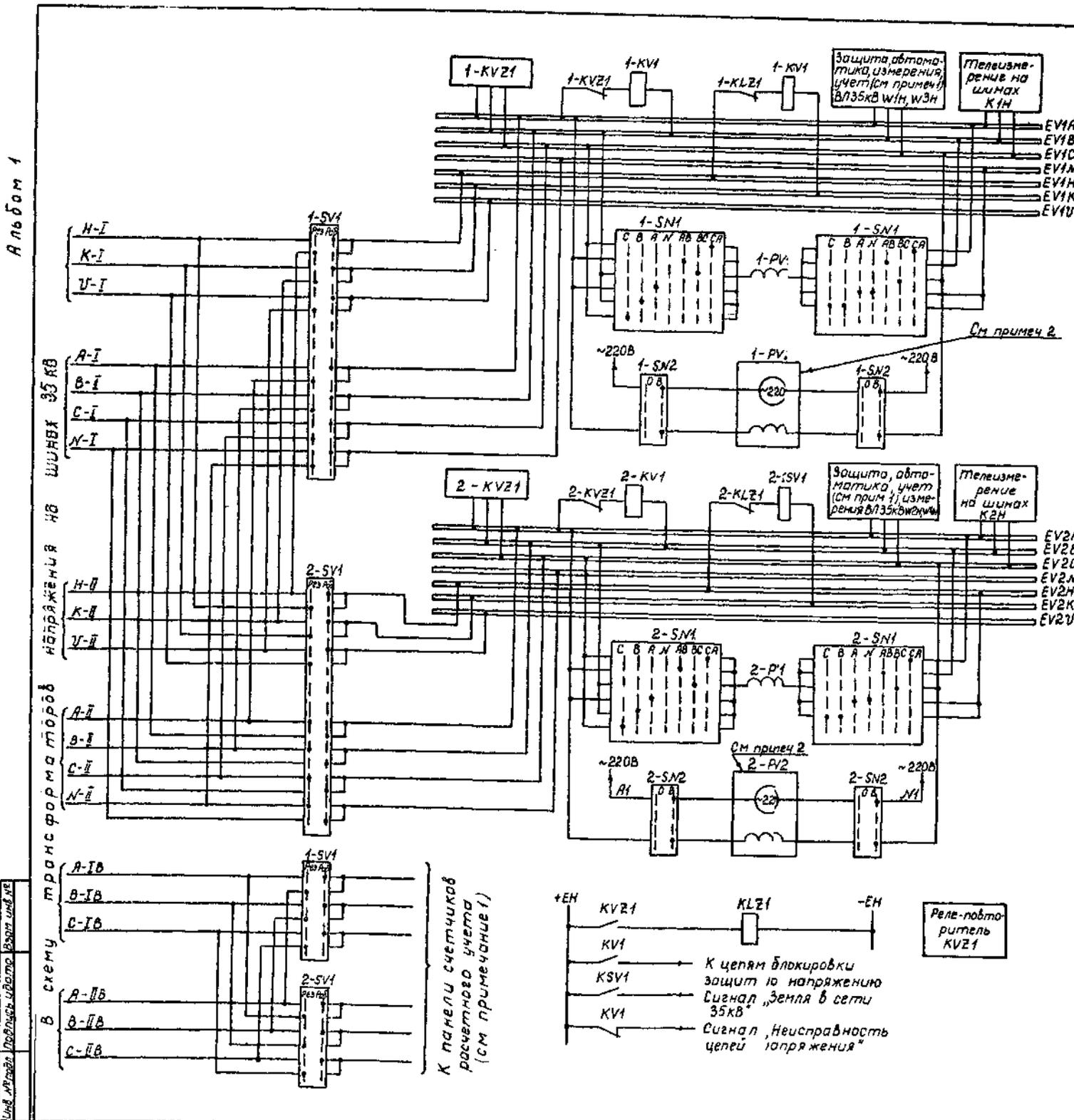

Перечень аппаратуры


Место установки	Линейно-обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примеч.
Щит управления	1-KSV1, 2-KSV1	реле напряжения	РН-153/160		2	
	1-KV1, 2-KV1	реле напряжения	РН-154/160		2	
	1-KVZ1, 2-KVZ1	фильтр-реле напряжения обратный последовательный	РНФ-1М		2	
	1-KLZ1, 2-KLZ1	реле промежуточное	РП-1В		2	
	1-IPV1, 2-IPV1	Вольтметр	Э-365		2	
	1-IPV2, 2-IPV2	Вольтметр регистрирующий	Н-34Н		2	См примеч 2
	1-SN2, 2-SN2	Переключатель	ПМОФ90-НН111/1-Д42		2	См примеч 2
	1-SN1, 2-SN1	Переключатель	ПМОФ45-334466/1-Д27		2	
	1-SV1, 2-SV1	Переключатель	ПКУ3-12Ж 1203		2	

Примечания

- Целесообразность прокладки отдельного кабеля к счетчикам расчетного учета определяется по графиком СМ5-2-6-8, приложение 5.
- Регистрирующий вольтметр PV2 и переключатель SN2 предусматриваются в контрольных точках, на которых ведется режим энергосистем.

В схему трансформаторов напряжения 10 кВ шинки 35 кВ

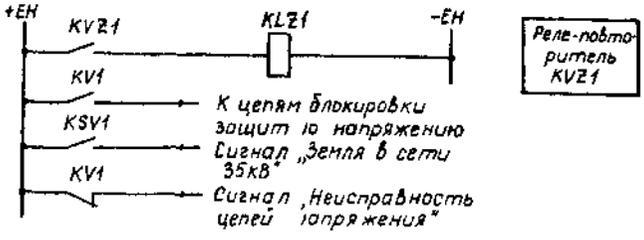К панели счетчиков расчетного учета (См примечание 1)




407-03-48487-3В

Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше					
Гип	Шляпочина	И.И.		Организация цепей	Лист
Нач. отд.	Мерзляков	И.И.		напряжения РУ 35кВ	15
Нач. контр.	Хмельов	В.И.			
Нач. сект.	Колесников	В.И.			
Нач. вв.	Музыкова	И.И.			
Чертежи	Гусева	И.И.			

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Горьковский отдел
1983

Альбом 1

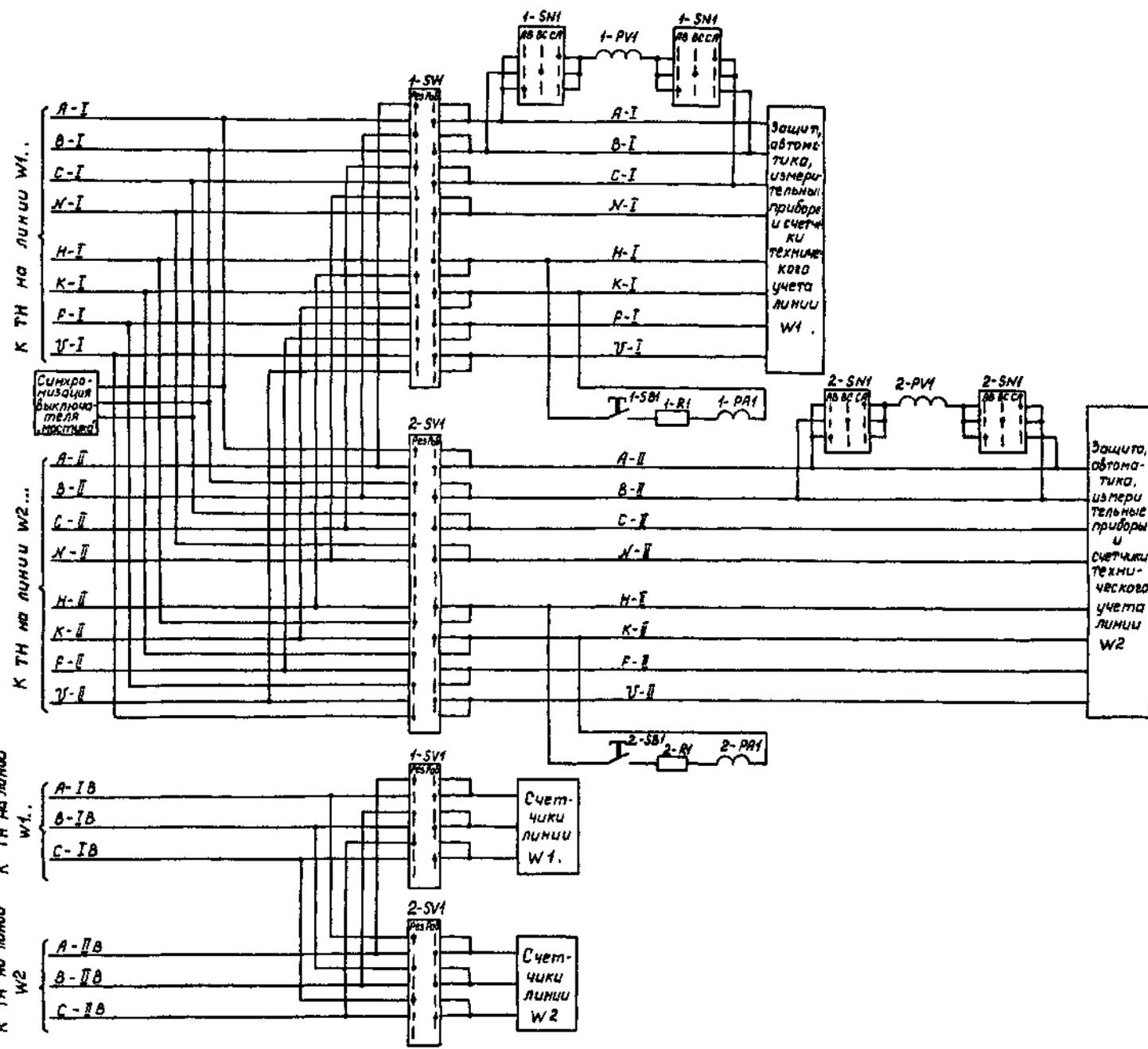

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиция обозначения по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол	Примеч	
Щит управления	1-PA1, 2-PA1	Миллиамперметр	З-8021	0-100 мА	2		
	1-PV1, 2-PV1	Вольтметр	З-365	.. кВ	2		
	1-R1, 2-R1	Резистор	С5-35825	150 Ом ± 10%	2		
	1-SB1, 2-SB1	Кнопка	КЕ-041	Исп 2	2		
	1-SN1, 2-SN1	Переключатель	ПМОФ45-11222/Г-Д1		2		
	1-SV1, 2-SV1	Переключатель	ПКУЗ-12Ж1203		2		

Примечание В маркировку линий вместо, вбдаются буквы, обозначающие уровень напряжения для РУ 220 кВ-Е, РУ 110 кВ-Б

Линь на разд. Листов и восток. Восток ЛМ № 1

407-03-48487-3В			
ГИА	Шлягина	ШШШ	Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10 кВ и выше
Нач. отд.	Мерзляева	М.И.	Организация цепей напряжения РУ 110-220 кВ со схемой "мастиков"
Рук. за.	Мерзляева	М.И.	ЭНЕРГОПЕТЕРПЕКТ Горьковского отделения 1983 г.
Синквал.	Егорова	Е.В.	
Ст. тех.	Корошица	С.В.	

Альбом 1

В схеме управления выключателя QZ1... (QZ3.)

В схеме защиты линии

Реле сдвига фаз, ручная синхронизация

Реле контроля напряжения

A-I (I)
B-I (I)
C-I (I)
N-I (I)
N-I (I)
K-I (I)
F-I (I)
U-I (I)

В схеме управления выключателя QZ2... (QZ4.)


Реле сдвига фаз, ручная синхронизация

A-I (I) B
B-I (I) B
C-I (I) B

Учетчики расчетного учета линии см примеч 4

A-I (I) B
B-I (I) B
C-I (I) B

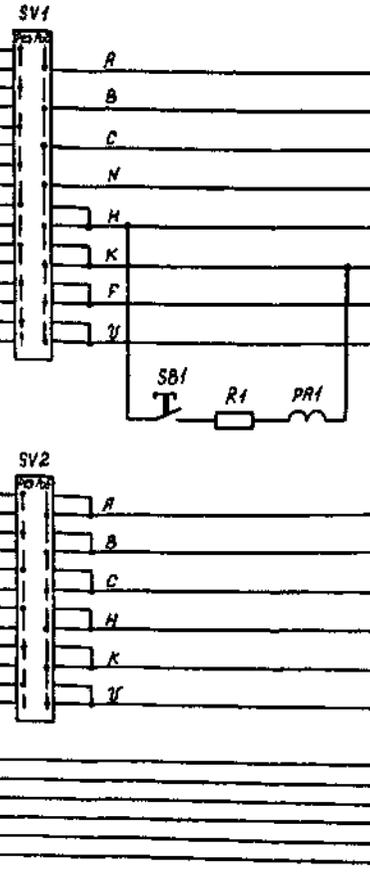В схеме трансформатора напряжения линий W2... (W1...)



Защита, автоматика, измерения, технический учет на линии W1... (W2...)

Контроль исправности цепи разомкнутого треугольника

Через реле переключения цепи напряжения к защите, автоматике, регулированию нагрузки авто трансформатора Т2 (Т4), защите окисковки, к вольтметру, резистору, регулирующему вольтметру, частотометру на стороне авто трансформатора

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	кол	Примеч
Щит управления	PA1	Миллиамперметр	Э-8021	0..100мА	1	
	R1	Резистор	С5-35В25	1500Ω ± 10%	1	
	SB11	Кнопка	КЕ-0Н	исп 2	1	
	SV1	Переключатель	ПКУ3-12Ж 1203		1	
	SV2	Переключатель	ПКУ3-12Ж 6001		1	

Примечания

- 1 Организация вторичных цепей напряжения выполнена для схемы РУ "Четырехугольник", "Треугольник". Поясняющую схему см лист 14
- 2 Резервирование питания нагрузки цепи напряжения производится от ТН другой линии
- 3 Питание цепей напряжения автотрансформаторов Т1, Т2 выполняется от ТН линии через реле переключения цепей напряжения в зависимости от включенного положения выключателей QZ1..., QZ3, QZ2..., QZ4...
- 4 Прокладка отдельных кабелей предусматривается для счетчиков расчетного учета линий в соответствии с данными по определению сечений, см приложение Б, графики СМ5-2-19-23
- 5 В маркировку шин, линий, выключателей вместо "... " вводятся буквы, обозначающие уровень напряжения для РУ: 750кВ-В, 500кВ-С; 330кВ-Д, 220кВ-Е


Лист № 001/001 Подпись и дата

В схеме трансформатора напряжения линий W1... (W2...)

407-03-484,87-3В

Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше		Станд	Лист	Листов
ГМП	Шифр	Шифр		
Начальн	Мерзляков	Шифр		
Начальн	Хмельков	Шифр		
Начальн	Пучков	Шифр		
Рис. эр	Мельников	Шифр		
Инженер	Борисов	Шифр		
Схема электрическая принципиальная		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	Горьковское отделение 1983г	

А л б о м 1

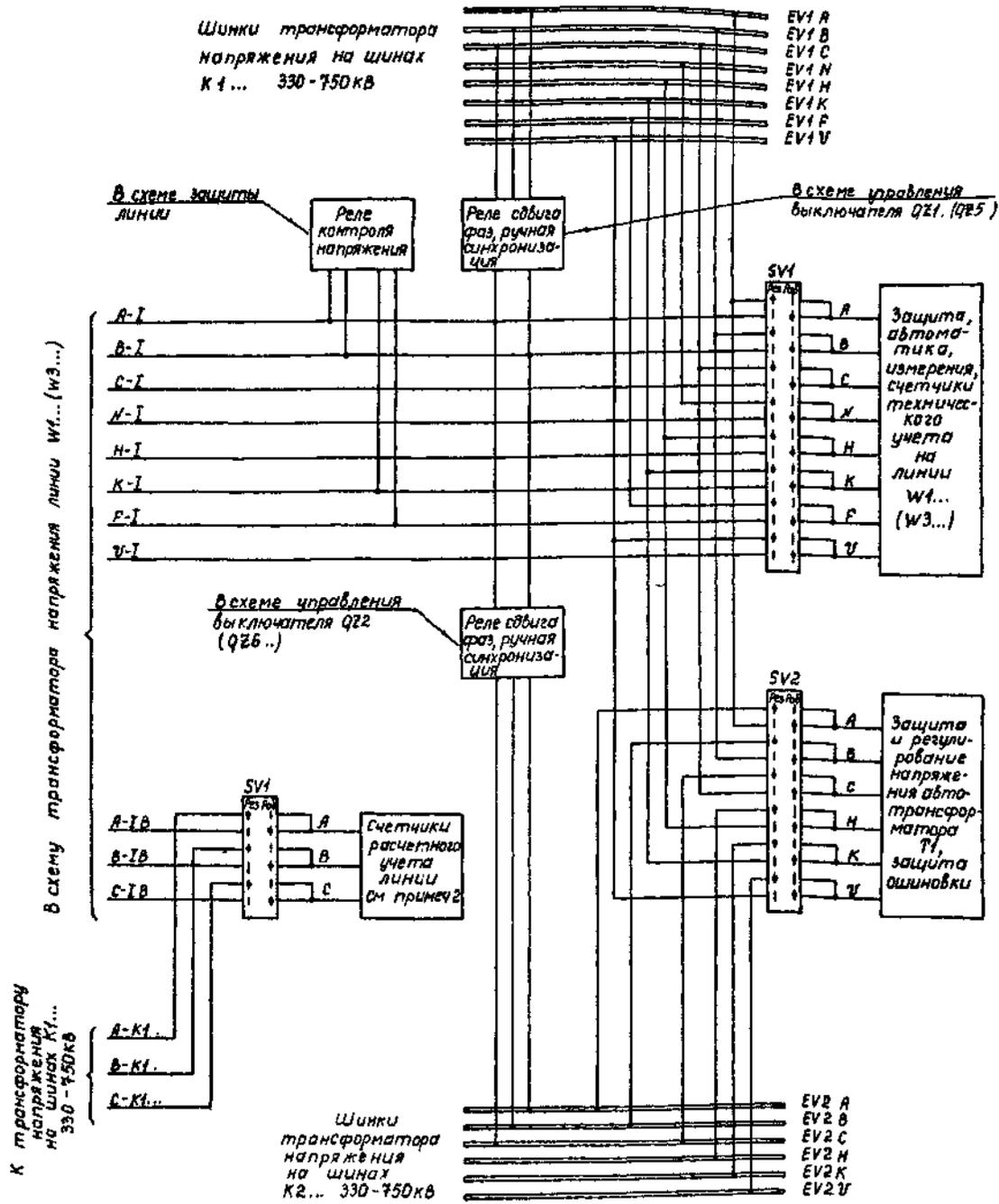

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол	Примеч
Щит управления	SV1	Переключатель	ПКУ3-12ж 1203		1	
	SW2	Переключатель	ПКУ-12ж 6001		1	

Примечания


- Организация вторичных цепей напряжения выполнена для схемы РУ 330-750 кВ „Трансформаторы-шины“ для линий с нечетными номерами W1... (W3...) и трансформатора Т1 при присоединении линии через два выключателя. Для схемы „Трансформаторы-шины с полупорным присоединением“ линий маркировка выключателей QZ1... (QZ6...) заменяется на QX1... (QX2...) соответственно с подачей цепей напряжения „А“, „В“, „С“ к реле сброса фаз от ТН линий W2(W4). При выполнении схемы организации вторичных цепей напряжения для линий с четными номерами W2..., W4... необходимо изменить маркировку шин EV1 на EV2 для подачи резервного питания цепей напряжения на устройства защиты, автоматики и др. Для абтотрансформатора Т2 подачу рабочего питания выполнить от шин EV2..., а для резервирования - от шин EV1.... Изменения в маркировке выключателей следует выполнить в соответствии с поясняющей схемой, приведенной на листе 14.
- Прокладка отдельных кабелей предусматривается для счетчиков расчетного учета линий в соответствии с данными по определению сечений кабелей, см. приложение 5, график СМ5-2-19, 20.
- В маркировку шин, линий, выключателей вместо „...“ вносятся буквы, обозначающие уровень напряжения: для РУ 750кВ - В, 500кВ - С, 330кВ - Д.

Шифр № по Эл. Паспорту и Вост. Вост. обл. №

407-03-48487-ЭВ

ГИП		Шифр	М/М	Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше		
Исполн.	Мерзляков	И.И.		Организация цепей напряжения РУ 330-750кВ по схеме „Трансформаторы-шины“		
Исполн.	Хителев	В.И.		Стр.	Лист	Листов
Исполн.	Трушков	В.И.		РП	19	
Исполн.	Муссаев	М.И.		Схема электрическая принципиальная		
Исполн.	Евдокимов	В.И.		Горьковский филиал		
Исполн.	Маслова			1983		

Альбом 1

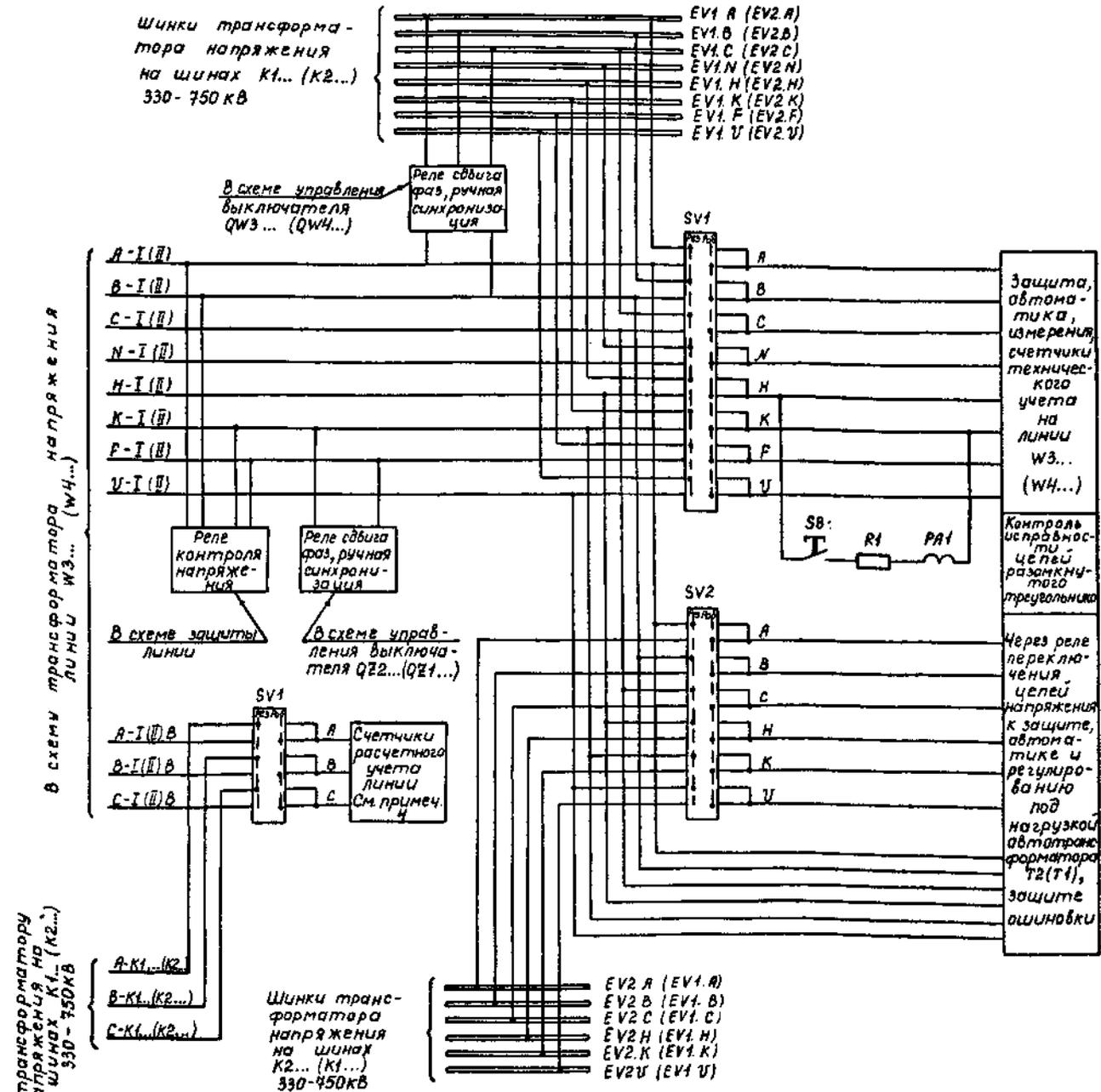


Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол	Примеч
Щит управления	PA1	Миллиамперметр	3-8021	0... 100мА	1	
	R1	Резистор	С5-35В25	1500м ± 10%	1	
	SB1	Кнопка	КЕ-011	исп. 2	1	
	SV1	Переключатель	ПКУ3-12Ж 1203		1	
	SV2	Переключатель	ПКУ3-12Ж 6001		1	

Примечания

1. Организация вторичных цепей напряжения выполнена для схемы моста линии W3... (W4...) - автотрансформатор T2(T1). Поясняющую схему см. лист ИЧ.
2. Резервирование питания нагрузки цепей напряжения линии W3... (W4...) производится от ТН той системы шин, к которой линия подключается через один выключатель, т.е. K1... (K2...).
3. Питание цепей напряжения автотрансформаторов T2(T1) в рабочем режиме осуществляется от ТН системы шин, к которой они подключены через один выключатель, резервирование производится от ТН смежной линии W3... (W4...).
4. Прокладка отдельных кабелей предусматривается для счетчиков расчетного учета линий в соответствии с данными по определению сечений кабелей, см приложение 5, графики СЧ5-2-19,20.
5. В маркировку шин, линий, выключателей вместо "..." вводятся буквы, обозначающие уровень напряжения для РУ: 750кВ-в; 500кВ-с; 330кВ-д.

			407-03-48487-38		
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше					
Исполнитель	Проверенный	Утвержденный	Организация	Лист	Листов
Н.Калитко	Хитров	А.Сидор	Организация РЧ 330-750кВ по схеме "Полученная"	РП	20
Руководитель	Инженер	Инженер	Схема электрическая принципиальная	ЭНЕРГО СЕ ТЫ ПРОЕКТ	

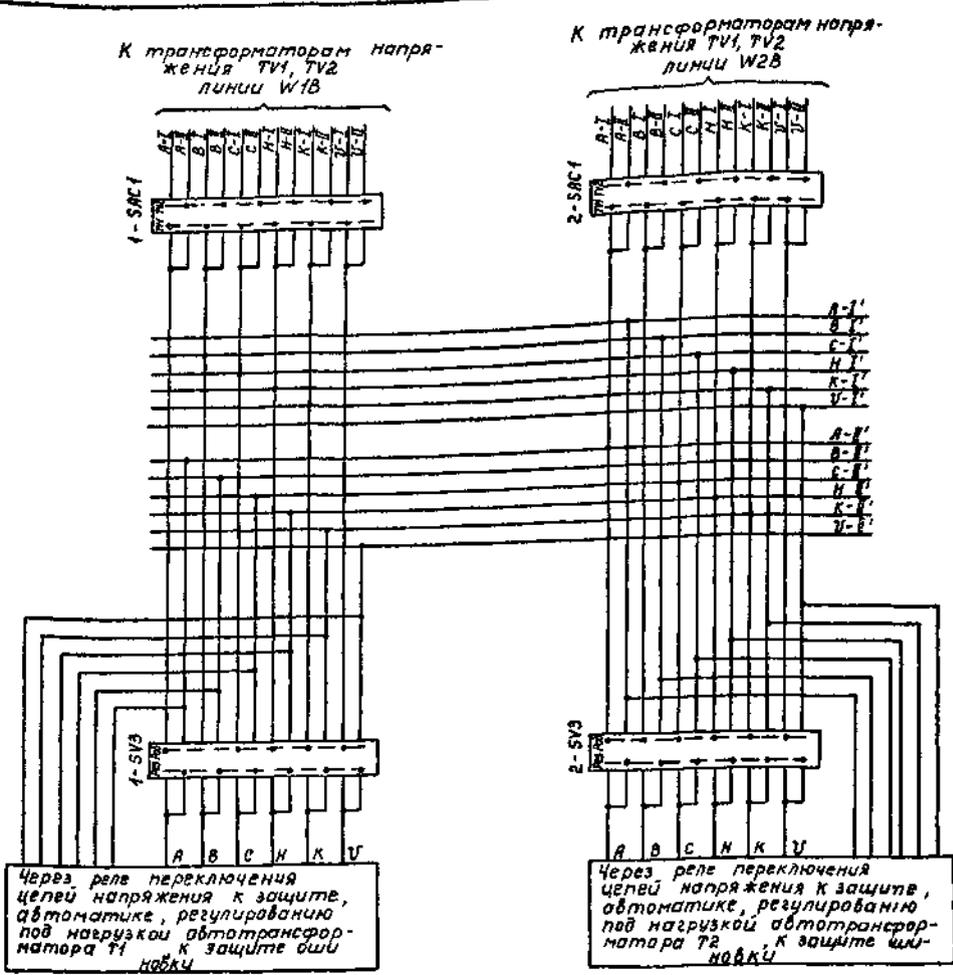

Через реле переключения цепей напряжения к защите, автоматике, регулированию под нагрузкой автотрансформатора T1

Через реле переключения цепей напряжения к защите, автоматике, регулированию под нагрузкой автотрансформатора T2

Перечень аппаратуры

Место учета по схеме	Позиционные обозначения по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол	Примеч
Щит управления	1-PA1, 1 PA2 2-PA1, 2 PA2	Миллиамперметр	Э-8021	0 100 мА	4	
	1 R1, 1 R2, 2 R1, 2 R2	Резистор	CS-35825	1500м ± 10%	4	
	1 SB1, 1 SB2, 2 SB1, 2 SB2	Кнопка	КЕ-011	исп 2	4	
Щит	1- SV1, 2- SV1	Переключатель	ПКУ3-12Ж1203		2	
	1- SV2, 2- SV2	Переключатель	ПКУ3-12Ж 8012		2	
	1 SV3 2 SV3 1-SAC1, 2-SAC1	Переключатель	ПКУ3-12Ж8001		4	



Примечания

- 1 Организация вторичных цепей напряжения выполнена для схемы РЩ 750кВ "Четырехугольник", "Треугольник" при установке на линиях двух комплектов трансформаторов напряжения
Пожняющую схему РЩ 750кВ см лист 14
- 2 Питание цепей напряжения отдельных видов нагрузки линий распределяется между трансформаторами напряжения TV1 и TV2 данной линии Резервирование цепей напряжения осуществляется переключателями (1-SV1, 1-SV2 для линии W1B и 2-SV1, 2-SV2 для W2B), переводящими питание всех цепей напряжения линии на TV1 либо TV2 данной линии
- 3 Цепи напряжения автотрансформатора T1(T2) в рабочем режиме питаются от ТН линии W1B(W2B) по выбору от TV1 либо TV2 через переключатель 1-SAC1(2-SAC1) Резервирование цепей напряжения автотрансформатора T1(T2) осуществляется от ТН линии W2B(W1B) через переключатель 1-SV3(2-SV3) и реле переключения цепей напряжения
- 4 Прокладка отдельных кабелей предусматривается для счетчиков расчетного учета линий в соответствии с данными по определению сечения кабелей, см приложение Б, графики СМ5-22-19,20

Лист № 47 из 47. Проверено и вставлено в альбом № 12

		407-03-48487-38	
		Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше	
Гип	Щитовина	Лист	Листов
Начальн	Микрозащита	А	11
И.Кочетов	Химелев	В	11
Проектант	Тучинский	С	11
Рук.пр.	Митусева	Д	11
Стрелка	Зеленова	К	11
		Схема электрическая принципиальная	
		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Горьковский филиал 1988г.	


Альбом 1

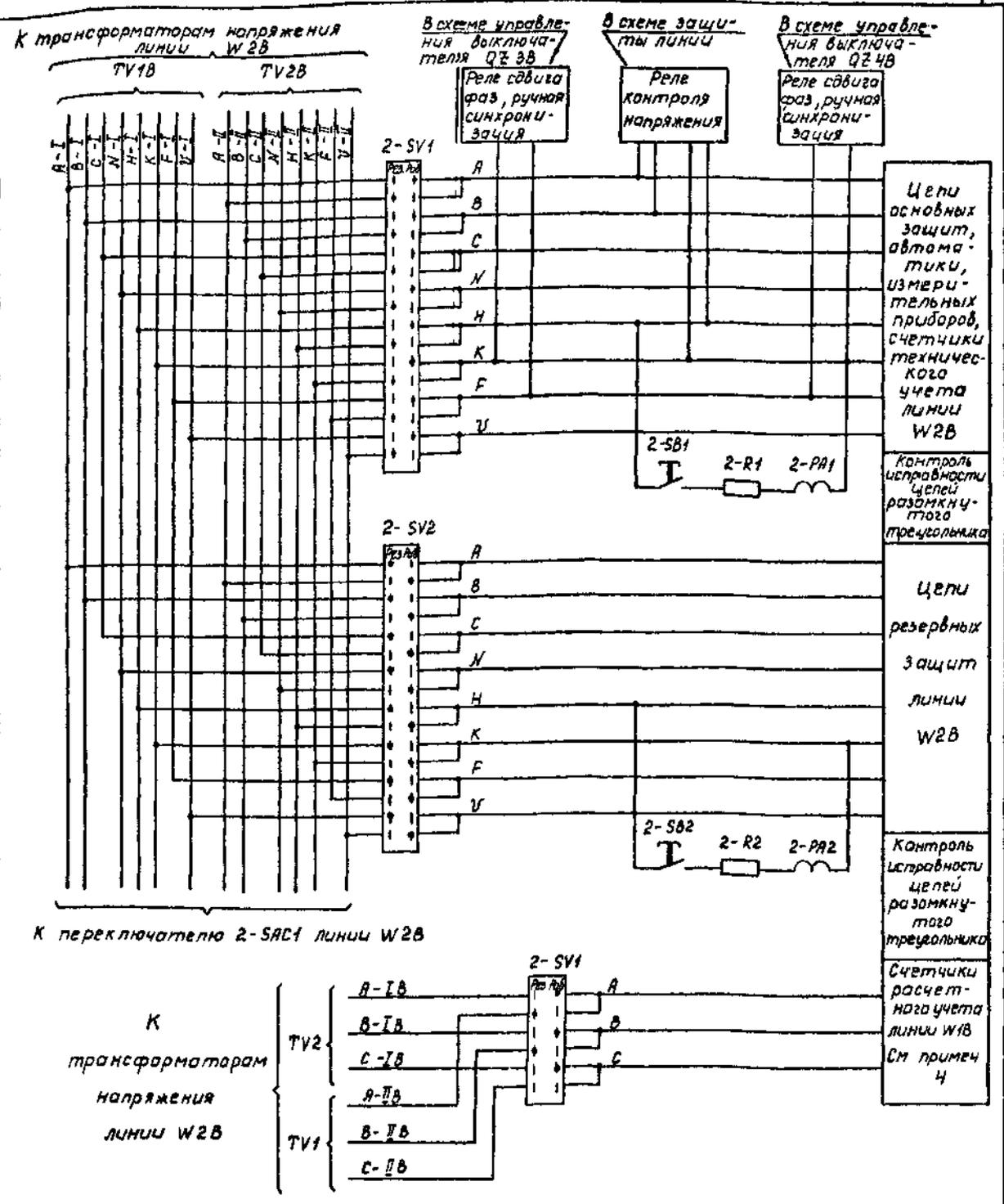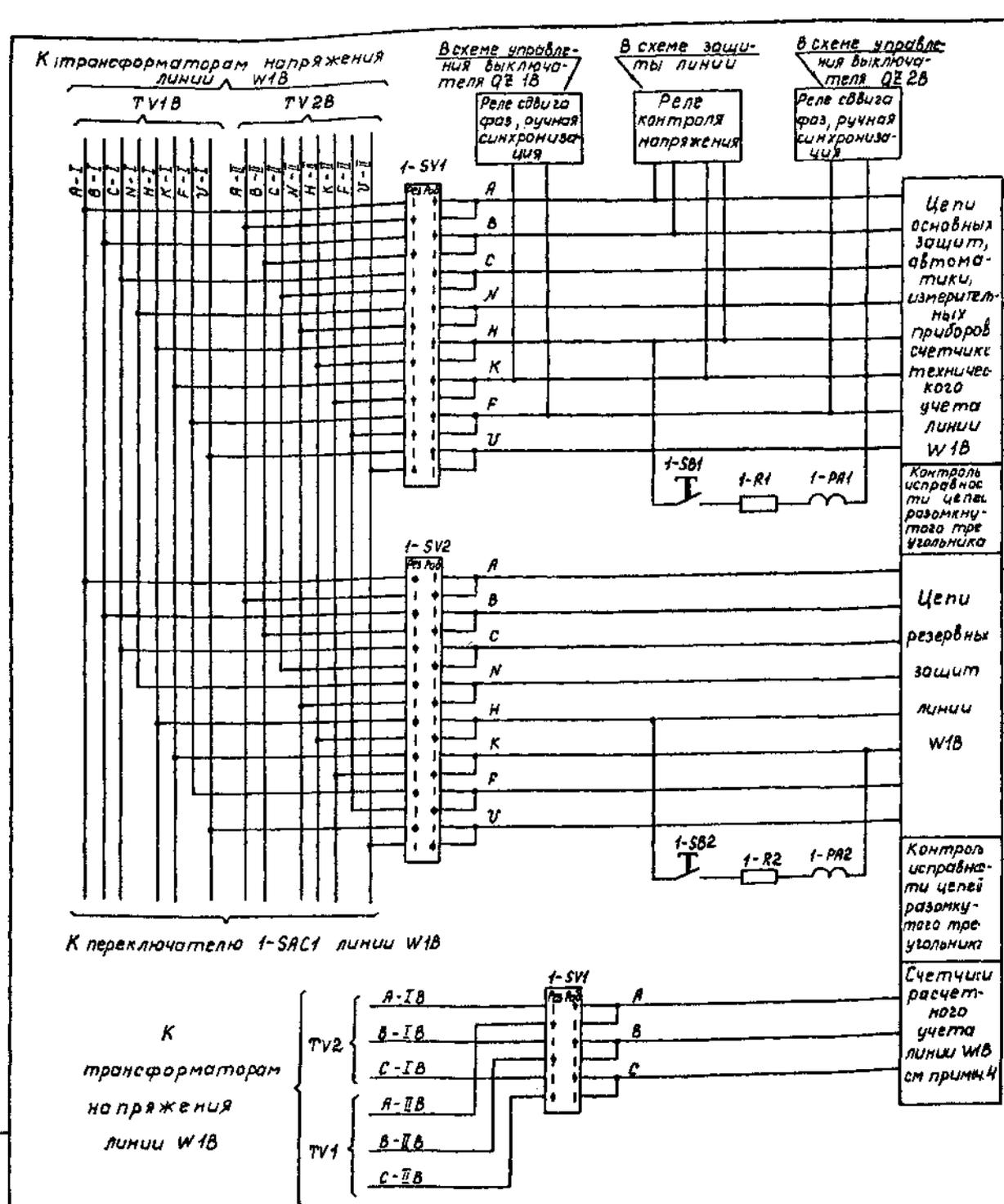

407-03-48487-3B			
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше			
Гип	Шифрина	МЛ	Стадий
Нач. авт.	Морозенкова	Л	Лист
Н. конст.	Хмелев	Л	Лист
Нач. св.	Тучманов	Л	Лист
Рук. з.	Мишарев	Л	Лист
Рект.	Егоррава	Л	Лист
Энергосетьпроект		Горьковский отделен	
1988г			

23388 01

Альбом 1

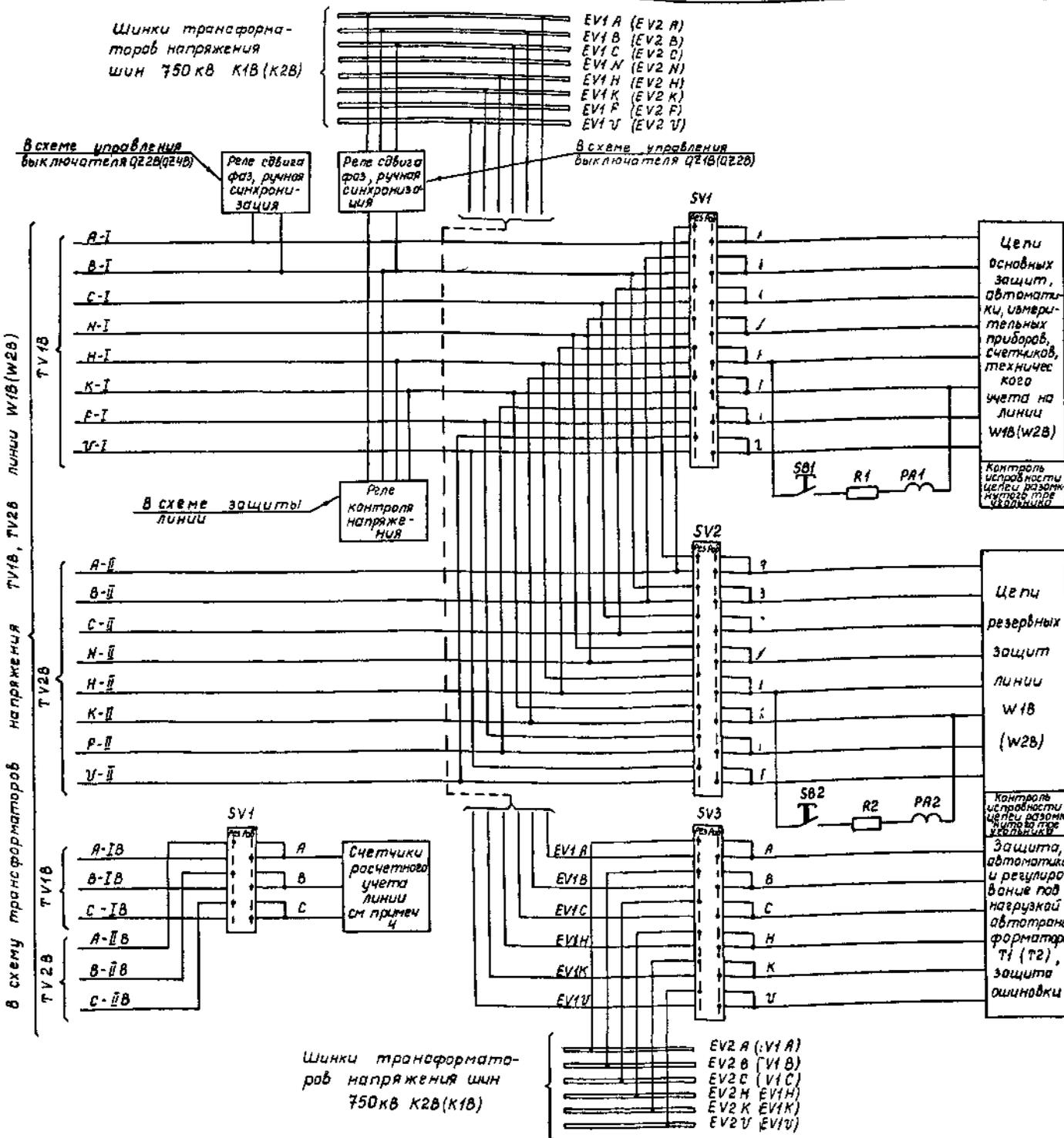

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционные обозначения по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол	Примеч
управления	PA1, PA2	Миллиамперметр	3-8021	0 100мА	2	
	R1, R2	Резистор	С5-35825	1500м±10%	2	
	SB1, SB2	Кнопка	КЕ-011	исп 2	2	
Щит	SV1	Переключатель	ПКУ3-12ж 1203		1	
	SV2	Переключатель	ПКУ3-12ж 8012		1	
	SV3	Переключатель	ПКУ3-12ж 6001		1	

Примечания


- 1 Организация вторичных цепей напряжения выполнена для РУ-750кВ по схеме "Трансформаторы-шины" при установке на линиях 750кВ двух комплектов конденсаторов связи
- 2 Пояснительную схему РУ 750кВ см лист 14
- 3 Резервирование питания нагрузки цепей напряжения линий осуществляется переключением цепей TV1B, TV2B данной линии на переключателях SV1, SV2
- 4 Питание цепей напряжения автотрансформаторов Т1 (Т2) выполняется от ТН на шинах К1В (К2В) и резервируется от ТН на шинах К2В (К1В).
- 5 Прикладку отдельных кабелей предусматривается для счетчиков расчетного учета линий в соответствии с данными по определению сечений кабелей, см приложение 5, графики СМ5-2-19, 20

407-03-48487-3В

Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше

РИП	Шифр	Инициалы	Станция	Лист	Листов
Нач. отд. измерений	М. В.		Организация цепей напряжения РУ 750 кВ по схеме Трансформаторы-шины при двух комплектах ТН на линии	АП	23
Нач. сект.	Т. Умашов		Схема электрическая принципиальная	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	1 аркуш из 2 аркушей 1982
Инженер	Е. Сорова				

Альбом 1

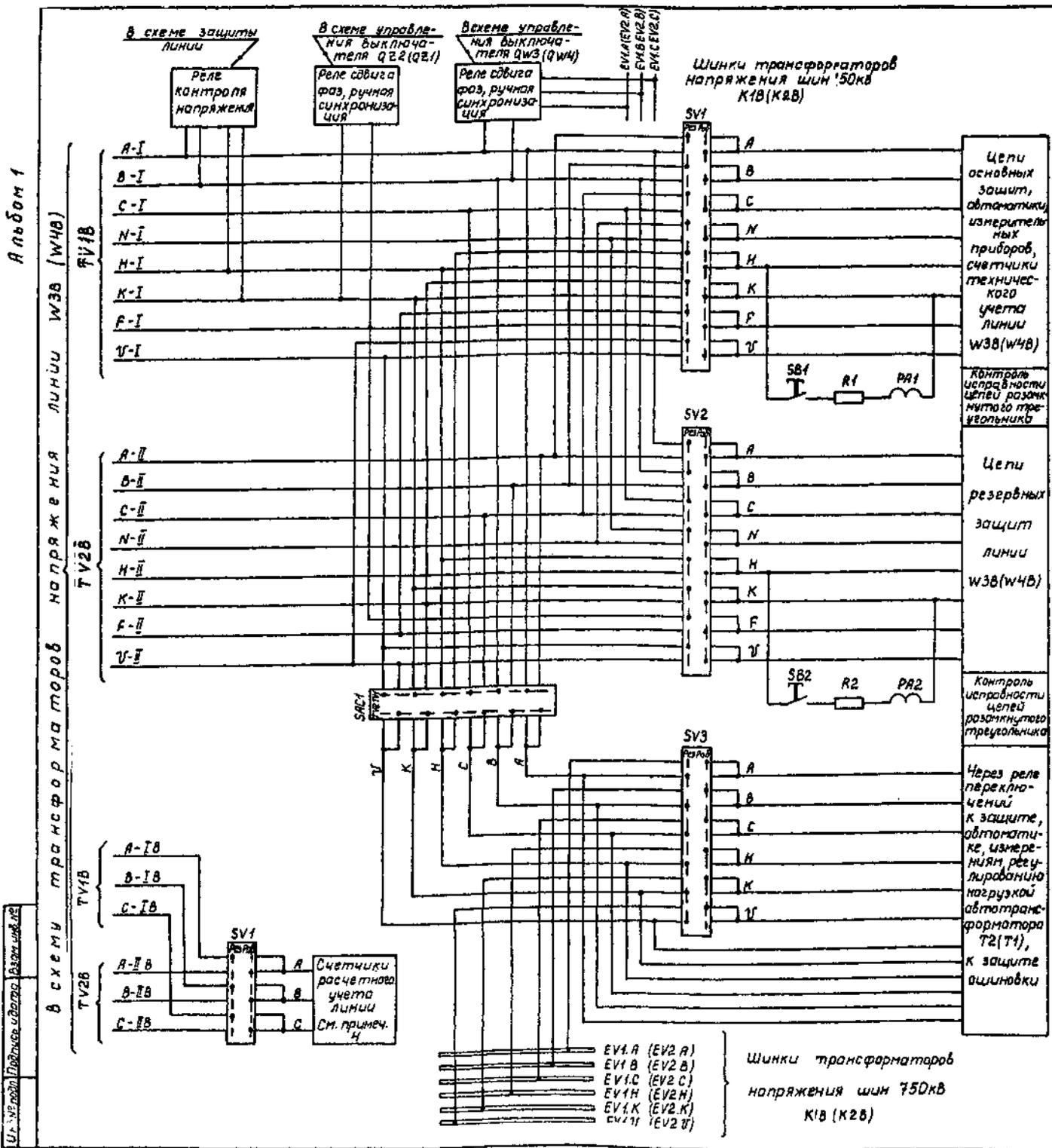

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примеч.
Щит управления	PA1, PA2	Миллиамперметр	9-8021	0-100mA	2	
	R1, R2	Резистор	CS-35B25	150Ω ± 10%	2	
	SB1, SB2	Кнопка	KE-011	исп 2	2	
	SV1	Переключатель	ПКУЗ-12Ж 1203		1	
	SV2	Переключатель	ПКУЗ-12Ж 8012		1	
	SAС1	Переключатель	ПКУЗ-12Ж 6001		2	

Примечания.

1. Организация вторичных цепей напряжения выполнена для РУ 750кВ по схеме „Полуторная“ при установке на линиях 750кВ двух комплектов трансформаторов напряжения. Поясняющую схему РУ 750кВ см. лист 14.
2. Резервирование питания нагрузки цепей напряжения линии осуществляется переключателями SV1, SV2 данной линии.
3. Питание цепей напряжения автотрансформатора Т1 (Т2) выполняется от ТН на шинах К1В (К2В) и резервируется от ТН (TV1, TV2 по выбору с помощью переключателя SAС1) смежной линии W4B (W3B) через переключатель SV3.
4. Прокладка отдельных кабелей предусмотрена для счетчиков расчетного учета линий в соответствии с данными по определению сечений кабелей, см. приложение 5, графики СМ5-2-19, 20.

407-03-48487-3B					
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше					
Гип. Щитовая	М.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.
Исполн. Щитовая	М.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.
Провер. Щитовая	М.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.
Рис. Щитовая	М.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.
Исполн. Щитовая	М.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.	Л.И.И.
Схема электрическая принципиальная				ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	Горьковский филиал

Основные технические данные трансформаторов напряжения, используемых для питания цепей напряжения устройств защиты, автоматики, измерений, учета и др.

Таблица СМ1-1

Тип трансформатора напряжения	Номинальное напряжение обмоток, В			Номинальная мощность ВА для классов точности				Пределная мощность ВА		Uк %			Z к
	ВН	НН (основная)	НН (дополнительная)	0,2	0,5	1	3	основной обмотки	дополнительной обмотки	ВН - НН основной обмотки	ВН - НН дополнительной обмотки	НН основной обмотки	
НДЕ - 750-72	750000/√3	100/√3	100		300	500	1000	1600		1,9 ¹⁾	0,65 ¹⁾	0,15 ¹⁾	
НДЕ - 500-72	500000/√3	100/√3	100		300	500	1000	1600		1,9 ¹⁾	0,65 ¹⁾	0,15 ¹⁾	
НКФ - 500-78	500000/√3	100/√3	100			500	1000	2000		4,4/8	6,4	0,3	
НКФ - 330-73	330000/√3	100/√3	100		400	600	1200	2000	1200	4,3/5	4,2	0,27	
НКФ - 220-58	220000/√3	100/√3	100		400	600	1200	2000	1200	4,1/3	5,15	0,54	
НКФ - 110-57	110000/√3	100/√3	100		400	600	1200	2000	1200	4,0/5	3,87	0,62	
ЗНОМ - 35-65	35000/√3	100/√3	100/3		150	250	600	1200		6,100	11,2	10,4	
НОМ - 35-66	35000	100			150	250	600	1000		3,187			
НОМ - 10-66	10000	100			75	150	300	630		6,4			
НОМ - 6-77	6000	100			60	75	200	400		8,15			
ЗНОЛ - 06-10	10000/√3	100/√3	100/3 или 100	50	75	150	300	640	300	4,8	7,9	6,85	
ЗНОЛ - 09-10													
ЗНОЛ - 06-6	6000/√3	100/√3	100/3 или 100	30	50	75	200	400	200	3,55	5,6	4,65	
ЗНОЛ - 09-6													
НАМИ - 10	10000	100	100	См таблицу СМ1-2				1000	100				4,6
НАМИ - 10	6000	100	100										
НОЛ - 08-10	10000	100		50	75	150	300	630		4,95			
НОЛ - 08-6	6000	100		30	50	75	200	400		3,47			

1) Для НДЕ значения Uк% ВН-ННосн и ВН-ННдоп соответствуют активному сопротивлению, Uк% ННосн-ННдоп соответствуют индуктивному сопротивлению

Таблица технических данных для НАМИ-10

Тип трансформатора напряжения	Номинальное напряжение обмоток, В			Мощность на вводе основной вторичной обмотки, ВА			Допускаемая основная погрешность ΔU %	Пределы допустимых погрешностей ΔUg %	Максимальная суммарная погрешность ΣΔU %	Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки
	ВН	НН (основная)	НН (дополнительная)	аВ	бс	са				
НАМИ-10	10000	100	100	50	50	0	±0,2	+0,15	+0,35	300 ВА
				50	50	15		±0,15	±0,35	
				75	75	0		0	±0,2	
				100	100	0		-0,15	-0,35	
НАМИ-10	6000	100	100	75	75	30	-0,5	-0,7		
				150	150	0	-0,5	-0,7		
				150	150	150	-3	-3,2		

Таблица СМ11-2

1) При симметричном номинальном первичном фазном напряжении - 38, при металлическом замыкании одной из фаз сети на землю - 90 . 100В

407-03-48487-СМ1

Тип	Шварцкопф	Шварцкопф	
Науч. инст.	Морозов	Морозов	
Науч. инст.	Желез	Желез	
Науч. инст.	Гиманов	Гиманов	
Рук. пр.	Мизяева	Мизяева	
Инженер	Б. Гороба	Б. Гороба	

Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-70кВ и выше. Технические характеристики трансформаторов напряжения.

Страница	Лист	Листов
РП	4	1

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Горьковский отделенне
1988г

Дробом 1

Шифр по виду, материалу и дате

Потребление аппаратуры и устройств

Таблица СМ2-1

Продолжение Таблица СМ2-1

Продолжение Таблица СМ2-1

№ п/п	Наименование	Потребление обмотки напряжения ВЯ (при Uном)	Примечание
<u>Реле и устройства</u>			
1	РН-53, РН-153	1	на обмотку
	РН-54, РН-154		
	РН-53 / 60Д		
2	РН-55, РН-155	6,5	на обмотку
3	РНФ-1М	15	на фазу
4	РМ-11, РМ-12	35	на обмотку
5	РМОП-2	15	на фазу
6	КРС-2	18	на фазу
7	КРБ-12	10(в) 5(в) 5(с)	на фазу
		5	3Uo для напряжения 110-330 кВ
		16	на фазу для напряжения 35 кВ
8	КРБ-125	20	на фазу
9	КРБ-126	8,5	на фазу
10	БРЭ-2801	2	на фазу
<u>Панели и шкафы защиты, системной и противоаварийной автоматики</u>			
1	АПВ-503	30	на фазу
		15	3Uo
2	ДФЗ-201	10	на фазу
3	ДФЗ-503	55	на фазу
4	ДФЗ-504	12	на фазу
5	ПДЭ-0301	2	на фазу
6	ШДЭ-2501	5	для (А)
		3	для (В) и (С)
7	ШДЭ-2801	3	для (В) и (С)
		3	на фазу

№ п/п	Наименование	Потребление обмотки напряжения ВЯ (при Uном)	Примечание
8	ПДЭ-2001	6	на фазу
9	ПДЭ-2002	2	3Uo
10	ПДЭ-2003	5	на фазу
11	ПДЭ-2004	2	на фазу
12	ПДЭ-2005	3	на фазу
13	ПЗ-4	60	на фазу
		70	при срабатывании защиты
14	ПДЭ-2006	3	на фазу
15	ПДЭ-2802	3	на фазу
16	ПДЭ-2101, ПДЭ-2102	2,5	на фазу
17	ШП-2701	2	на фазу
18	ШП-2702	2	на фазу
19	ШП-2703	2	на фазу
20	ШП-2704	6	на фазу
21	ПЗ-2105А	62	на фазу
22	ПЗ-2105Б	50	на фазу
<u>Приборы учета и измерительные приборы</u>			
1	Счетчик активной, реактивной энергии ФУ43АР	15	на фазу
2	Счетчик активной энергии ФУ43А	10	на фазу
3	Счетчик активной, реактивной энергии СР4У-Ц670М СР4У-Ц673М	6	на обмотку
4	Счетчик учета электроэнергии 336700-А 336701-А (кл Т2) 336702-А	37	на обмотку

№ п/п	Наименование	Потребление обмотки напряжения ВЯ (при Uном)	Примечание
5	Счетчик учета электроэнергии 336700-А 336701-А (кл Т2) 336702-А (кл Т3)	3	на обмотку
6	Ваттметр показывающий с двухсторонней шкалой А-365	10	на обмотку
7	Ваттметр регистрирующий Н-348	10	на обмотку
8	Ваттметр показывающий с двухсторонней шкалой А-367	10	на обмотку
9	Вольтметр Э8021 Э8023	4 и 7	на обмотку
		7	
10	Вольтметр показывающий, с однойсторонней шкалой Э-365	2,0	на обмотку
11	Вольтметр регистрирующий Н-344	10	на обмотку
12	Синхроскоп Э-327	10	на обмотку
		3	
12	Измерительный преобразователь активной мощности	1(ав, вс), 3(ас)	на обмотку
13	Частотомер показывающий Э-372	3	на обмотку
14	Частотомер регистрирующий	7	предел 45-55 Гц
		5	

Листов 1

Учеб. Л. Павлов. Учебник. С. 100-110

407-03-48487-СМ2

ГЦП	Шифр	Шифр	Шифр	Шифр
Начальник	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10 кВ и выше	Потребление аппаратуры и устройств			
Лист 1	Лист 5	Лист 5	Лист 5	Лист 5

Учебно-методическое издание
Учебник
1988 г.

Нагрузки вторичных цепей ТН ЗИНКОФ-110-220 на линиях 110-220 кВ

Таблица СМ2-2

Наименование элементов нагрузки	Основная обмотка ТН (λ)		Дополнительная обмотка ТН (λ)
	3 нагрузки на фазу, ВА	3 нагрузки на обмотку, ВА	
Счетчик активной энергии Ф443В	10 ¹⁾		
Счетчик активной энергии САЗУ-И670М		6 ¹⁾	
Счетчик ЗЭ6700		37 ¹⁾	
Панель ПДЗ-2802	3		
Щкаф защиты ШДЭ-2801	3		3
ЛИФП-В измерительный прибор активной мощности		1(аб, вс), 3(са)	3
Вольтметр показывающий с односторонней шкалой Э-365		2	
Ваттметр показывающий с двухсторонней шкалой Д-365		10	
Варметр показывающий с двухсторонней шкалой Д-367		10	
Частотомер показывающий Э-372		3	
Реле напряжения РН-55		6,5	
ВПНС-2 (при нагрузке ~190Вт)	160		

Продолжение Таблица СМ2-2

Расчет нагрузок на обмотках ТН	Основная обмотка ТН (λ)		Дополнительная обмотка ТН (λ)
	3 нагрузки на фазу, ВА	3 нагрузки на обмотку, ВА	
Пс на постоянном оперативном токе	$S_{нр\max} = \frac{S_{bc}}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{S_{ab}}{S_{bc}}\right)^2 + \frac{S_{ab}}{S_{bc}} + 1} + S_{ф}$ <p>при $S_{ab} > S_{bc} > S_{ab}$</p> <p>$S_{ab} = 2 + 10 + 10 + 1 = 23,0 \text{ ВА}$; $S_{bc} = 6,5 + 1 + 3 + 10 = 20,5 \text{ ВА}$; $S_{ф} = 10^{1)} + 3 + 3 = 16 \text{ ВА}$;</p>		$S_{нзб} = 6,0 \text{ ВА}$
Пс на выпрявленном оперативном токе с ВПНС-2	$S_{нр\max} = S_{нр\text{в}} = \frac{20,5}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{23}{20,5}\right)^2 + \frac{23}{20,5} + 1} + 16 = 37,681 \text{ ВА} \approx 40^{2)} \text{ ВА}$		
	$S_{ab} = 23,0 \text{ ВА}$, $S_{bc} = 20,5 \text{ ВА}$ $S_{ф} = 16 + 16 = 176 \text{ ВА}$ $S_{нр\max} = 21,68 + 176 = 197,68 \text{ ВА} \approx 2100^{2)} \text{ ВА}$		
<p>Сопоставление суммарной нагрузки в режиме резервирования с мощностью ТН в классе точности 3</p> $\sum S_{н} = S_{нн} + \frac{S'_{нр} + S''_{нр}}{3}$ <p>$S_{нн} = 2 S_{нзб} = 2 \times 6 = 12 \text{ ВА}$, $2 S_{ф} = 176 \times 2 = 352 \text{ ВА}$; $2 S_{ab} = 2 \times 23 = 46 \text{ ВА}$, $2 S_{bc} = 2 \times 20,5 = 41 \text{ ВА}$; $S'_{нр} = 2 S_{ф} + 2 S_{ab} = 352 + 46 = 398$; $S''_{нр} = 2 S_{ф} + 2 S_{bc} = 352 + 41 = 393 \text{ ВА}$</p> $\sum S_{н} = 12 + \frac{398 + 393}{3} = 275,667 \ll 1200 \text{ ВА}$			

- 1) При расчете максимальной нагрузки на фазу учитывалось потребление счетчика типа Ф443В (10 ВА)
- 2) В режиме резервирования нагрузка на ТН удваивается и равна соответственно 80 ВА и 400 ВА. При указанных нагрузках ТН работает в классе точности 0,5

Алюбом 1

Уни-И-Труд, Пятигорск и Ставрополь

Нагрузки вторичных цепей ТН 3xHKP-110-220 на шинах 110-220кВ

Приложение 2

Таблица СТЗ-3

Наименование элементов нагрузки	Основная обмотка ТН (λ)					Примечание
	Потребление на обмотках					
	Шины, т-р	Линия	Шины, т-р	Линия	ЗУ	
Щаф защиты ШДР-2001		3				Линия 6
Панели ДФБ-201		10				Линия 3
ПЗ-2105А	62			5(вс)		
ПДЗ-0301	2+2					
ШП-2701		4				Линия-2
ШП-2702		2				Линия-2
ШЛ-2703	12					Линия-2
АПАХ		45				
Реле напряжения РН-53/60Д				6,5(вс)		
РН-55					3	
ЛЦФЛ В						
Измерительный преобразователь активной мощности				1(аб,вс), 3(са)		
Вольтметр показывающий с односторонней шкалой 3-365				2(аб)		
Вольтметр регистрирующий Н-344				10(са)		
Ваттметр показывающий с двухсторонней шкалой Д-365				10(аб,вс)		Линия-6
Варметр показывающий с двухсторонней шкалой Д-367				10(аб,вс)		Линия-6
Частотомер показывающий 3-372				3(вс)		
Счетчик активной и реактивной энергии СЛЗУ-У670М				6		Линия-6
СРЧУ-У673М				6		ВВаб 110-220кВ т-ра-1
Датчики активной и реактивной мощности				1(аб,вс) 10(са)		Линия 6 и 2 и ввдт-ра1

Продолжение Таблица СТЗ-3

Расчет нагрузок на обмотках ТН

$$S_{аб} = 2 + 6 \times 10 + 6 \times 10 + 14 \times 11 + 36 + 12 = 194 \text{ ВА},$$

$$S_{вс} = 5 \times 6,5 + 6 \times 10 + 6 \times 10 + 3 + 44 \times 1 + 36 + 12 = 196,5 \text{ ВА},$$

$$S_{са} = 10 + 14 \times 10 + 12 = 162 \text{ ВА},$$

$$S_{фр} = 6 \times 3 + 3 \times 10 + 62 + 2 \times 44 + 2 \times 2 + 12 + 2 \times 45 + 4 = 228 \text{ ВА},$$

$$S_{нф, макс} = S_{нф} = S_{фр} + \frac{S_{аб}}{\sqrt{3}} \times \sqrt{\left(\frac{S_{вс}}{S_{аб}}\right)^2 + \frac{S_{вс}}{S_{аб}} + 1} =$$

$$228 + \frac{194}{\sqrt{3}} \times \sqrt{\left(\frac{196,5}{194}\right)^2 + \frac{196,5}{194} + 1} = 418,38 \text{ ВА} \approx 420 \text{ ВА}$$

420 ВА < 600 ВА, ТН работает в классе точности 1

Сопоставление суммарной нагрузки в режиме резервирования с мощностью ТН в классе точности 3

$$2S_{аб} = 388 \text{ ВА}, 2S_{вс} = 393 \text{ ВА}, 2S_{фр} = 456 \text{ ВА}, S_{нн} = 2S_{зу} = 6 \text{ ВА},$$

$$S'_{нф} = 456 + 388 = 844 \text{ ВА}, S'_{нф} = 456 + 393 = 849 \text{ ВА},$$

$$\Sigma S_{нн} = S_{нн} + \frac{S'_{нф} + S'_{нф}}{3}$$

$$\Sigma S_{нн} = 6 + \frac{824 + 849}{3} = 563,7 \text{ ВА} \ll 1200 \text{ ВА}$$

Примечание

Для расчета сечений проводов кабелей принимается полная мощность ТН в классе точности 1 - 600 ВА, с распределением нагрузки $S_{рз} = 330 \text{ ВА}$, $S_{изм} = 216 \text{ ВА}$, $S_{сч} = 54 \text{ ВА}$, пропорционально рассчитанным при $S_{нф, макс} = 420 \text{ ВА}$

Альбом 1

Ш.С. и.п.п.п. (Подпись и должность)

Нагрузки вторичных цепей ТН ЗННФ-330-500; ЗНДЕ-500-750 на линиях 330-750 кВ.

Таблица СТ2-4

Наименование элементов нагрузки	Основная обмотка ТН (λ)		Дополнительная обмотка ТН (λ) S нагрузки 3U ₀ ; ВВ
	S нагрузки на фазы, ВВ	S нагрузки на обмотку, ВВ	
Счетчик активной энергии Ф443А	10 ¹⁾		
Счетчик активной энергии САЗУ-4670П		8 ¹⁾	
Панели			
ПДЭ-2001	6		
ПДЭ-2002			2
ПДЭ-2003	5		
ПДЭ-2004	2		
ШП-2703	2		
ШП-2704	6		
ПДЭ-0301	2		
АПАХ	45		
ИУФП В измерительный преобразователь активной мощности		1(ав, вс); 3(ас)	3
Вольтметр показывающий с односторонней шкалой Э-365			2
Вольтметр регистрирующий Н-344			10
Ваттметр показывающий с двухсторонней шкалой Д-365			10 ¹⁾
Варметр показывающий с двухсторонней шкалой Д-367			10
Частотомер показывающий Э-372			3
Реле напряжения РН-55			6,5

Альбом 1

Продолжение. Таблица СТ2-4

Вектор нагрузок на обмотках ТН	Основная обмотка ТН (λ)		Дополнительная обмотка ТН (λ) S нагрузки 3U ₀ ; ВВ
	$S_{нфав} = S_{нфв} = \frac{S_{вс}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\left(\frac{S_{авв}}{S_{вс}}\right)^2 + \frac{S_{ав}}{S_{вс}} + 1} + S_{фр};$		$S_{нзв} = 5 ВВ$
	$S_{ав} > S_{вс} > S_{ас}; S_{ав} = 2 \cdot 10 + 10 + 1 + 6,5 = 29,5 ВВ$		
	$S_{вс} = 10 + 3 + 1 + 10 = 24 ВВ, S_{ас} = 10 ВВ;$		
	$S_{фр} = 10 + 6 + 5 + 2 + 6 + 4 + 4,5 = 78 ВВ;$		
	$S_{нфв} = \frac{24}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\left(\frac{29,5}{24}\right)^2 + \frac{29,5}{24}} + 1 + 78 = 27,775 + 78 = 104,775 ВВ$ $\approx 105^2) ВВ$		
<p>Сопоставление суммарной нагрузки в режиме резервирования с мощностью ТН в классе точности 3</p> $\Sigma S_{н} = S_{нн} + \frac{S'_{нф} + S''_{нф}}{3}$ $S_{нзв} = 5 ВВ; S_{нн} = 2 \cdot 5 = 10 ВВ, 2S_{фр} = 2 \cdot 78 = 156 ВВ;$ $2S_{ав} = 59 ВВ; 2S_{вс} = 48 ВВ;$ $S'_{нф} = 2S_{нф} + 2S_{ав} = 156 + 59 = 215 ВВ;$ $S''_{нф} = 2S_{нф} + 2S_{вс} = 156 + 48 = 204 ВВ;$ $\Sigma S_{н} = 10 + \frac{215 + 204}{3} = 139,667 \ll 1000 ВВ.$			

- 1) При расчете максимальной нагрузки на фазу учитывалось потребление счетчика типа Ф443А (10 ВВ).
- 2) В режиме резервирования (для схем РУ "Треугольник", "Четырехугольник") нагрузка на ТН удваивается и равна 210 ВВ. При указанной нагрузке ТН типа НКФ-330; НДЕ-500; НДЕ-750 работают в классе точности 0,5; ТН типа НКФ-500- в классе точности 1.

Итого: 1000 ВВ

Нагрузки вторичных цепей ТН 3×НКФ-330, 3×НДЕ-500-750 на шинах 330-750 кВ

Таблица СМ2-5

Наименование элементов нагрузки	Основная обмотка ТН (А)		Дополнительная обмотка ТН (А) 3U _н , ВА
	Σ нагрузки на фазу, ВА	Σ нагрузки на обмотку, ВА	
Счетчик активной энергии ФЦ43А	10		
Автоматическое управление шунтирующим реактором	8		
Щит защиты ШДЭ-2601	5		
Устройство фиксации тяжести КЗ по снижению Ц проточности (непиковое)	6		
Панели			
ШП-2703	12		
ШП-2704	6		
ПДЭ-0301	2		
Измеритель преобразовательный активной мощности		1(ав, вс), 3(ас)	3
ЛЦФП В			
Вольтметр показывающий с односторонней шкалой Э-365		2	
Вольтметр регистрирующий Н-344		10	
Ваттметр показывающий с двухсторонней шкалой Д-365		10	
Ваттметр показывающий с двухсторонней шкалой Д-367		10	
Частотомер показывающий Э-372		3	
Реле напряжения РН-55		6,5	
Нагрузка от ВЛ 330-750 кВ в режиме резервирования	78	29,5(ав), 24(вс)	

Продолжение Таблица СМ2-5

Расчет нагрузок на обмотках ТН	Основная обмотка ТН (А)	
	Основная обмотка ТН (А)	Дополнительная обмотка ТН (А) Σ нагрузки 3U _н , ВА
	$S_{ав} = 1 + 2 + 10 + 10 + 6,5 + 2 \cdot 9,5 = 59 \text{ ВА},$ $S_{вс} = 10 + 3 + 1 + 10 + 2,4 = 48 \text{ ВА},$ $S_{фр} = 10 + 8 + 5 + 4 + 2 + 12 + 6 + 7,8 = 127 \text{ ВА},$ $S_{номалв} = \frac{48}{\sqrt{3}} \times \sqrt{\frac{59}{48} + \frac{59}{48} + 1 + 127} = 180,66 \text{ ВА} \approx 185 \text{ ВА},$ Для НКФ-330 181 < 400 ТН работает в классе 05 Для НДЕ-500-750 185 < 300 ТН работает в классе 05	$S_{3U_n} = 38 \text{ ВА}$
Сопоставление суммарной нагрузки в режиме резервирования с мощностью ТН в классе точности 3 $\Sigma S_H = S_{нн} + \frac{S'_{фр} + S''_{фр}}{3}$ $2S_{фр} = 254 \text{ ВА}, \quad 2S_{ав} = 2 \times 59 = 118 \text{ ВА}, \quad 2S_{вс} = 2 \times 48 = 96 \text{ ВА}$ $S'_{фр} = 2S_{фр} + 2S_{ав} = 254 + 118 = 372 \text{ ВА}, \quad S_{нн} = 2 \times S_{3U_n} = 2 \times 38 = 76 \text{ ВА},$ $S''_{фр} = 2S_{фр} + 2S_{вс} = 254 + 96 = 352 \text{ ВА};$ $\Sigma S_H = 76 + \frac{372 + 352}{3} = 247,333 \approx 250 \text{ ВА}$ Для НКФ-330, $\Sigma S_H = 250 \ll 2000 \text{ ВА}$ Для НДЕ-500-750, $\Sigma S_H = 250 \ll 1600 \text{ ВА}$		

Альбом 1

№ Глав. Дроблес и дата Выход шиф №

Выбор автоматов вторичных цепей ТН

Таблица СМЗ

Типы трансформаторов напряжения	Место присоединения	Автоматы в цепях основной обмотки ТН				Автоматы в цепях дополнительной обмотки ТН						
		Расчетная величина тока для выбора установки автомата А	Принятый I_n расч А	Умножитель по коммутационной способности I_n автомата А	Автомат включен в провод	Расчетное выражение $Z_{ТН} \frac{U_k}{U_{нТН}} \frac{S_{пред}}{100}$	Расчетная величина максимального тока $I_{кЗ}$ А	Принятый I_n расч А	I_n по каталогу по коммутационной способности автомата А			
НДЕ 750	на шинах	$I_{расч} = K_n \frac{S_{ТН}}{U_{нТН}}$	$\frac{15 \cdot 300}{100/\sqrt{3}} = 7,8$	10								
	на линии	$I_{расч} = \frac{S_{ТН}}{U_{нТН}}$	$\frac{300}{100/\sqrt{3}} = 5,2$	6,4	U-F		$\sqrt{3} \cdot 87^{(1)} = 150$	6,3 ⁽²⁾ 2,5 ⁽²⁾	800 400			
	в цепях питания счетчиков	$I_{расч} = I_{кЗ}^{(3)}$ на выводах ТН	168 ⁽¹⁾	2,5	400							
НДЕ 500	на шинах	$I_{расч} = K_n \frac{S_{ТН}}{U_{нТН}}$	$\frac{15 \cdot 500}{100/\sqrt{3}} = 13$	16								
	на линии	$I_{расч} = \frac{S_{ТН}}{U_{нТН}}$	$\frac{500}{100/\sqrt{3}} = 8,63$	10	U-F		$\sqrt{3} \cdot 87^{(1)} = 150$	6,3 ⁽²⁾ 2,5 ⁽²⁾	800 400			
	в цепях питания счетчиков	$I_{расч} = \frac{S_{ТН}}{U_{нТН}}$	168 ⁽¹⁾	2,5	400							
НКФ-500	на линии	$I_{расч} = K_n \frac{I_{2 эмк}}{3,5}$	$\frac{13 \cdot 60}{3,5} = 22,3$	25	U-F	$\frac{54 \cdot 100^2}{100 \cdot 2000} = 0,32$	$I_{кЗ} = \frac{\sqrt{3} U_{нТН}}{Z_{ТН}}$ $\frac{\sqrt{3} \cdot 100}{0,32} = 540$	6,3 ⁽²⁾ 4,0 ⁽²⁾	800 600			
	в цепях питания счетчиков	$I_{кЗ}^{(3)} = \frac{100}{U_k \%} \frac{S_{пред}}{U_{нТН}}$	$\frac{100}{6,4} \frac{2000}{100/\sqrt{3}} = 541$	6,4	800							
НКФ 330	на шинах	$I_{расч} = K_n \frac{I_{2 эмк}}{3,5}$	$\frac{13 \cdot 60}{3,5} = 22,3$	25	U-F	$\frac{42 \cdot 100^2}{100 \cdot 2000} = 0,21$	$I_{кЗ} = \frac{\sqrt{3} U_{нТН}}{Z_{ТН}}$ $\frac{\sqrt{3} \cdot 100}{0,21} = 820$	10	2000			
	на линии	$I_{расч} = \frac{I_{2 эмк}}{3,5}$	22,3	25								
	в цепях питания счетчиков	$I_{кЗ}^{(3)} = \frac{100}{U_k \%} \frac{S_{пред}}{U_{нТН}}$	$\frac{100}{1,2} \frac{2000}{100/\sqrt{3}} = 195$	6,4	800							
НКФ 220	на шинах	$I_{расч} = K_n \frac{S_{ТН}}{U_{нТН}}$	$\frac{2 \cdot 600}{100/\sqrt{3}} = 20,8$	25	U-F	$\frac{5,15 \cdot 100^2}{100 \cdot 2000} = 0,25$	$I_{кЗ} = \frac{\sqrt{3} U_{нТН}}{Z_{ТН}}$ $\frac{\sqrt{3} \cdot 100}{0,25} = 675$	6,3	800			
	на линии	$I_{расч} = \frac{S_{ТН}}{U_{нТН}}$	20,8	25								
	в цепях питания счетчиков	$I_{кЗ}^{(3)} = \frac{100}{U_k \%} \frac{S_{пред}}{U_{нТН}}$	$\frac{100}{5,15} \frac{2000}{100/\sqrt{3}}$	6,4	800							
НКФ 110	на шинах	$I_{расч} = K_n \frac{S_{ТН}}{U_{нТН}}$	$\frac{2 \cdot 600}{100/\sqrt{3}} = 20,8$	25	U-F	$\frac{3,87 \cdot 100^2}{100 \cdot 2000} = 0,193$	$I_{кЗ} = \frac{\sqrt{3} U_{нТН}}{Z_{ТН}}$ $\frac{\sqrt{3} \cdot 100}{0,193} = 897$	10	2000			
	на линии	$I_{расч} = \frac{S_{ТН}}{U_{нТН}}$	20,8	25								
	в цепях питания счетчиков	$I_{кЗ}^{(3)} = \frac{100}{U_k \%} \frac{S_{пред}}{U_{нТН}}$	$\frac{100}{3,87} \frac{2000}{100/\sqrt{3}}$	6,4	800							

Алюбом 1

Ш.Б.Н. лав. Подпись и дата. Вектор. В.Р.

407-03-48487-СМЗ

Тип	Ш.Б.Н. лав.	Ш.Б.Н. лав.	Ш.Б.Н. лав.
Начало	У.Р.Л.Н. б.р.	У.Р.Л.Н. б.р.	У.Р.Л.Н. б.р.
Начало	У.Р.Л.Н. б.р.	У.Р.Л.Н. б.р.	У.Р.Л.Н. б.р.
Начало	У.Р.Л.Н. б.р.	У.Р.Л.Н. б.р.	У.Р.Л.Н. б.р.
Начало	У.Р.Л.Н. б.р.	У.Р.Л.Н. б.р.	У.Р.Л.Н. б.р.

Схема вторичных цепей траф. автоматов напряжения 6-10 кВ и выше
Выбор уставок автоматов в вторичных цепях ТН

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
г. р. к. в. кое. отделение
1988г.

Выбор автоматов вторичных цепей ТН

Приложение 3

Продолжение. Таблица СМЗ.

Типы трансформаторов напряжения	Место присоединения	Автоматы в цепях основной обмотки ТН				Автоматы в цепях дополнительной обмотки ТН				
		Расчетная величина тока для выбора уставки автомата, А	Принятый $I_{н. расч.}$, А	Допустимый по коммутационной способности автомата, А	Автомат включен в провод	Расчетное выражение $Z_{ТН} = \frac{U_{к\%} \cdot U_{н\%}}{100 \cdot S_{пред.}}$	Расчетная величина максимального тока КЗ, А	Принятый $I_{н. расч.}$, А	Допустимый по коммутационной способности автомата, А	
ЭНОМ-35	на шинах	$I_{расч.} = K_n \cdot \frac{S_{ТН}}{U_{н\%}}$	$\frac{2 \cdot 250}{100/\sqrt{3}} = 8,66$	10	Цель 3U	$11,2 \cdot \frac{(100/3)^2}{100 \cdot 1200} = 0,103$	$I_{кз} = \frac{\sqrt{3} \cdot U_{н\%}}{Z_{ТН}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 100}{0,103} = 560$	4 ³⁾	500	
	на вводе АТ	$I_{расч.} = \frac{100}{U_{к\%}} \cdot \frac{S_{пред.}}{U_{н\%}}$	$\frac{100}{6} \cdot \frac{1200}{100/\sqrt{3}} = 346$	2,5	Цель 3U ₀		$I_{кз} = \frac{U_{н\%}}{Z_{ТН}} = \frac{100/3}{0,103} = 326$	Тепловой 10 ⁴⁾ Электромагнитный 2,5 ⁴⁾	400	
НОМ-35	на линии	$I_{расч.} = \frac{100}{U_{к\%}} \cdot \frac{S_{пред.}}{U_{н\%}}$	$\frac{100}{3,87} \cdot \frac{1200}{100} = 318$	2,5						
ЭНОЛ-10	на шинах	$I_{расч.} = \sqrt{3} \cdot \frac{100}{U_{к\%}} \cdot \frac{S_{пред.}}{U_{н\%}}$	$\sqrt{3} \cdot \frac{100}{4,8} \cdot \frac{640}{100/\sqrt{3}} = 400$	2,5						
ЭНОЛ-10 (НОЛ-10)	на вводе АТ(Т)	$I_{расч.} = \frac{100}{U_{к\%}} \cdot \frac{S_{пред.}}{U_{н\%}}$	$\frac{100}{4,8} \cdot \frac{640}{100/\sqrt{3}} = 230$	2,5	Цель 3U ₀	$\frac{7,9 \cdot (100/3)^2}{100 \cdot 640} = 0,137$	$I_{кз} = \frac{U_{н\%}}{Z_{ТН}} = \frac{100/3}{0,137} = 245$	2,5	400	
ЭНОЛ-6	на шинах	$I_{расч.} = \sqrt{3} \cdot \frac{100}{U_{к\%}} \cdot \frac{S_{пред.}}{U_{н\%}}$	$\sqrt{3} \cdot \frac{100}{3,55} \cdot \frac{400}{100/\sqrt{3}} = 388$	2,5						
ЭНОЛ-6 (НОЛ-6)	на вводе АТ(Т)	$I_{расч.} = \frac{100}{U_{к\%}} \cdot \frac{S_{пред.}}{U_{н\%}}$	$\frac{100}{3,55} \cdot \frac{400}{100/\sqrt{3}} = 195$	2,5	Цель 3U ₀	$\frac{5,68 \cdot (100/3)^2}{100 \cdot 400} = 0,155$	$I_{кз} = \frac{U_{н\%}}{Z_{ТН}} = \frac{100/3}{0,155} = 215$	2,5	400	
НАМИ-10	на шинах		75 - 150 ⁵⁾	2,5						
	на вводе АТ(Т)				Цель 3U ₀		10 ⁵⁾	1,6	300	

Примечание. Все автоматы должны иметь электромагнитные и тепловые расцепители за исключением случаев, перечисляемых в пояснительных сносках 3), 4).

- 1) Данные, полученные опытным путем.
- 2) 6,4А - уставка автомата в шкафу ТН при наличии в цепи последовательно второго автомата с уставкой 2,5А, устанавливаемого на релейном щите при больших расстояниях между шкафом ТН - релейным щитом (ЦР) - ОПУ; 2,5 - уставка автомата в шкафу ТН при небольших расстояниях РУ-ЦР-ОПУ, когда автомат с уставкой 2,5А чувствителен к КЗ в конце цепи.
- 3) Автомат в проводе U для ТН типа ЭНОМ-35 может иметь только электромагнитный расцепитель, так как провод U, как правило, имеет небольшую длину.
- 4) Автомат в цепи 3U₀ для ТН типа ЭНОМ-35, подключенного к шинам, должен быть только с тепловым расцепителем, а при подключении на ввод автотрансформатора - только с электромагнитным.
- 5) Данные завода-изготовителя (ЦАЯК. 671.241.008.78).

Условные обозначения.

- $S_{ТН}$ - номинальная мощность ТН;
- $S_{пред.}$ - предельная мощность основной вторичной обмотки ТН;
- $U_{н\%}$ - номинальное напряжение вторичных обмоток ТН;
- K_n - коэффициент надежности работы автомата;
- $U_{к\%}$ - напряжение короткого замыкания между обмотками ВН и НН основной вторичной обмотки ТН;
- $I_{генк.}$ - максимальная величина емкостного тока во вторичных цепях;
- $I_{н. расч.}$ - номинальный ток расцепителя;
- КЗ - короткое замыкание.

Автомат 1

Ц. 1-го в. Лист в сборе. Векна. 1987

Допустимые сопротивления проводов кабелей вторичных цепей ТН для линии 110-220 кВ

Таблица СМ4-1

Тип подстанции, вид учета на линии	Основная обмотка ТН (λ)		Дополнительная обмотка ТН (λ)	
	Допустимое сопротивление провода кабеля от ТН до панели ввода на щите			
	по падению напряжения	по надежности работы автомата при	по падению напряжения	по надежности работы автомата
ПС на постоянном оперативном токе	Расчетный ΔU = 0,25	ΣS _{нагр} = 80 ВА	0,324 ¹⁾	0,765 ¹⁾
		$Z_{пр} = \frac{\Delta U_{нн}}{3 S_{нагр}}, Ом$		
	ΔU = 0,5	$Z_{пр} = \frac{0,5 \cdot 100}{3 \cdot 80} = 0,206$		
	ΔU = 1,5	$Z_{пр} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 80} = 0,625$ Принимается 0,324 ¹⁾		
ПС на выпрямленном оперативном токе	Расчетный ΔU = 0,5	ΣS _{защ, изм} = 380 ВА	0,324	0,765
		$Z_{пр} = \frac{\Delta U_{нн}}{3 S_{защ, изм}}, Ом$		
	ΔU = 1,5	$Z_{пр} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 380} = 0,13$		
	ΔU = 1,5	ΣS _{нагр} = 400 ВА общий провод для щитов		

Допустимые сопротивления проводов кабелей вторичных цепей ТН на шинах 110-220 кВ

Таблица СМ4-2

Вид учета на линии	Основная обмотка ТН (λ)		Дополнительная обмотка ТН (λ)	
	Допустимое сопротивление провода кабеля от ТН до панели ввода на щите			
	по падению напряжения	по надежности работы автомата при	по падению напряжения	по надежности работы автомата
Расчетный ΔU = 0,5	ΣS _{уч} = 54 ВА	0,324 ¹⁾	0,765 ¹⁾	ΣS _{нагр} = 38 ВА Класс точности 3 ΔU = 2% $Z_{пр} = \frac{2 \cdot 100}{2 \cdot 3} = 33,333$
	$Z_{пр} = \frac{\Delta U_{нн}}{3 S_{уч}}, Ом$			
Технический ΔU = 1,5	ΣS _{защ, изм} = 54 ВА			
	$Z_{пр} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 54} = 0,926$			

1) Расчетные выражения и величины приняты по материалам см п 12 пояснительной записки

Условные обозначения

- ΔU - падение напряжения в кабеле,
- U_{нн} - номинальное напряжение ТН,
- I_{н расц} - номинальный ток расцепителя автомата,
- X_{ТН} - индуктивное сопротивление ТН,
- ΣS_{нагр} - суммарная нагрузка,
- S_{уч} - потребление устройств учета,
- S_{защ, изм} - потребление устройств защиты, автоматики и измерений

Альбом 1

Лист № подл. Подпись и дата

407-03-484 87-СМ4

Гип	Щергина	Щергина	Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше	Станд	Лист	Листов
Инж	Егорцова	Инж	Допустимое сопротивление проводов кабелей	Р	1	2
Ст техн	Маслова	Инж		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Горьковское отделение 1988г		

Допустимые сопротивления проводов кабелей вторичных цепей ТН для линии 330-750 кВ

Таблица СМ4-3

Вид учета на линии	Допустимое падение U, %	Основная обмотка ТН (Λ)			Дополнительная обмотка ТН (Δ)			
		Допустимое сопротивление провода кабеля от ТН до панели ввода на щите, Ом						
		по падению напряжения	по надежности работы автомата при		по падению напряжения	по надежности работы автомата		
Расчетный	ΔU = 1,5	$\gamma_{пр} = \frac{\Delta U U_{нТН}}{3 S_{нагр}}$	$\gamma_{пр} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{U_{нТН}}{I_{расц}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_{расц}}} \cdot X_{ТН}$		$\gamma_{пр} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{U_{нТН}}{I_{расц}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_{расц}}} \cdot X_{ТН}$		$\gamma_{пр} = \frac{\Delta U U_{нТН}}{2 S_{нагр}}$	
			$\gamma_{пр} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{U_{нТН}}{I_{расц}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_{расц}}} \cdot X_{ТН}$		$\gamma_{пр} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{U_{нТН}}{I_{расц}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_{расц}}} \cdot X_{ТН}$			
Технический	ΔU = 1,5	$\gamma_{пр} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 210} = 0,238$	0,324 ¹⁾	0,394 ¹⁾	1,26 ¹⁾	0,765 ¹⁾	1,89 ¹⁾	2,97 ¹⁾
			$\gamma_{пр} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 210} = 0,238$	Класс точности 3 ΔU = 2%				
Расчетный	ΔU = 0,5	$\gamma_{пр} = \frac{0,5 \cdot 100}{3 \cdot 20} = 0,833$	$\gamma_{пр} = \frac{2 \cdot 100}{2 \cdot 5} = 20$					

Допустимые сопротивления проводов кабелей вторичных цепей ТН на шинах 330-750 кВ

Таблица СМ4-4

Вид учета на линии	Допустимое падение U, %	Основная обмотка ТН (Λ)			Дополнительная обмотка ТН (Δ)			
		Допустимое сопротивление провода кабеля от ТН до панели ввода на щите, Ом						
		по падению напряжения	по надежности работы автомата при		по падению напряжения	по надежности работы автомата		
Расчетный	ΔU = 1,5	$\gamma_{пр} = \frac{\Delta U U_{нТН}}{3 S_{нагр}}$	$\gamma_{пр} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{U_{нТН}}{I_{расц}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_{расц}}} \cdot X_{ТН}$		$\gamma_{пр} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{U_{нТН}}{I_{расц}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_{расц}}} \cdot X_{ТН}$		$\gamma_{пр} = \frac{\Delta U U_{нТН}}{2 S_{нагр}}$	
			$\gamma_{пр} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{U_{нТН}}{I_{расц}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_{расц}}} \cdot X_{ТН}$		$\gamma_{пр} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{U_{нТН}}{I_{расц}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_{расц}}} \cdot X_{ТН}$			
Технический	ΔU = 1,5	$\gamma_{пр} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 260} = 0,192$	0,324 ¹⁾	0,394 ¹⁾	1,26 ¹⁾	0,765 ¹⁾	1,89 ¹⁾	2,97 ¹⁾
			$\gamma_{пр} = \frac{1,5 \cdot 100}{3 \cdot 300} = 0,167$	Класс точности 3 ΔU = 2%				
Расчетный	ΔU = 0,5	$\gamma_{пр} = \frac{0,5 \cdot 100}{3 \cdot 40} = 0,416$	$\gamma_{пр} = \frac{2 \cdot 100}{2 \cdot 3} = 33,3$					

1) Расчетные выражения и величины приняты по материалам см п 2 пояснительной записки

Примечание В расчете допустимых сопротивлений проводов кабелей ТН на шинах 330-750 кВ (таблица СМ4-4) суммарная величина нагрузки принята равной мощности ТН НДБ-500-750 в классе точности 0,5 (300 ВА)

Условные обозначения

- ΔU - падение напряжения в кабеле,
- U_{нТН} - номинальное напряжение ТН,
- I_{расц} - номинальный ток расцепителя автомата,
- X_{ТН} - индуктивное сопротивление ТН,
- Z_{ТН} - полное сопротивление ТН,
- Σ S_{нагр} - суммарная нагрузка,
- S_{уч} - потребление устройств учета,
- S_{защ.изм} - потребление устройств защиты, автоматики и измерений

Шифр по плану, таблице и дата ввода в эксплуатацию

Таблица СМ5-1-1

Альбом 1

		Основная обмотка						Кабели по щиту							
Тип ПС	Виды учета на линиях	Напряжение кабеля	Кабель	Расчетное сечение провода (алюминий)	Принятое сечение, мм ²	Сопротивление провода по принятому сечению	Сопротивление нулевого провода	γ пр 1	γ пр 2	Напряжение кабеля	Расчетное сопротивление проводов от щита	γ пр = $\frac{\Delta U \cdot 100}{\sum S_{нагр}}$	Расчетное сечение провода (медь, алюминий), мм ²		
				$q_1 = \frac{r_1}{\gamma \cdot l_{пр доп}}$	мм ²	$r_1 = \frac{r_1}{\gamma \cdot q_1}, \Omega$	$r_2 = \frac{r_2}{\gamma \cdot q_2}, \Omega$							$r_1 = \frac{r_1}{\gamma \cdot q_1}, \Omega$	$r_2 = \frac{r_2}{\gamma \cdot q_2}, \Omega$
Пс на постоянном оперативном токе	Расчетный	ΔU = 0,25%	от ТН до панели ввода	$\sum S_{нагр} = 80 \text{ ВА}; \gamma_{пр доп} \Delta U = 0,104$								$S_{сч} = 108 \text{ А}; S_{рзл} = 12 \text{ ВА}; S_{изм} = 48 \text{ ВА}$			
				120	$\frac{120}{34,5 \cdot 0,104} = 33,445$	3x35+1x16	$\frac{120}{34,5 \cdot 35} = 0,099$	$\frac{120}{34,5 \cdot 16} = 0,217$	$\frac{0,099 + 0,217 \cdot 2}{0,765} = 0,217$	3-3 80 0,10/100	550	$\frac{550}{57 \cdot 7,66} = 1,489$			
				125	$\frac{175}{34,5 \cdot 0,104} = 48,774$	3x50+1x25	$\frac{175}{34,5 \cdot 50} = 0,101$	$\frac{175}{34,5 \cdot 25} = 0,202$	$\frac{0,101 + 0,202 \cdot 2}{0,765} = 0,202$	15-15 80-0,10/100	80	$\frac{80}{57 \cdot 0,957} = 1,467$			
				175	$\frac{175}{34,5 \cdot 0,104} = 48,774$	3x50+1x25	$\frac{175}{34,5 \cdot 50} = 0,101$	$\frac{175}{34,5 \cdot 25} = 0,202$	$\frac{0,101 + 0,202 \cdot 2}{0,765} = 0,202$	0,25-0,25 80 0,10/100	30	$\frac{30}{57 \cdot 0,383} = 1,374$			
				105	$\frac{105}{34,5 \cdot 0,208} = 11,632$	3x16+1x10	$\frac{105}{34,5 \cdot 16} = 0,192$	$\frac{105}{34,5 \cdot 10} = 0,304$	$\frac{0,192 + 0,304 \cdot 2}{0,765} = 0,304$	3 3 80 0,203/100	500	$\frac{500}{34,5 \cdot 0,98} = 2,492$			
				110	$\frac{175}{34,5 \cdot 0,208} = 24,385$	3x25+1x16	$\frac{175}{34,5 \cdot 25} = 0,203$	$\frac{105}{34,5 \cdot 16} = 0,19$	$\frac{0,203 + 0,19 \cdot 2}{0,765} = 0,19$	15-15 80 0,203/100	75	$\frac{75}{34,5 \cdot 0,872} = 2,493$			
	Технический	ΔU = 0,5%	от ТН до панели ввода	$\sum S_{нагр} = 80 \text{ ВА}; \gamma_{пр доп} \Delta U = 0,208 \text{ Ом}$								$\sum S_{сч} = 20 \text{ ВА}; \gamma_{пр доп} \Delta U = 0,833 \text{ Ом}$ отдельный кабель для расчетного учета			
				110	$\frac{150}{34,5 \cdot 0,324} = 13,419$	3x16+1x10	$\frac{150}{34,5 \cdot 16} = 0,272$	$\frac{150}{34,5 \cdot 10} = 0,435$	$\frac{0,272 + 0,435 \cdot 2}{0,765} = 0,435$	3-3 80 0,272/100	1430	$\frac{1430}{34,5 \cdot 1,6} = 2,496$			
				150	$\frac{220}{34,5 \cdot 0,324} = 19,679$	3x25+1x16	$\frac{220}{34,5 \cdot 25} = 0,255$	$\frac{220}{34,5 \cdot 16} = 0,398$	$\frac{0,255 + 0,398 \cdot 2}{0,765} = 0,398$	15-15 80 0,272/100	135	$\frac{135}{34,5 \cdot 1,6} = 2,445$			
				220	$\frac{220}{34,5 \cdot 0,324} = 19,679$	3x25+1x16	$\frac{220}{34,5 \cdot 25} = 0,255$	$\frac{220}{34,5 \cdot 16} = 0,398$	$\frac{0,255 + 0,398 \cdot 2}{0,765} = 0,398$	0,5-0,5 80 0,272/100	160	$\frac{160}{34,5 \cdot 1,938} = 2,393$			
				110	$\frac{110}{34,5 \cdot 0,833} = 3,83$	4				3-3 80 0,272/100	100	$\frac{100}{1,938} = 1,938$			
				140	$\frac{140}{34,5 \cdot 0,833} = 4,872$	2x2,5				100	$\frac{100}{1,938} = 1,938$				
Пс на выпрямленном оперативном токе (ВЛНС-2)	Расчетный	ΔU = 0,6%	от ТН до панели ввода	$\sum S_{нагр} = 380 \text{ ВА}; \gamma_{пр доп} \Delta U = 0,131 \text{ Ом}$								$S_{рзл} = 332 \text{ ВА}; S_{изм} = 48 \text{ ВА}; S_{сч} = 20 \text{ ВА}$			
				110	$\frac{110}{34,5 \cdot 0,131} = 24,339$	3x25+1x16	$\frac{110}{34,5 \cdot 25} = 0,128$	$\frac{110}{34,5 \cdot 16} = 0,199$	$\frac{0,128 + 0,199 \cdot 2}{0,765} = 0,199$	3-3 400 0,130/100	10	$\frac{10}{34,5 \cdot 0,149} = 1,201$			
				115	$\frac{150}{34,5 \cdot 0,131} = 33,189$	3x35+1x16	$\frac{150}{34,5 \cdot 35} = 0,124$	$\frac{150}{34,5 \cdot 16} = 0,271$	$\frac{0,124 + 0,271 \cdot 2}{0,765} = 0,271$	100	$\frac{100}{0,149} = 1,49$				
				150	$\frac{225}{34,5 \cdot 0,131} = 49,784$	3x50+1x25	$\frac{225}{34,5 \cdot 50} = 0,13$	$\frac{225}{34,5 \cdot 25} = 0,281$	$\frac{0,13 + 0,281 \cdot 2}{0,765} = 0,281$	15-15 400 0,13/100	45	$\frac{45}{34,5 \cdot 0,522} = 2,489$			
				225	$\frac{225}{34,5 \cdot 0,131} = 49,784$	3x50+1x25	$\frac{225}{34,5 \cdot 50} = 0,13$	$\frac{225}{34,5 \cdot 25} = 0,281$	$\frac{0,13 + 0,281 \cdot 2}{0,765} = 0,281$	100	$\frac{100}{0,522} = 1,915$				
				105	$\frac{105}{34,5 \cdot 0,125} = 24,348$	3x25+1x16	$\frac{105}{34,5 \cdot 25} = 0,122$	$\frac{105}{34,5 \cdot 16} = 0,19$	$\frac{0,122 + 0,19 \cdot 2}{0,765} = 0,19$	3-3 400 0,125/100	10	$\frac{10}{34,5 \cdot 0,15} = 1,932$			
	Технический	ΔU = 1,5%	от ТН до панели ввода	$\sum S_{нагр} = 400 \text{ ВА}; \gamma_{пр доп} \Delta U = 0,425 \text{ Ом}$								$S_{рзл} = 332 \text{ ВА}; S_{изм} = 48 \text{ ВА}; S_{сч} = 20 \text{ ВА}$			
				110	$\frac{150}{34,5 \cdot 0,125} = 34,783$	3x35+1x16	$\frac{150}{34,5 \cdot 35} = 0,124$	$\frac{150}{34,5 \cdot 16} = 0,273$	$\frac{0,124 + 0,273 \cdot 2}{0,765} = 0,273$	15-15 400 0,125/100	40	$\frac{40}{34,5 \cdot 0,521} = 2,225$			
				150	$\frac{215}{34,5 \cdot 0,125} = 49$	3x50+1x25	$\frac{215}{34,5 \cdot 50} = 0,125$	$\frac{215}{34,5 \cdot 25} = 0,25$	$\frac{0,125 + 0,25 \cdot 2}{0,765} = 0,25$	100	$\frac{100}{1,25} = 1,25$				
				215	$\frac{215}{34,5 \cdot 0,125} = 49$	3x50+1x25	$\frac{215}{34,5 \cdot 50} = 0,125$	$\frac{215}{34,5 \cdot 25} = 0,25$	$\frac{0,125 + 0,25 \cdot 2}{0,765} = 0,25$	15-15 400 0,125/100	105	$\frac{105}{34,5 \cdot 1,25} = 2,435$			
				105	$\frac{105}{34,5 \cdot 0,125} = 24,348$	3x25+1x16	$\frac{105}{34,5 \cdot 25} = 0,122$	$\frac{105}{34,5 \cdot 16} = 0,19$	$\frac{0,122 + 0,19 \cdot 2}{0,765} = 0,19$	3-3 400 0,125/100	10	$\frac{10}{34,5 \cdot 0,15} = 1,932$			
				110	$\frac{150}{34,5 \cdot 0,125} = 34,783$	3x35+1x16	$\frac{150}{34,5 \cdot 35} = 0,124$	$\frac{150}{34,5 \cdot 16} = 0,273$	$\frac{0,124 + 0,273 \cdot 2}{0,765} = 0,273$	100	$\frac{100}{0,521} = 1,919$				

- 1) Определение нагрузки см приложение 2 (СМ2-2).
- 2) Значение допустимых сопротивлений см приложение 4 (СМ4-1)
- 3) Графики $q_1 = f(r_1)$ и $q_2 = f(r_2)$ см приложение 5 (СМ5-2-11-14,18)

Условные обозначения

ΔU — падение напряжения в кабеле
 γ пр доп ΔU — допустимое сопротивление провода по падению напряжения,
 γ пр доп АВ — допустимое сопротивление провода по надежности действия автомата
 Σ S нагр — суммарная нагрузка,
 S рзл — потребление устройств защиты и автоматики;
 S изм — потребление устройств измерения;
 S сч — потребление устройств учета.

Эксплоат. Подпись и дата. Встр. инв. №

407-03-48487-СМ5

ГИА	Шифр	Исполн	Система	Станция	Лист	Листов
И.Канто	Э.Степанов	И.Сидоров	Система	Р	1	11
И.Канто	И.Сидоров	И.Сидоров	Система	И.Сидоров	И.Сидоров	И.Сидоров
И.Канто	И.Сидоров	И.Сидоров	Система	И.Сидоров	И.Сидоров	И.Сидоров
И.Канто	И.Сидоров	И.Сидоров	Система	И.Сидоров	И.Сидоров	И.Сидоров

Определение сечений проводов кабелей ТН 3хНКФ-1К-220 на шинах 110-220кВ

Приложение 5

Таблица СМ5-1-2

Таблица СМ5-1-3

Основная обмотка						Кабели по шинам				
Виды учета на линии	Кабели от ТН до щита	Расчетное сечение провода (алюминий) $q_1 = \frac{I_1}{\gamma \cdot \tau_{пр доп}}$, мм ²	Принятое сечение мм ²	Сопротивление провода по принятому сечению $\tau_{пр 1} = \frac{L_1}{\gamma \cdot q_1}$, Ом	Сопротивление нулевого провода $\tau_N = \frac{L_N}{\gamma \cdot q_N}$, Ом	$\tau_{пр 1} + \tau_N$ (З.Н. 2)	Кабели по шинам	Расчетное сопротивление провода $\tau_{пр} = \frac{\Delta U - \Delta U_{защ}}{S_{нагр} \cdot \tau_{пр 100}}$, Ом	Расчетное сечение провода (алюминий) $q_2 = \frac{I_2}{\gamma \cdot \tau_{пр (защ)}}$, мм ²	
										Расчетное сечение провода (алюминий) $q_1 = \frac{I_1}{\gamma \cdot \tau_{пр доп}}$, мм ²
Расчетный	$\Delta U = 0,5\%$	$S_{сч} = 54 \text{ ВА}$ $\tau_{пр доп} \Delta U = 0,309 \text{ Ом}$						$S_{сч} = 54 \text{ ВА}$		
		105	$\frac{105}{34,5 \cdot 0,309} = 9,849$	3x10+1x6				$\frac{0,5-0,5 \cdot 0,309 \cdot 54/100}{3 \cdot 54}$	20	$\frac{20}{34,5 \cdot 0,257} = 2,256$
		110	$\frac{165}{34,5 \cdot 0,309} = 15,478$	3x16+1x10				100 = 0,257		
Технический	$\Delta U = 1,5\%$	$S_{сч} = 54 \text{ ВА}$ $\tau_{пр доп} \Delta U = 0,926 \text{ Ом}$						$S_{сч} = 54 \text{ ВА}$		
		125	$\frac{125}{34,5 \cdot 0,926} = 3,913$	4		$\frac{125}{34,5 \cdot 4} = 0,906$				
		130	$\frac{155}{34,5 \cdot 0,926} = 4,852$	2x2,5		$\frac{155}{34,5 \cdot 5} = 0,899$		$\frac{15 \cdot 1,5 \cdot 0,926 \cdot 54/100}{3 \cdot 54}$	40	$\frac{40}{34,5 \cdot 0,464} = 2,499$
Технический	От ТН до панели реле-повторителей	$\Sigma S_{нагр} = 546 \text{ ВА}$; $\tau_{пр доп} \Delta U = 0,092 \text{ Ом}$						$S_{рзз} = 330 \text{ ВА}$, $S_{изм} = 216 \text{ ВА}$		
		80	$\frac{100}{34,5 \cdot 0,092} = 31,511$	3x35+1x16		$\frac{100}{34,5 \cdot 35} = 0,803$	$\frac{100}{34,5 \cdot 16} = 0,181$	$\frac{0,083 + 0,181}{0,765} = 0,287$	20	$\frac{20}{34,5 \cdot 0,15} = 3,84$
		105	$\frac{150}{34,5 \cdot 0,092} = 47,282$	3x50+1x25		$\frac{150}{34,5 \cdot 50} = 0,87$	$\frac{150}{34,5 \cdot 25} = 0,174$	$\frac{0,087 + 0,174}{0,765} = 0,255$	15	$\frac{15}{34,5 \cdot 0,115} = 3,78$
Технический	$\Delta U = 1,5\%$	$\Sigma S_{нагр} = 546 \text{ ВА}$; $\tau_{пр доп} \Delta U = 0,092 \text{ Ом}$						$S_{рзз} = 330 \text{ ВА}$, $S_{изм} = 216 \text{ ВА}$		
		155	$\frac{220}{34,5 \cdot 0,092} = 69,313$	3x70+1x25		$\frac{220}{34,5 \cdot 70} = 0,901$	$\frac{220}{34,5 \cdot 25} = 0,255$	$\frac{0,091 + 0,255}{0,765} = 0,33$	15	$\frac{15}{34,5 \cdot 0,115} = 3,78$
		225	$\frac{285}{34,5 \cdot 0,092} = 89,791$	3x90+1x25		$\frac{285}{34,5 \cdot 90} = 0,92$	$\frac{285}{34,5 \cdot 25} = 0,33$	$\frac{0,092 + 0,33}{0,765} = 0,464$	100 = 0,115	

Тип ТН и место установки	Дополнительная обмотка				Расчетное сечение провода $q_1 = \frac{I_1}{\gamma \cdot \tau_{пр доп}}$, мм ²
	Провод кабеля	Сопротивление кабеля	Длина кабеля, м	$\tau_{пр доп}$, Ом	
НКФ-110 на шинах и линиях	Медь			0,81	$q_1 = \frac{200}{57 \cdot 0,81} = 4,33$
НКФ-220 на шинах и линиях	Медь			1,26	$q_1 = \frac{200}{57 \cdot 1,26} = 2,78$
НКФ-110 на шинах и линиях	Алюминий		200	0,81	$q_1 = \frac{200}{57 \cdot 0,81} = 4,33$
НКФ-220 на шинах и линиях	Алюминий	От ТН до панели реле-повторителей		1,26	$q_1 = \frac{200}{57 \cdot 1,26} = 2,78$

- 1) Определение нагрузки см приложение 2 (см2-3).
- 2) Значения допустимых сопротивлений см приложение 4 (см4-2)
- 3) Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ см приложение 5 (см5-2-15-18)

Условные обозначения

- ΔU — падение напряжения в кабеле;
- $\tau_{пр доп} \Delta U$ — допустимое сопротивление провода по падению напряжения;
- $\tau_{пр доп} \text{ВВ}$ — допустимое сопротивление провода по надежности действия автомата;
- $\Sigma S_{нагр}$ — суммарная нагрузка;
- $S_{рзз}$ — потребление устройств защиты и автоматики;
- $S_{изм}$ — потребление устройств измерения;
- $S_{сч}$ — потребление устройств учета

Алюмин

Ш. см. табл. Подпись и дата. В. Г. М. И. М. С.

Определение сечений проводов кабелей основной обмотки ТН 3хНКФ-330-100, 3хНДБ-500-750 на линиях 330-750кВ

Приложение 5

Таблица СМ5-1-4

		Основная обмотка							
Виды учета на линиях	Напряжение кабелей, кВ	Кабели от ТН до щита		Кабели по щиту		Принятое сечение, мм ²	Расчетное сечение (алюминий) $q_1 = \frac{I}{\gamma \cdot \tau_{пр доп}}$	Расчетное сечение (медь) $q_2 = \frac{I}{\gamma \cdot \tau_{пр доп}}$	
		Расчетное сечение (алюминий) $q_1 = \frac{I}{\gamma \cdot \tau_{пр доп}}$	Принятое сечение, мм ²	Расчетное сопротивление провода по принятому сечению $Z_{пр} = \frac{r_1}{\gamma \cdot q_1}$, Ом	Расчетное сопротивление тупевого провода $Z_N = \frac{r_1}{\gamma \cdot q_1 N}$, Ом				Расчетное сопротивление по таблица $Z_{пр} = \frac{r_1}{\gamma \cdot q_1}$, Ом
Расчетный	ΔU = 0,25%	S _{сч} ¹⁾ = 208 А, Z _{пр доп} ΔU = 0,416 Ом, отдельный кабель для расчетного учета							
		110	$\frac{110}{34,5 \cdot 0,416} = 7,654$	2x4					
		115-140	$\frac{140}{34,5 \cdot 0,416} = 9,755$	3x10+1x6					
		145-225	$\frac{225}{34,5 \cdot 0,416} = 15,677$	3x16+1x10					
		230-350	$\frac{350}{34,5 \cdot 0,416} = 24,387$	3x25+1x16					
	ΔU = 0,5%	S _{сч} ¹⁾ = 208 А, Z _{пр доп} ΔU = 0,833 Ом; отдельный кабель для расчетного учета							
		110	$\frac{110}{34,5 \cdot 0,833} = 3,928$	4					
		115-140	$\frac{140}{34,5 \cdot 0,833} = 4,87$	2x2,5					
		140-225	$\frac{225}{34,5 \cdot 0,833} = 7,829$	2x4					
		230-285	$\frac{285}{34,5 \cdot 0,833} = 9,917$	3x10+1x6					
Технический	ΔU = 1,5%	ΣS ¹⁾ нагр = 1908 А, Z _{пр доп} ΔU = 0,263 Ом							
		145	$\frac{145}{34,5 \cdot 0,263} = 15,981$	3x16+1x10	$\frac{145}{34,5 \cdot 16} = 0,263$	$\frac{145}{34,5 \cdot 10} = 0,42$	$\frac{0,263 + 0,42 \cdot L}{0,765^2}$		
		150-225	$\frac{225}{34,5 \cdot 0,263} = 24,797$	3x25+1x16	$\frac{225}{34,5 \cdot 16} = 0,251$	$\frac{225}{34,5 \cdot 16} = 0,408$	$\frac{0,251 + 0,408 \cdot L}{0,765^2}$		
		230-290	$\frac{290}{34,5 \cdot 0,263} = 31,961$	3x35+1x16	$\frac{290}{34,5 \cdot 25} = 0,24$	$\frac{290}{34,5 \cdot 16} = 0,525$	$\frac{0,24 + 0,525 \cdot L}{0,765^2}$		
		ΣS ¹⁾ нагр = 2108 А, Z _{пр доп} ΔU = 0,238 Ом							
	130	$\frac{130}{34,5 \cdot 0,238} = 15,832$	3x16+1x10	$\frac{130}{34,5 \cdot 16} = 0,236$	$\frac{130}{34,5 \cdot 10} = 0,377$	$\frac{0,236 + 0,377 \cdot L}{0,765^2}$			
	135-205	$\frac{205}{34,5 \cdot 0,238} = 24,967$	3x25+1x16	$\frac{205}{34,5 \cdot 25} = 0,238$	$\frac{205}{34,5 \cdot 16} = 0,371$	$\frac{0,238 + 0,371 \cdot L}{0,765^2}$			
	210-285	$\frac{285}{34,5 \cdot 0,238} = 34,709$	3x35+1x16	$\frac{285}{34,5 \cdot 35} = 0,235$	$\frac{285}{34,5 \cdot 16} = 0,516$	$\frac{0,235 + 0,516 \cdot L}{0,765^2}$			
	ΣS ¹⁾ нагр = 1408 А, S ¹⁾ изм = 508 А								
	S _{сч} ¹⁾ = 208 А								
3-3 210 0,238/100				$\frac{45}{57 \cdot 0,319} = 2,475$					
100 = 0,319									
1,5-1,5 210 0,238/100				$\frac{60}{57 \cdot 0,448} = 2,349$					
3 50									
ΣS ¹⁾ нагр = 1408 А, S ¹⁾ изм = 508 А									
S _{сч} ¹⁾ = 208 А									
3-3 210 0,238/100				$\frac{50}{57 \cdot 0,357} = 2,457$					
100 = 0,357									
1,5-1,5 210 0,238/100				$\frac{70}{57 \cdot 0,5} = 2,456$					
3 50									
ΣS ¹⁾ нагр = 1408 А, S ¹⁾ изм = 508 А									
S _{сч} ¹⁾ = 208 А									
3-3 210 0,238/100				$\frac{55}{57 \cdot 0,416} = 2,319$					
100 = 0,416									
1,5-1,5 210 0,238/100									
3 20									

- 1) Определение нагрузки см. приложение 2 (СМ2-4)
- 2) Значения допустимых сопротивлений см. приложение 4 (СМ4-3)
- 3) Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ см. приложение 5 (СМ5-2-19±21, 24)

Условные обозначения:

- ΔU - падение напряжения в кабеле;
- Z_{пр доп} ΔU - допустимое сопротивление провода по падению напряжения;
- Z_{пр доп АВ} - допустимое сопротивление провода по надежности действия автомата;
- ΣS_{нагр} - суммарная нагрузка;
- S_{рзл} - потребление устройств защиты и автоматики;
- S_{изм} - потребление устройств измерения;
- S_{сч} - потребление устройств учета

Алюмин

Линия

Определение сечений проводов кабелей ТН 3хНКФ-330, 3хНДЕ-500-750 на шинах 330-750кВ

Приложение 5

Таблица СМ5-1-5

Таблица СМ5-1-6

Основная обмотка						Кабели по шпигу		
Виды учета по линиям	Кабели от ТН до щита	Расчетное сечение провода (алюминий) $q_1 = \frac{I}{\rho} \cdot l_{\text{пр доп}}$, мм ²	Принятое сечение мм ²	Сопротивление провода по принятому сечению $r_1 = \frac{\rho}{S} \cdot l_{\text{пр доп}}$, Ом		Расчетное сопротивление провода $r_{\text{пр}} = \frac{\rho \cdot l_{\text{пр доп}}}{S}$, Ом	Расчетное сечение провода (медь) $q_2 = \frac{I}{\rho} \cdot l_{\text{пр доп}}$, мм ²	
				Сопро-тивле-ние r_1	Сопро-тивле-ние r_2			
Расчетный	от ТН до панели счетчиков	5 ¹⁾ $S_{\text{сч}} = 40 \text{ ВА}$; $r_{\text{пр доп}} \Delta U = 0,208 \text{ Ом}$; отдельный кабель для расчетного учета						
		110	$\frac{110}{34,5 \cdot 0,208} = 15,329$	3x16 + 1x10				
		115	$\frac{115}{34,5 \cdot 0,208} = 15,777$	3x25 + 1x16				
		175	$\frac{175}{34,5 \cdot 0,208} = 24,385$	3x25 + 1x16				
		180	$\frac{245}{34,5 \cdot 0,208} = 34,14$	3x35 + 1x16				
		245	$\frac{245}{34,5 \cdot 0,208} = 34,14$	3x35 + 1x16				
		250	$\frac{350}{34,5 \cdot 0,208} = 48,774$	3x50 + 1x25				
		350	$\frac{350}{34,5 \cdot 0,208} = 48,774$	3x50 + 1x25				
		5 ²⁾ $S_{\text{сч}} = 40 \text{ ВА}$; $r_{\text{пр доп}} \Delta U = 0,416 \text{ Ом}$; отдельный кабель для расчетного учета						
		140	$\frac{140}{34,5 \cdot 0,416} = 9,754$	3x10 + 1x6				
145	$\frac{225}{34,5 \cdot 0,416} = 15,677$	3x16 + 1x10						
225	$\frac{225}{34,5 \cdot 0,416} = 15,677$	3x16 + 1x10						
250	$\frac{350}{34,5 \cdot 0,416} = 24,387$	3x25 + 1x16						
350	$\frac{350}{34,5 \cdot 0,416} = 24,387$	3x25 + 1x16						
Технический	от ТН до панели ввода	$\Sigma S_{\text{нагр}} = 260 \text{ ВА}$; $r_{\text{пр доп}} \Delta U = 0,192 \text{ Ом}$						
		105	$\frac{105}{34,5 \cdot 0,192} = 15,815$	3x16 + 1x10	$\frac{105}{34,5 \cdot 16} = 0,190$	$\frac{105}{34,5 \cdot 10} = 0,304$	$\frac{0,19 + 0,304}{0,765} = 0,604$	$\frac{70}{57 \cdot 0,83} = 1,419$
		110	$\frac{165}{34,5 \cdot 0,192} = 24,971$	3x25 + 1x16	$\frac{165}{34,5 \cdot 25} = 0,191$	$\frac{165}{34,5 \cdot 16} = 0,299$	$\frac{0,191 + 0,299}{0,765} = 0,604$	$\frac{70}{57 \cdot 0,83} = 1,419$
		170	$\frac{230}{34,5 \cdot 0,192} = 34,722$	3x35 + 1x16	$\frac{230}{34,5 \cdot 35} = 0,19$	$\frac{230}{34,5 \cdot 16} = 0,417$	$\frac{0,19 + 0,417}{0,765} = 0,604$	$\frac{10}{57 \cdot 0,126} = 1,392$
		230	$\frac{230}{34,5 \cdot 0,192} = 34,722$	3x35 + 1x16	$\frac{230}{34,5 \cdot 35} = 0,19$	$\frac{230}{34,5 \cdot 16} = 0,417$	$\frac{0,19 + 0,417}{0,765} = 0,604$	$\frac{10}{57 \cdot 0,126} = 1,392$
		235	$\frac{330}{34,5 \cdot 0,192} = 49,819$	3x50 + 1x25	$\frac{330}{34,5 \cdot 50} = 0,191$	$\frac{330}{34,5 \cdot 25} = 0,383$	$\frac{0,191 + 0,383}{0,765} = 0,604$	$\frac{15}{57 \cdot 0,126} = 2,089$
		330	$\frac{330}{34,5 \cdot 0,192} = 49,819$	3x50 + 1x25	$\frac{330}{34,5 \cdot 50} = 0,191$	$\frac{330}{34,5 \cdot 25} = 0,383$	$\frac{0,191 + 0,383}{0,765} = 0,604$	$\frac{15}{57 \cdot 0,126} = 2,089$
		$\Sigma S_{\text{нагр}} = 300 \text{ ВА}$; $r_{\text{пр доп}} \Delta U = 0,167 \text{ Ом}$						
		95	$\frac{140}{34,5 \cdot 0,167} = 24,299$	3x25 + 1x16	$\frac{140}{34,5 \cdot 25} = 0,162$	$\frac{140}{34,5 \cdot 16} = 0,254$	$\frac{0,162 + 0,254}{0,765} = 0,604$	$\frac{70}{57 \cdot 0,842} = 1,459$
		140	$\frac{140}{34,5 \cdot 0,167} = 24,299$	3x25 + 1x16	$\frac{140}{34,5 \cdot 25} = 0,162$	$\frac{140}{34,5 \cdot 16} = 0,254$	$\frac{0,162 + 0,254}{0,765} = 0,604$	$\frac{70}{57 \cdot 0,842} = 1,459$
145	$\frac{200}{34,5 \cdot 0,167} = 34,113$	3x35 + 1x16	$\frac{200}{34,5 \cdot 35} = 0,165$	$\frac{200}{34,5 \cdot 16} = 0,362$	$\frac{0,165 + 0,362}{0,765} = 0,604$	$\frac{15}{57 \cdot 0,842} = 2,396$		
200	$\frac{200}{34,5 \cdot 0,167} = 34,113$	3x35 + 1x16	$\frac{200}{34,5 \cdot 35} = 0,165$	$\frac{200}{34,5 \cdot 16} = 0,362$	$\frac{0,165 + 0,362}{0,765} = 0,604$	$\frac{15}{57 \cdot 0,842} = 2,396$		
205	$\frac{285}{34,5 \cdot 0,167} = 49,456$	3x50 + 1x25	$\frac{285}{34,5 \cdot 50} = 0,165$	$\frac{285}{34,5 \cdot 25} = 0,330$	$\frac{0,165 + 0,330}{0,765} = 0,604$	$\frac{10}{57 \cdot 0,126} = 1,392$		
285	$\frac{285}{34,5 \cdot 0,167} = 49,456$	3x50 + 1x25	$\frac{285}{34,5 \cdot 50} = 0,165$	$\frac{285}{34,5 \cdot 25} = 0,330$	$\frac{0,165 + 0,330}{0,765} = 0,604$	$\frac{10}{57 \cdot 0,126} = 1,392$		
290	$\frac{350}{34,5 \cdot 0,167} = 60,748$	3x70 + 1x35	$\frac{350}{34,5 \cdot 70} = 0,145$	$\frac{350}{34,5 \cdot 35} = 0,289$	$\frac{0,145 + 0,289}{0,765} = 0,604$	$\frac{50}{57 \cdot 0,631} = 1,34$		
350	$\frac{350}{34,5 \cdot 0,167} = 60,748$	3x70 + 1x35	$\frac{350}{34,5 \cdot 70} = 0,145$	$\frac{350}{34,5 \cdot 35} = 0,289$	$\frac{0,145 + 0,289}{0,765} = 0,604$	$\frac{50}{57 \cdot 0,631} = 1,34$		

Место установки ТН	Дополнительная обмотка			Расчетное сечение провода (медь) $q = \frac{I}{\rho} \cdot l_{\text{пр доп}}$, мм ²
	Типы ТН	Направление кабеля	Длина кабеля, м	
На шинах и линиях	НКФ-330	от ТН до панели РЗА	0,81	$\frac{300}{57 \cdot 0,81} = 6,498$
На линиях	НКФ-500	от ТН до панели РЗА	1,26	$\frac{300}{57 \cdot 1,26} = 4,177$
На шинах и линиях	НДЕ-500-750	от ТН до панели РЗА	0,61	$\frac{300}{57 \cdot 0,61} = 8,628$

- 1) Определение нагрузки см. приложение 2 (см. 5)
- 2) Значения допустимых сопротивлений см. приложение 4 (см. 4)
- 3) Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ см. приложение 5 (см. 2-22+26)

Условные обозначения.

ΔU - падение напряжения в кабеле;
 $r_{\text{пр доп}} \Delta U$ - допустимое сопротивление провода по падению напряжения;
 $r_{\text{пр доп АВ}}$ - допустимое сопротивление провода по надежности действия автомата;
 $\Sigma S_{\text{нагр}}$ - суммарная нагрузка;
 $S_{\text{рза}}$ - потребление устройств защиты автомата;
 $S_{\text{изм}}$ - потребление устройств измерения;
 $S_{\text{сч}}$ - потребление устройств учета.

407-03-48481-LMS

Графики $q_1 = f(l_1)$ для ТН НАМИ-10, 3x3НОЛ-6-10, 3x3НОМ-35 на вводах 6-10-35 кВ автотрансформатора

Основная обмотка
НАМИ-10, 3x3НОЛ-6-10, 3x3НОМ-35

Дополнительная обмотка
(см. примечание)

3x3НОЛ-6-10, 3x3НОМ-35

Альбом 1

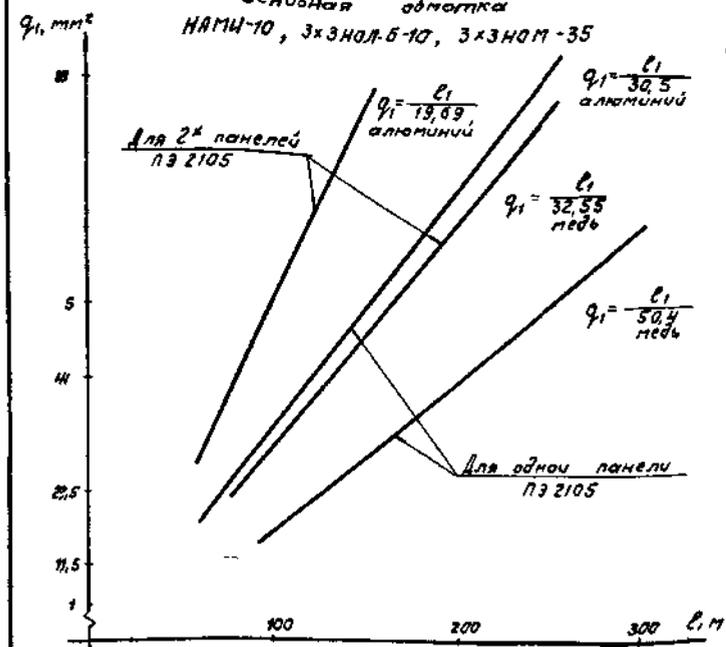


График СМ5-2-1

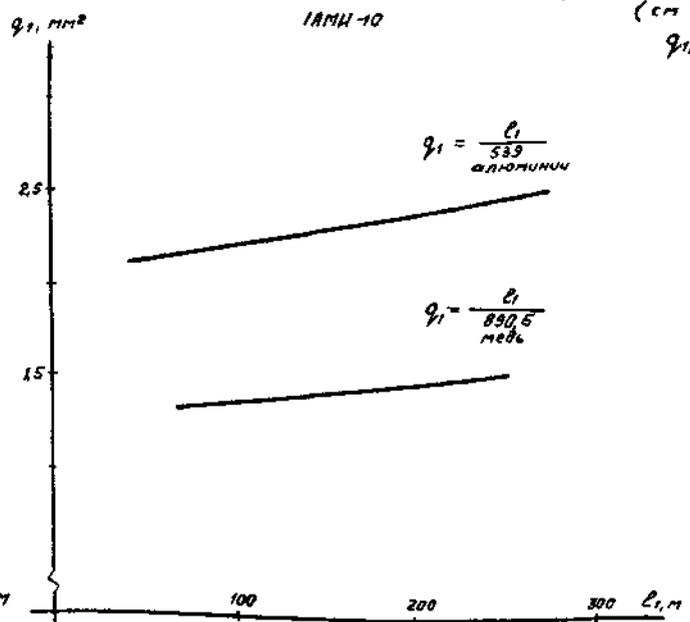


График СМ5-2-2

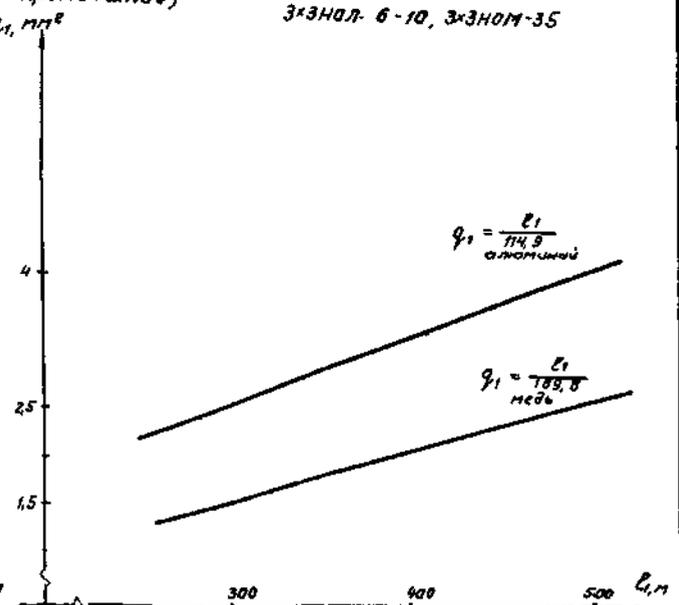


График СМ5-2-3

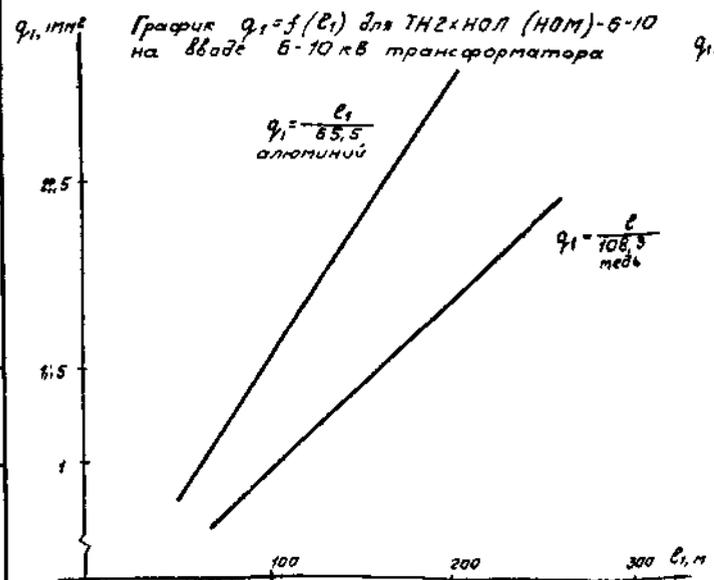


График СМ5-2-4

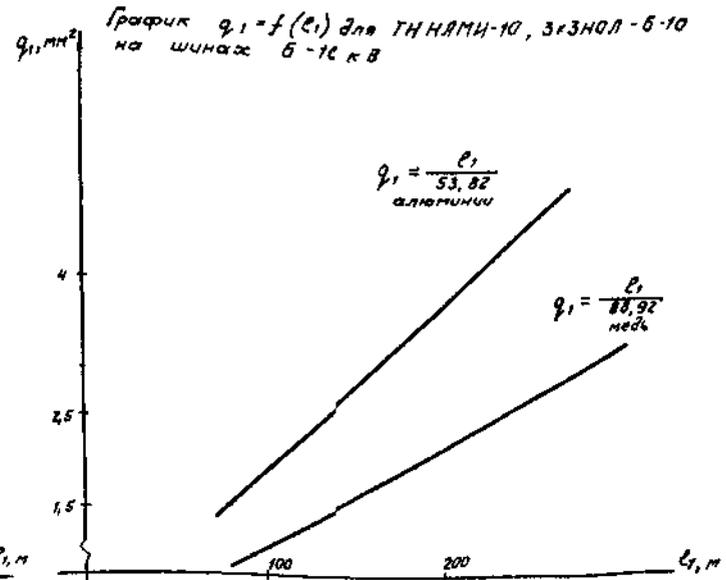


График СМ5-2-5

Условные обозначения






- q_1 - сечение кабеля ТН-щит;
- l_1 - длина кабеля ТН-щит

Примечание Кабели для дополнительной обмотки принимаются 1,5 мм² - по меди и 2,5 мм² - по алюминию

Графики $q_1 = f(l_1)$, $q_2 = f(l_2)$ для ТН 3хЗНОМ-35 на шинах 35 кВ
Основная обмотка.

Приложение 5

Кабели ТН - панель ввода (алюминий)

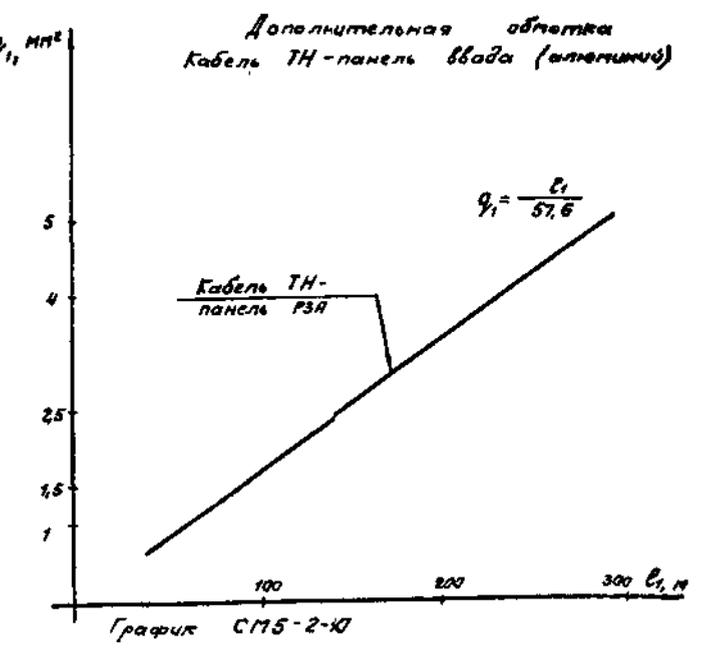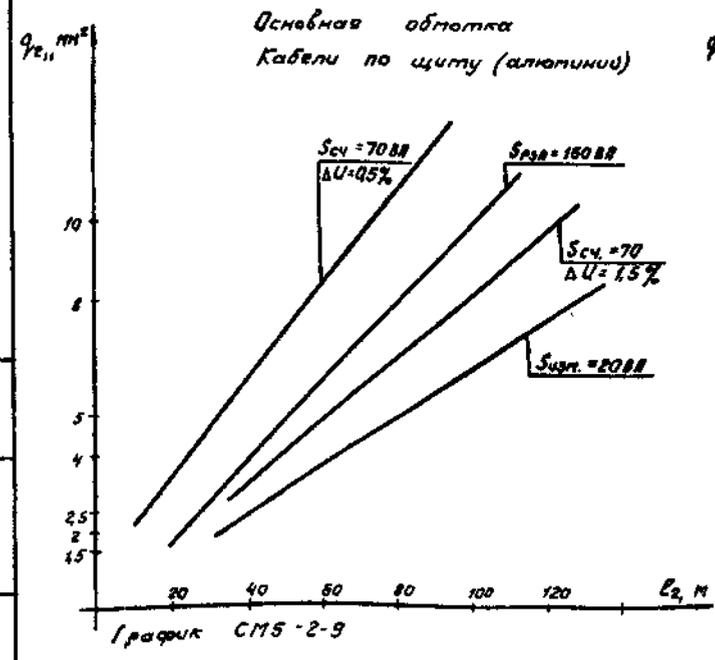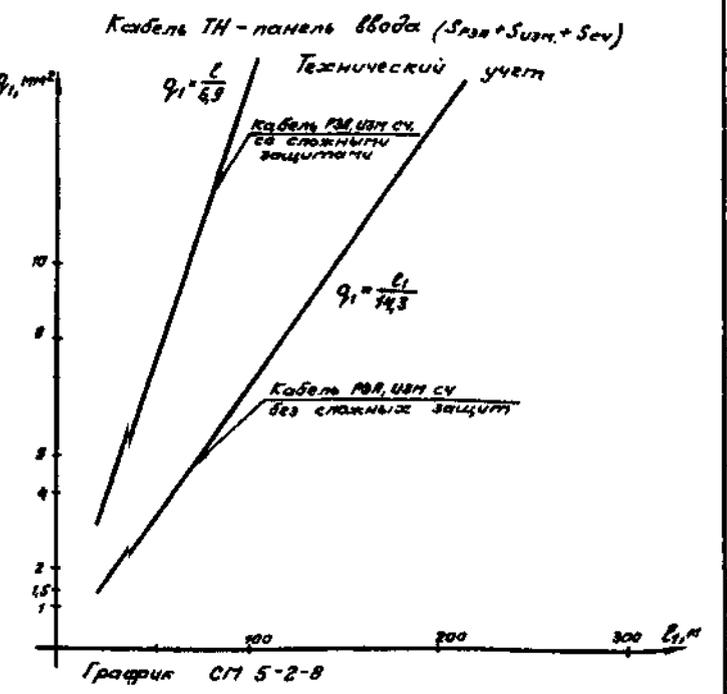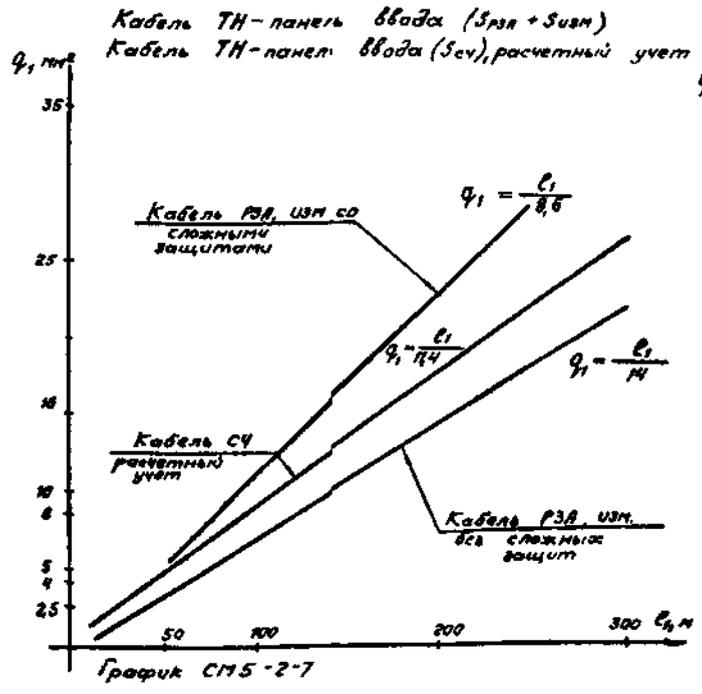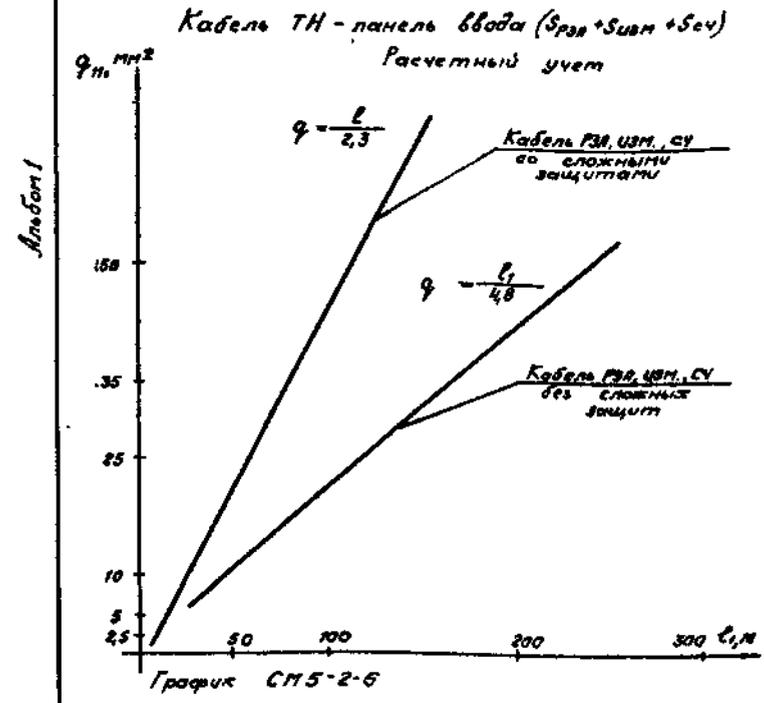

- Условные обозначения
- S_{P3A} - потребление устройствам РЗВ;
 - S_{U3M} - потребление устройствам УЗМ;
 - S_{C4} - потребление устройствами СЧ;
 - l_1 - длина кабеля ТН - щит;
 - q_1 - сечение кабеля ТН - щит;
 - l_2 - длина кабельных перемычек по щиту;
 - q_2 - сечение кабельных перемычек по щиту

Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ для ТНЗ НКФ-110-221 на линиях 110-220 кВ
 Пс на постоянном оперативном токе
 Основная обмотка

Кабель ТН - панель ввода ($\Sigma S_{нагр}$)

$\Sigma S_{нагр} = 70 \text{ ВА}$ ($S_{раз} = 12 \text{ ВА}$, $S_{изм} = 48 \text{ ВА}$, $S_{сч} = 20 \text{ ВА}$)

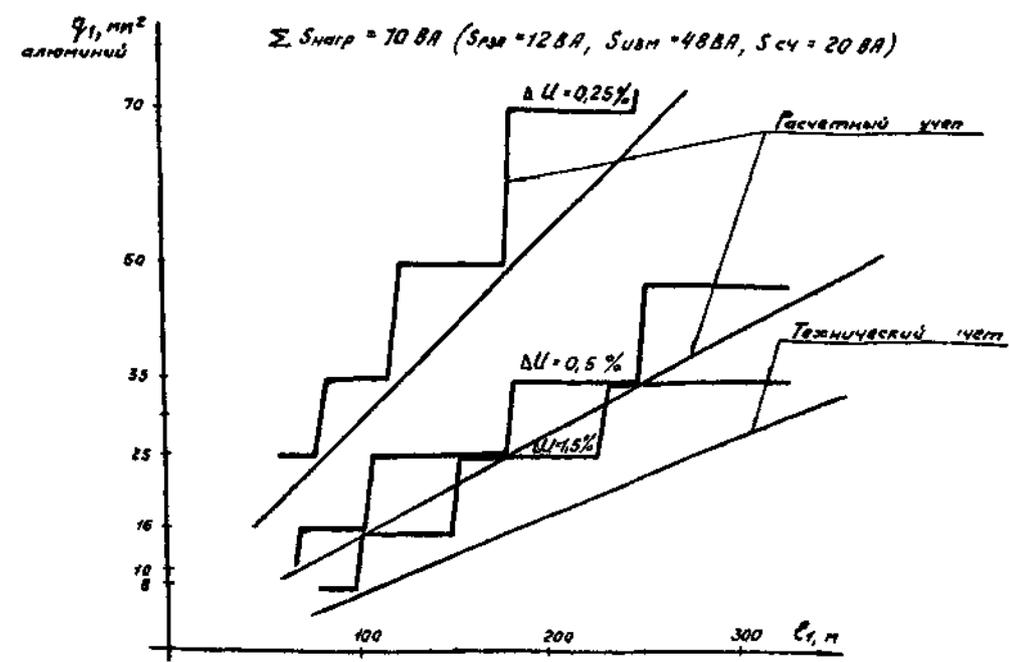


График СМ5-2-11

Условные обозначения

- $S_{раз}$ - потребление устройствам РЗА;
- $S_{изм}$ - потребление устройствам изм;
- $S_{сч}$ - потребление устройствам сч;
- l_1 - длина кабеля ТН - щит;
- q_1 - сечение кабеля ТН - щит;
- l_2 - длина кабельных перемычек по щиту;
- q_2 - сечение кабельных перемычек по щиту;
- - принятое сечение кабеля
- - расчетное сечение кабеля

Кабели по щиту

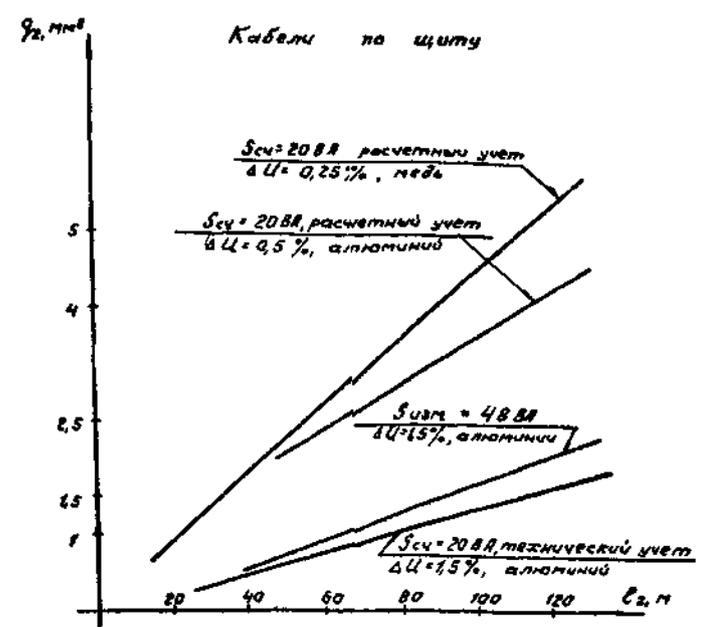


График СМ5-2-12

- Примечания
- 1 Кабельные перемычки по щиту устройств РЗА принимаются 15 мм^2 - по меди и 25 мм^2 - по алюминию
 - 2 График для дополнительной обмотки ТН см СМ5-2-17 (лист 9)

Листом 1

Лист 1 из 7

Графики $q_1 - f(l_1)$ и $q_2 - f(l_2)$ для ТН ЗМНФ 110-220 на линиях 110-220 кВ
 ПС на выпрямленном оперативном токе
 Основная обмотка

Вариант 1

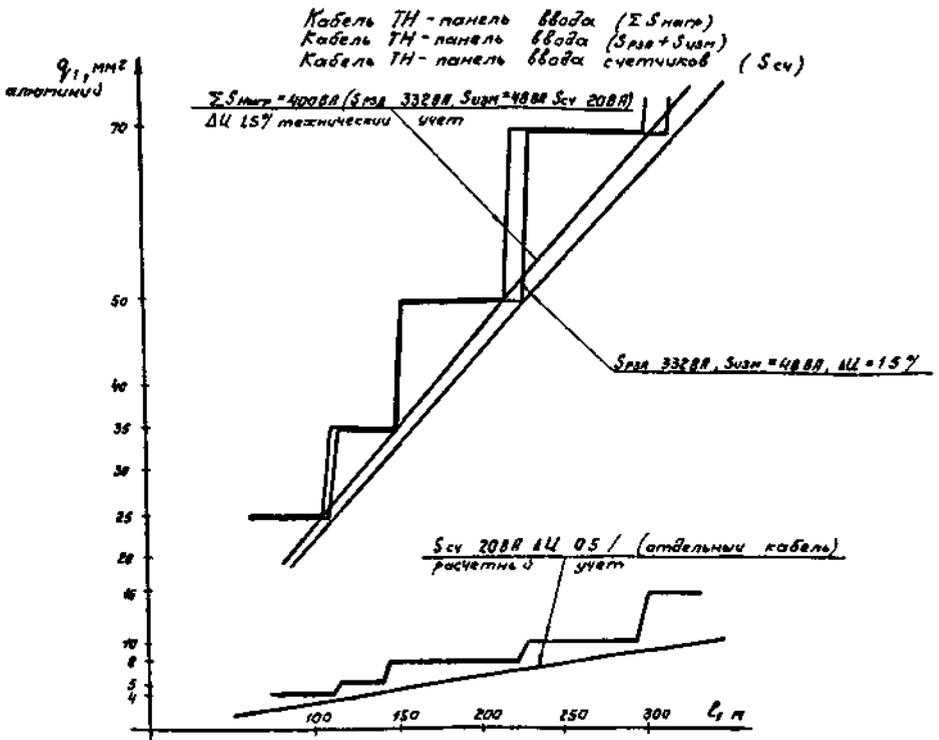


График СМ 5-2 13

Кабели по щиту

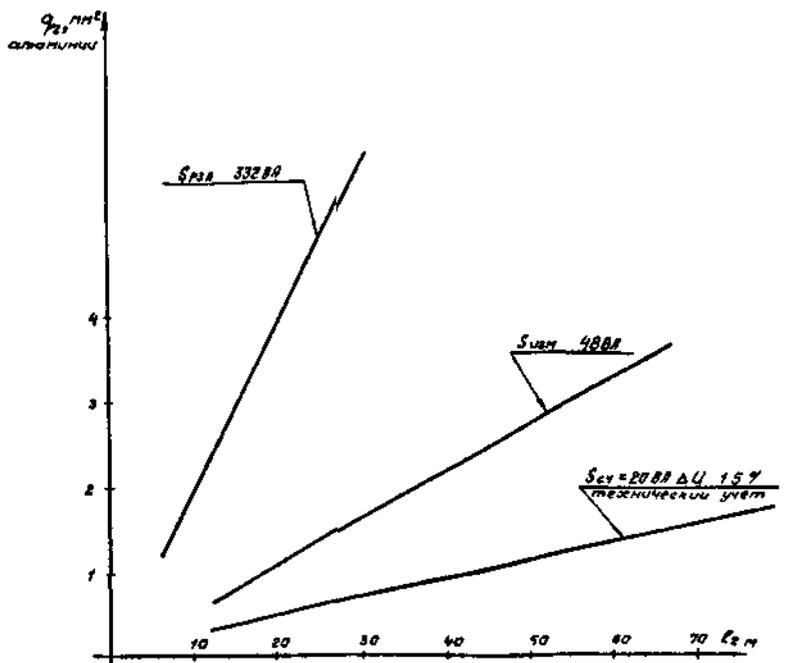


График СМ 5 2 14

Условные обозначения

- Sрзм - потребление устройствами РЗА,
- Sизм - потребление устройствами ИЗМ,
- Sсч - потребление устройствами СЧ,
- - принятое сечение кабеля,
- - расчетное сечение кабеля

- l_1 - длина кабелей ТН-щит
- q_1 - сечение кабеля ТН-щит,
- l_2 - длина кабельных перемычек по щиту,
- q_2 - сечение кабельных перемычек по щиту

Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ для ТН ЗНКСФ-110-220 на шинах 110-220 кВ
 Основная обмотка

Приложение 5

Кабель ТН-панель РПР ($S_{сч}$)

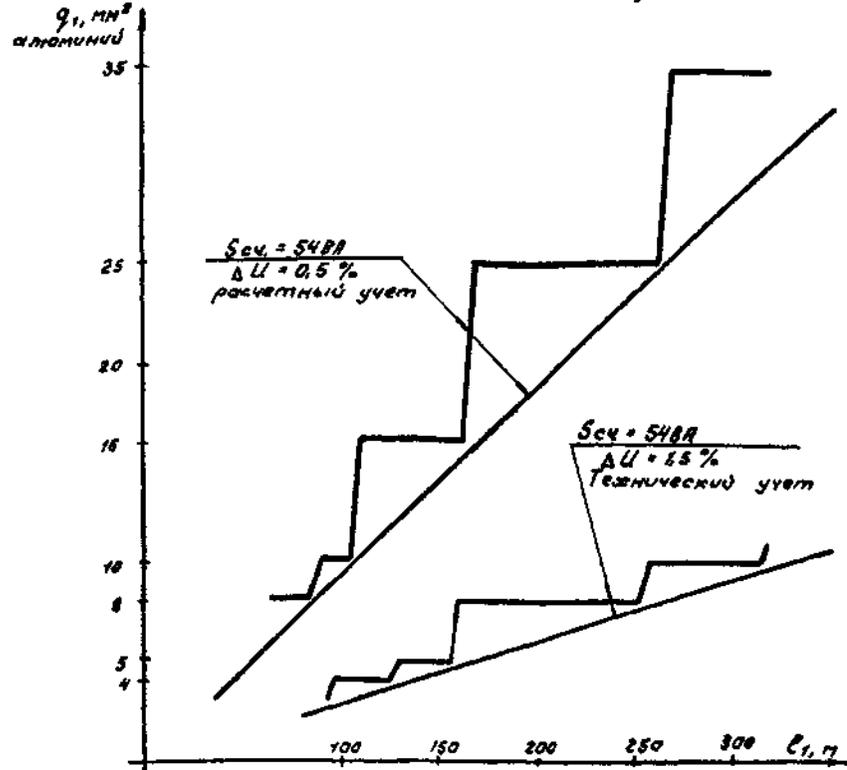


График СМ5-2-15

Кабель ТН-панель РПР ($S_{рзл} + S_{изл}$)

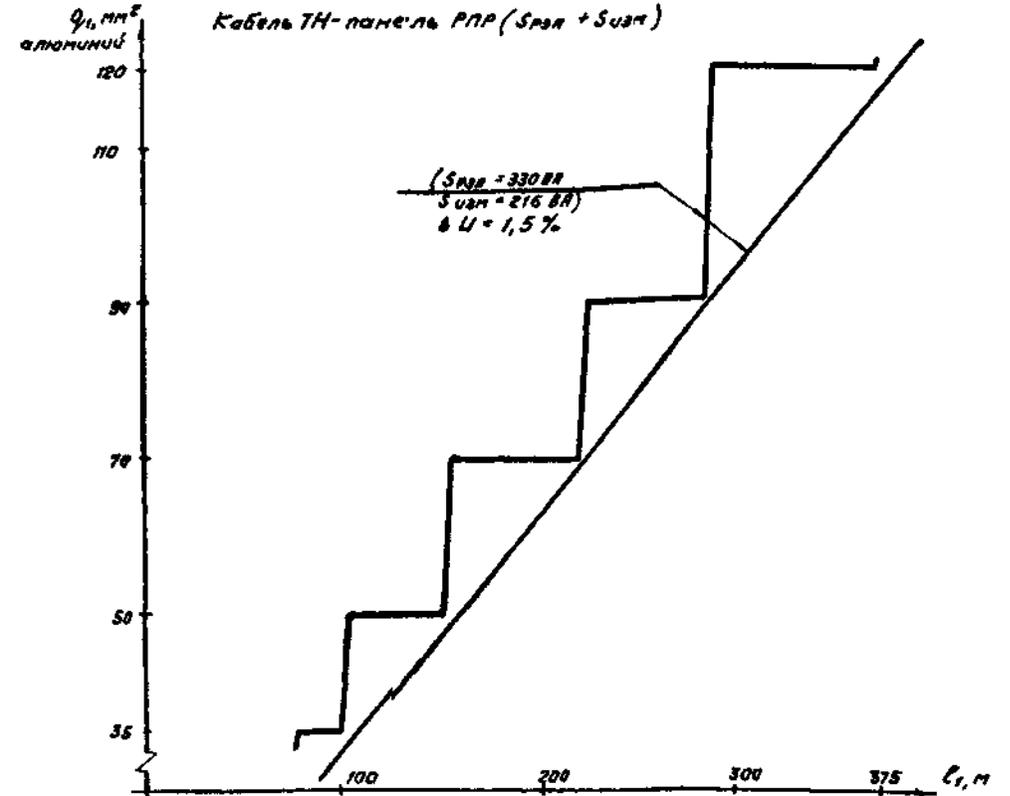


График СМ5-2-16

Дополнительная обмотка
 Кабель ТН-панель РПР (алюминий)

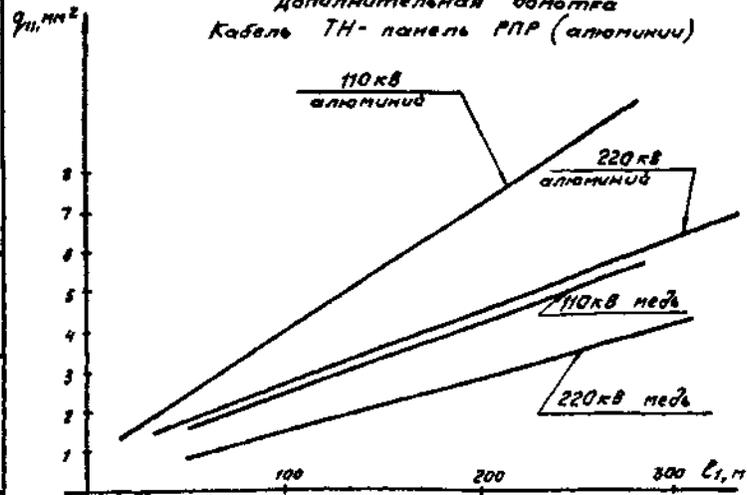


График СМ5-2-17

Кабели по щиту (алюминий)

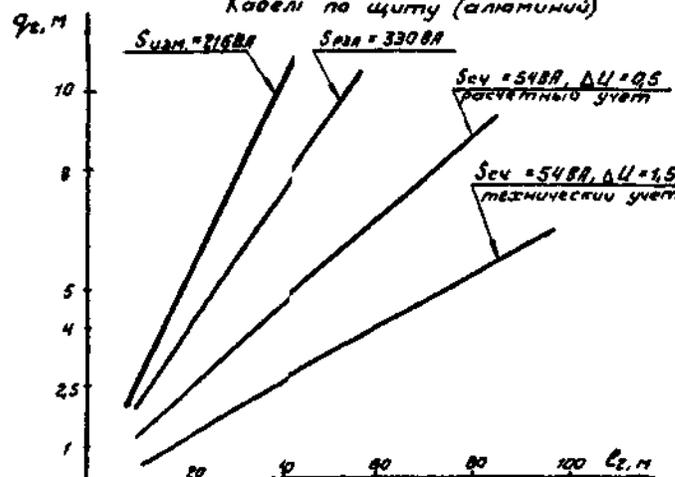


График СМ5-2-18




Условные обозначения

- РПР - реле-повторители разединителей шин;
- $S_{рзл}$ - потребление устройствами РЗА;
- $S_{изл}$ - потребление устройствами Изл;
- $S_{сч}$ - потребление устройствами СЧ;
- l_1 - длина кабеля ТН - щит,
- q_1 - сечение кабеля ТН- щит,
- l_2 - длина кабельных перемычек по щиту,
- q_2 - сечение кабельных перемычек по щиту;
- - принятое сечение,
- - расчетное сечение

Альбом 1

Шифр проекта, название и дата утверждения

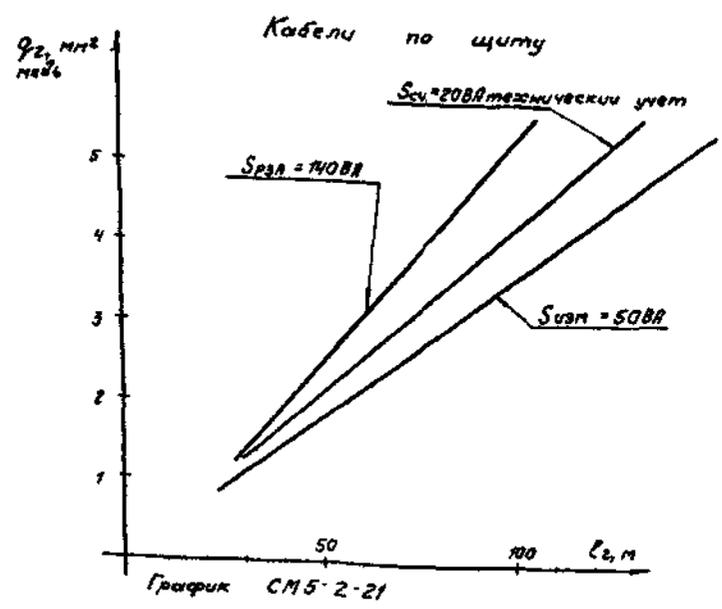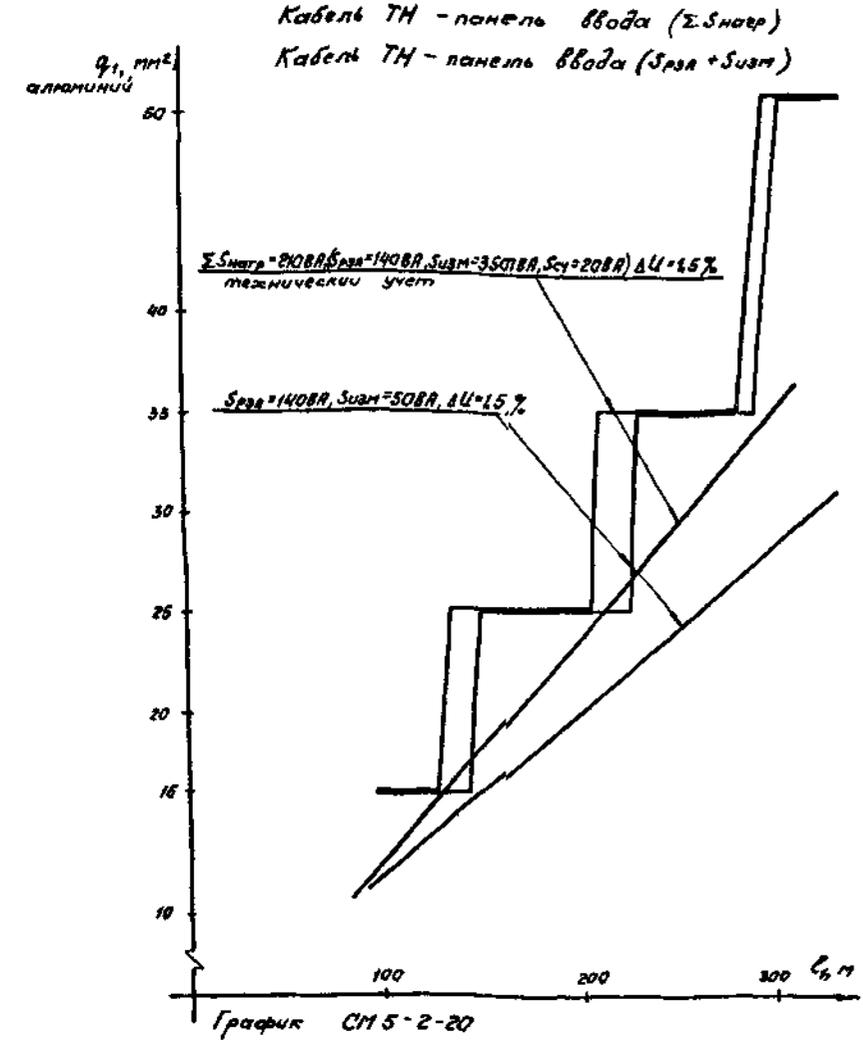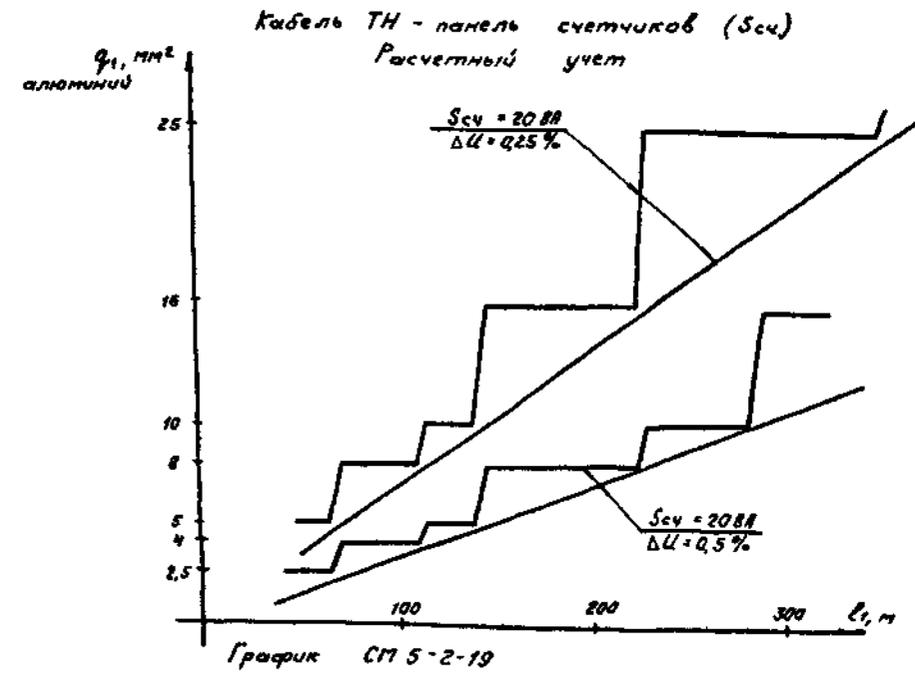Графики $q_1 = f(l_1)$ и $q_2 = f(l_2)$ для ТН 3хНКФ-330-750, 3хНДЕ-500-750 на линиях 330-750 кВ
Основная обмотка



$S_{ввд}$ - потребление устройствам РЗА,
 $S_{взм}$ - потребление устройствами ИЗМ,
 $S_{сч}$ - потребление устройствами СЧ,
— - принятое сечение,
— - расчетное сечение,






l_1 - длина кабеля ТН - щит;
 q_1 - сечение кабеля ТН - щит;
 l_2 - длина кабельных перемычек по щиту,
 q_2 - сечение кабельных перемычек по щиту
Примечание График для дополнительной обмотки ТН см СМ 5-2-24 лист 11

Илифом 1

Взвешивание и проверка в весах

Графики $q_1=f(l_1)$ и $q_2=f(l_2)$ для ТН ЗНҚФ-330, ЗНДЕ-500-750 на шинах 330-750 кВ
Основная обмотка

Дополнительная обмотка

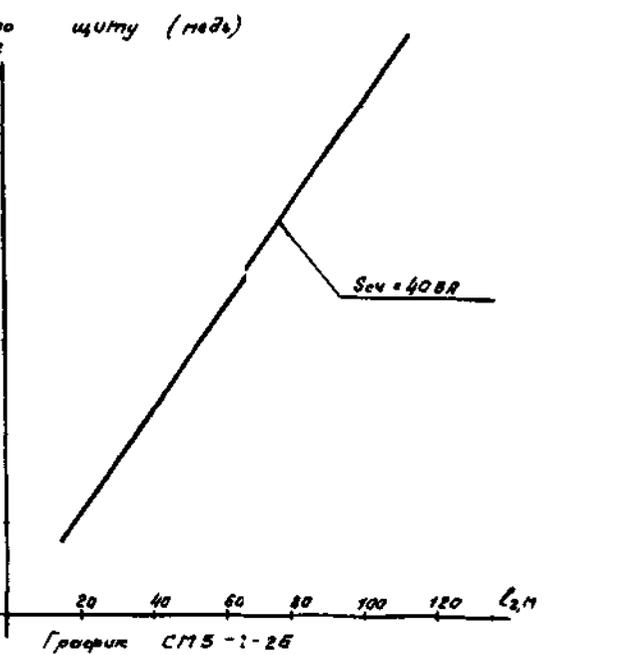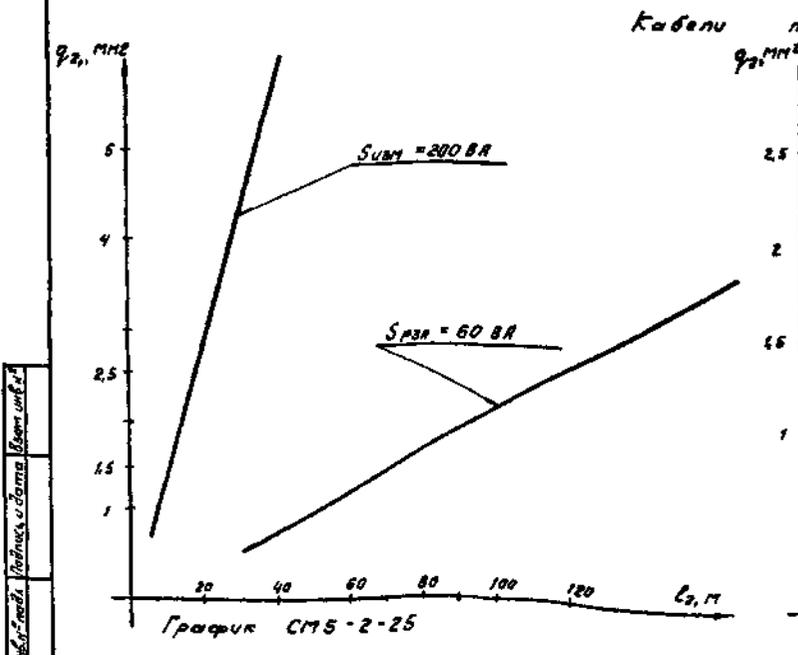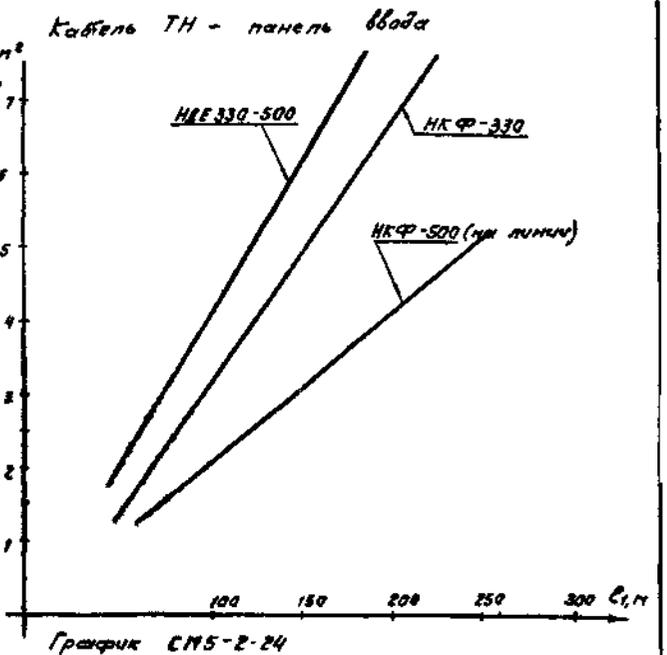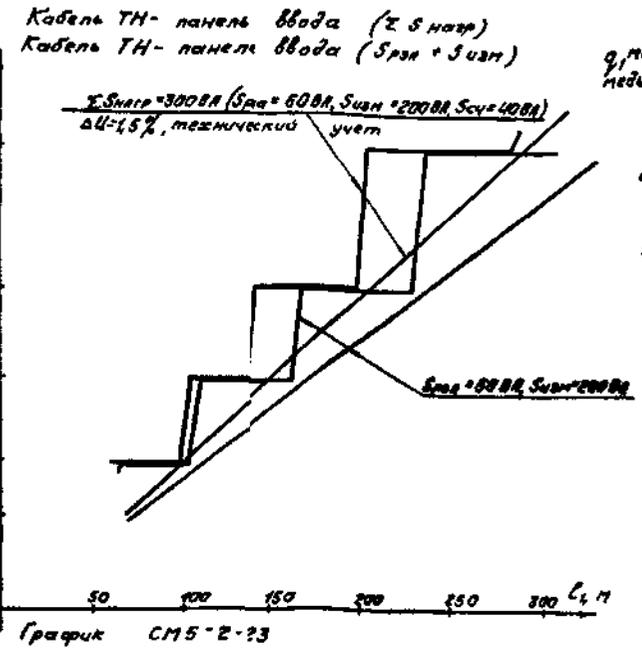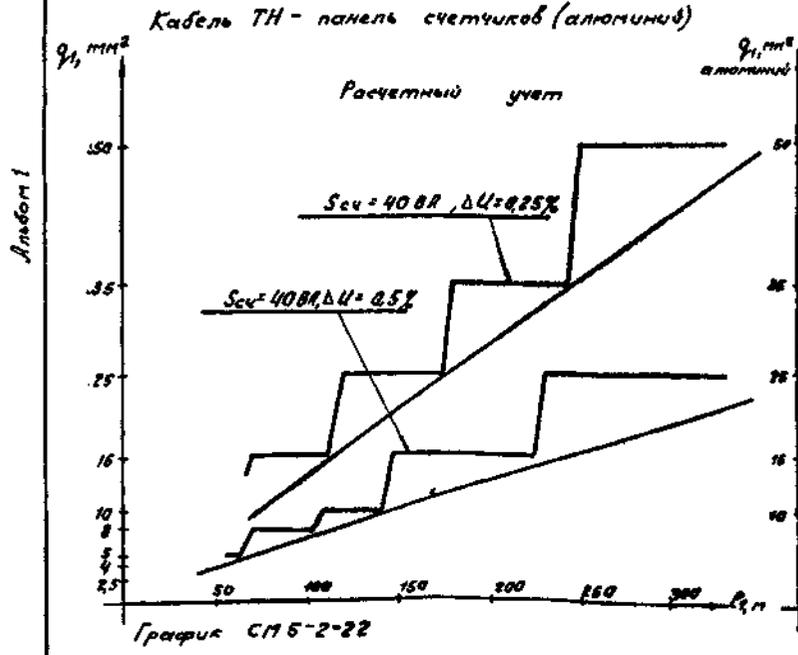

- Условные обозначения
- $S_{нзв}$ — потребление устройствами РЗВ;
 - $S_{нзм}$ — потребление устройствами ИЗМ;
 - $S_{сч}$ — потребление устройствами СЧ;
 - l_1 — длина кабеля ТН-щит,
 - q_1 — сечение кабеля ТН-щит,
 - l_2 — длина кабельных перемычек по щиту;
 - q_2 — сечения кабельных перемычек по щиту;
 - — принятое сечение,
 - — расчетное сечение

Шифр-мед. Подпись и дата